

радиомир

3•2013

КВ и УКВ




РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ EV200BP:
ПО МЕСТАМ СРАЖЕНИЙ ВОЙНЫ 1812 Г.

ВОЕННАЯ РАДИСТКА

АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ И QSL-КАРТОЧКИ

microSDR: ПАНОРАМНАЯ ПРИСТАВКА –
ВСЕВОЛНОВЫЙ SDR-ПРИЕМНИК

ЦИФРОВОЙ S-МЕТР “КВАНТ”


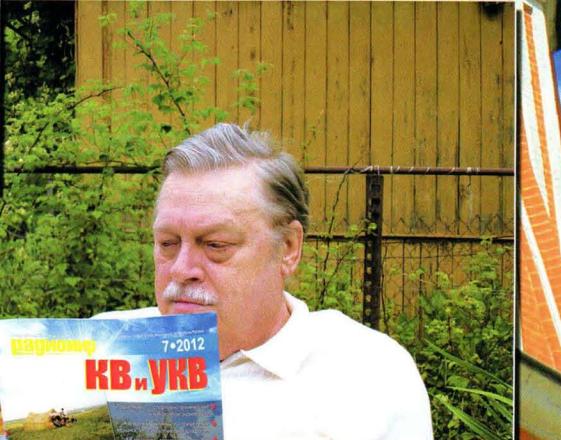


Иван Виссарионович
Казанский, UA3FT



9 770869 051017 13003

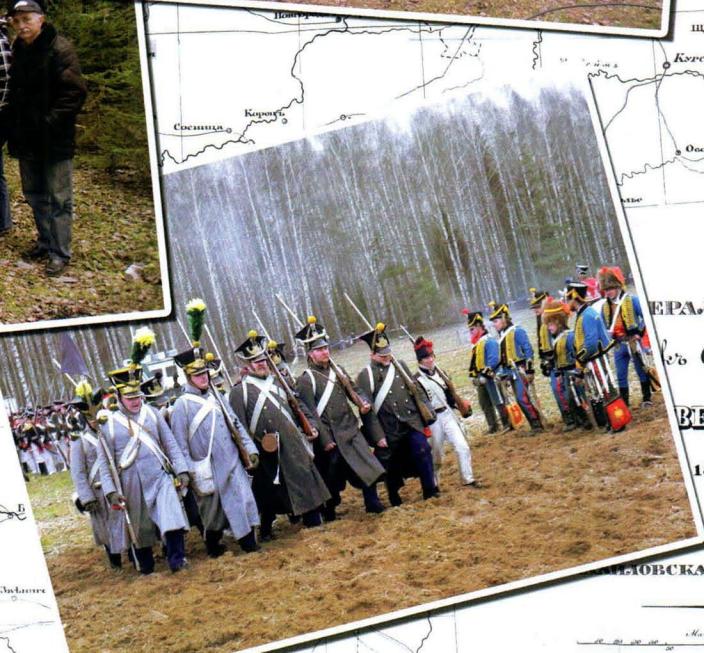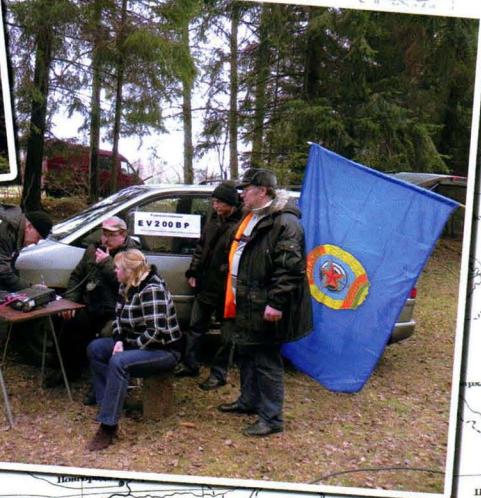Радиоэкспедиция EV200VR: по местам сражений войны 1812 г.



Контактные телефоны:
в Минске (017) 223-01-10
в Москве (916) 302-24-39.

E-mail: rm@radio-mir.com

WWW: http://radio-mir.com

220095, РБ, г.Минск-95, а/я 199

3/2013

Март

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МАССОВЫЙ ЖУРНАЛ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

QUA

Даты, факты, события	2
И.КАЗАНСКИЙ, UA3FT. Заметки ворчуна	3
П.КРАСОВСКИЙ, RW3ZH. Военная радиостанция	6
Г.ЧЛИЯНЦ, UY5XЕ. Old, Old, Old Timer Club	7
Аппаратный журнал и QSL-карточки	9
С.КАРФИДОВ, UT2LA. Поплавок	12

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

Астрокалендарь: апрель 2013	12
-----------------------------------	----

ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ

Прогноз прохождения на КВ (апрель 2013 г.)	13
--	----

DX-INFO

QSL via	14
RDA Top List	15

СОРЕВНОВАНИЯ

Календарь соревнований	16
Владимирский тест	16
Школа чемпионов	17
CQMM DX Contest (CQ Manchester Mineira DX Contest)	17
Краткие итоги соревнований "Владимирский тест" 2012	18
Краткие итоги 2012 Yuri Gagarin International DX Contest (Кубок Гагарина 2012)	19

ДИПЛОМЫ

Весна на Заречной улице	21
-------------------------------	----

Города-побратимы г.Находка (The Twin Cities of Nakhodka)	21
ДФО	21
Дипломная программа Волгоградского областного радиоклуба "Импульс" им.братьев Феофановых:	
Волгоград	22
Сталинград	22
Царицын	22

КЛУБ РАДИОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

С.БАДЮЛЯ, EW1BH. Радиоэкспедиция EV200BP: по местам сражений войны 1812 г.	23
В.БЕЛОВ, UR5NBC, А.БЕЛОВ, US5NAR. QRР-экспедиция... на лыжах	26

ТЕХНИКА И АППАРАТУРА

A.БУЕВСКИЙ, EU1ME. microSDR: панорамная приставка — всеволновый SDR-приемник	28
В.РУБЦОВ, UN7BV. Цифровой S-метр "Квант"	32
В.БЕСЕДИН, UA9LAQ. Манипуляторы (датчики позывных) для тренировочных "лис"	36
А.МЕДВЕДЬ, RK6AJE. Усилители фирмы RM	37

АНТЕННЫ

Многодиапазонная антенна на базе связанных по полю излучателей	39
---	----

ДАЙДЖЕСТ

CQ de	42
-----------------	----

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

CQ de	46
-----------------	----

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Страницы журнала "Радиомир. КВ и УКВ" открыты для всех, кто хочет сделать издание лучше, интереснее и полезнее. Поделитесь с коллегами своими идеями, схемными решениями, советами, фотоиллюстрациями.

Присыпайте нам свои впечатления о работе в экспедициях, соревнованиях и других радиолюбительских мероприятиях.

Даты, факты, события

• В 2013 г. жители г. Пенза отмечают юбилей своего города — 350-летие. В ознаменование юбилея пензенские радиолюбители будут активно работать в эфире на КВ и УКВ диапазонах всеми видами излучения. В эфире в 2013 г. будут звучать специальные позывные R350FP (в 1-м квартале), R350FL (во 2-м квартале), R350FO (в 3-м квартале) и R350FV (в 4-м квартале). Гарантируется рассылка памятных юбилейных QSL-карточек всем корреспондентам.

• В течение 2013 г., в ознаменование 110-летия со дня рождения Э.Т.Кренкеля, RAEM ("отца радио в Арктике"), на любительских диапазонах будет звучать специальный позывной OU1RAEM. Операторами будут члены датского общества друзей-радистов Э.Т.Кренкеля.

• Две новые радиолюбительские организации приняты в Международный радиолюбительский союз (IARU) — Федерацию радиоспорта Азербайджана и Радиоклуб Сент-Винсент и Гренадины (St. Vincent & Grenadines Amateur Radio Club).

• В ежегодном опросе журнала The DX Magazine, проводимом с целью определения наиболее востребованных "охотниками за DX" стран и территорий мира, по-прежнему впереди КНДР (P5). Кроме КНДР, в первую двадцатку наиболее востребованных "стран" входят о.Навасса (KP1), о.Буве (3Y), о.Амстердам (FT5Z), о.Херд (VK0), о.Крозе (FT5W), риф Скарборо (BS7H), Южные Сандвичевые о-ва (VP8), о.Морион (ZS8), о.Тромелин (FT5T), арх. Сан-Петр и Сан Паулу (PY0S), риф Кингмен (KH5K), о.Окленд и Кэмпбел (ZL9), о.Пальмира (KH5), гора Афон (SV/A), Эритрея (E3), о.Пратас (BV9P), о.Жуан-ди-Нова (FT5J/E), о.Южная Георгия (VP8), атолл Джонстон (KH3).

• Специальная станция DL50FRANCE будет активна до конца 2013 г. в связи с 50-летием подписания Елисейского договора о дружбе между Францией и Германией.


• До конца 2013 г. Nick, RW6ACM, будет работать позывным RI1ANP с российской антарктической станции "Прогресс".

• В связи со столетием национальной радиолюбительской организации Великобритании (Radio Society of Great Britain, RSGB) специальные радиостанции GM100RSGB, GW100RSGB, GI100RSGB, GD100RSGB, GU100RSGB и GJ100RSGB будут активны на любительских диапазонах из различных регионов Великобритании по 31 декабря 2013 г.

• В течение 2013 г. на любительских диапазонах будут звучать специальные позывные HB30OK (в связи с 30-летием клуба Tera Radio) и S5300TP (в связи с 300-летием крестьянского восстания в Толмине в 1713 г.).

• Префикс Z3 был выделен Македонии (ранее YU5) 20 лет назад. В связи с этой годовщиной в течение 2013 г. в эфире будут работать специальные радиостанции Z320RSM (радиостанция национальной радиолюбительской организации Македонии) и еще 26 радиостанций с префиксом Z320: Z320A—Z320Z.

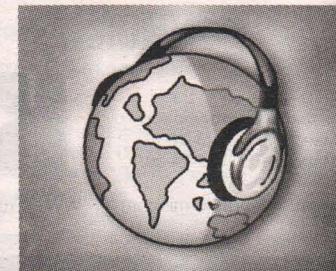• В настоящее время в список стран ARRL DXCC входят 340 стран и территорий мира. Радиолюбители, которые желают попасть в список Honor Roll, должны иметь подтверждения о проведении радиосвязей с 331 существующей в настоящее время "страной".



• С 1-го января 2013 г. ирландские радиолюбители могут использовать полосу частот 472—479 кГц на вторичной основе. Максимальная выходная мощность — 5 Вт, виды излучения — CW, QRSS и другие узкополосные цифровые режимы.

• С 1-го января 2013 г. радиолюбители Швейцарии также могут работать в диапазоне 472—479 кГц с максимальной эффективной излучаемой мощностью 5 Вт.

• Хаос на любительских диапазонах во время работы DX-экспедиций в существенной степени создается тактикой работы операторов DX-экспедиций, что значительно ухудшает (а иногда делает невозможным) проведение радиосвязей "охотниками за DX". На встрече членов RSGB, CDXC и GM-DX, которая состоялась 13 октября 2012 г., был выработан "Кодекс DX-мена", и его разработчики надеются, что DX-организации будут использовать правила, изложенные в кодексе, в качестве основы для получения финансовой поддержки DX-экспедиций. Возможно, требования кодекса будут учитываться при принятии решений о финансировании DX-экспедиций, а участники DX-экспедиций не только станут поддерживать эти правила, но и применять их на практике при работе в эфире. Тем самым, хаос на диапазонах при проведении DX-экспедиций, возможно, несколько уменьшится.

Ивану Виссарионовичу Казанскому, UA3FT — 80 лет!

5 марта 2013 г. Ивану Виссарионовичу исполнилось 80 лет. Иван Виссарионович — одна из самых заметных фигур в радиолюбительской журналистике 70-х — 80-х годов XX века. Его статьями зачитывались и юные, и опытные радиолюбители, его публикации стали путем в эфир для нескольких поколений коротковолнников.

Ветеран по-прежнему в строю, его перо ничуть не притупилось, и статьи из-под него выходят добротные, написанные отличным литературным языком, что, увы, большая редкость в наши дни.

Здоровье и иные жизненные обстоятельства не позволяют Ивану Виссарионовичу работать на любительских диапазонах, но главное увлечение своей жизни он не забросил — живо интересуется новостями и тенденциями развития любительской радиосвязи.

Редакция журнала от всей души поздравляет Ивана Виссарионовича с юбилеем и желает здоровья и долгой творческой жизни.

И.КАЗАНСКИЙ, UA3FT,
г.Москва.


Заметки ворчуна

Волга впадает в Каспийское море. Дважды два четыре. Старость — не радость. Не подлежащие сомнению истины. Стоит только уточнить: не радость — для кого именно? Приходится сожалением признать, что в соизмеримых пропорциях — как для самого представителя поколения преклонного возраста, так и для его окружающих. Нередко опыт, знания, впечатления прожитых лет трансформируются в нетерпимость, склонность к критиканству, высокомерное стремление поучать. Одним словом — в занудливую старческую ворчливость.

Все эти свойственные старости черты имеют пренеприятнейшую тенденцию выплескиваться на ни в чем не повинные головы сородичей. Говорю об этом с полным знанием дела. Но мой случай неодинарен и более счастлив: статус журналиста позволяет маскировать старческую ворчливость, выдавая ее за обычное творчество эссеиста. И еще повезло в том, что в лице коллег из журнала "Радиомир" встретились доброжелательные критики. Впрочем, стараюсь не

особо злоупотреблять их долготерпением.

Со школьных лет не люблю историю. До такой степени, что почти не читаю исторических романов (исключение, разве что, приключенческие произведения Дюма) и не смотрю кинофильмов с историческим сюжетом. Историю преподавала у нас директриса. Каким-то образом ей удалось привить стойкое отвращение к своему предмету почти всем моим одноклассникам. Возможно, благодаря патологическому требованию строжайшей дисциплины. Чихнув или кашлянув слишком громко, можно было вылететь из класса. По любому поводу (и даже без оного) — вызов в школу родителей. Сидеть следовало с прямой спиной, не наклоняясь и не облокачиваясь. С соседом по парте — не обменяться и словечком! Почему обязательно с соседом? В ту пору существовало нелепое разделение школ на мужс-

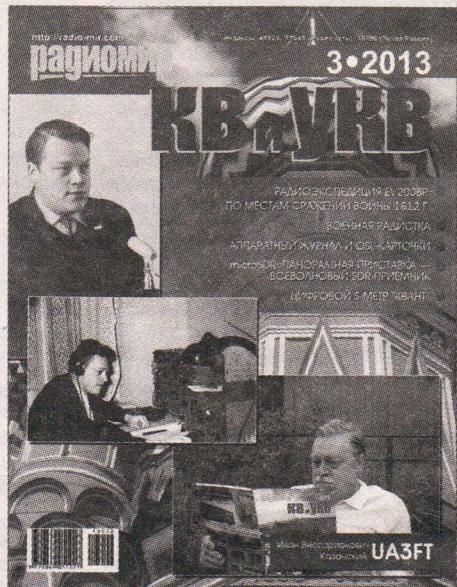

кие и женские (прямо как гимназии в царской России). Непонятно, чем руководствовались чиновники от педагогики, введя в 1943 г. эту дифференциацию. По идеи, школа должна была готовить к реальной жизни, а ведь в ней мужчины и женщины сосуществуют бок о бок. Как только бюрократы не додумались начать разделять детишек с ясельного и детсадовского возрастов! Вот было бы забавно! Впрочем, не уве-

рен: с ясельным и детсадовским бытом совершенно не знаком, поскольку в яслях никогда не бывал, а детский сад посещал лишь изредка, на правах родителя, когда подменял жену. Лично для меня последствия школьной дифференциации (или даже дискриминации?) аукнулись в институте: долго еще казалось диким, что рядом в аудитории на равных правах обретаются девицы, а уж как с ними общаться на бытовом уровне — сразу и не сообразишь.

Выйдя по возрасту из комсомола (в те годы все без исключения школьники-старшеклассники были комсомольцами), остался беспартийным. Не по каким-то идеяным соображениям, упаси Бог! Но страстное увлечение радиолюбительством занимало все свободное время, а иногда (чего греха таить) — даже и часть служебного. Приходилось тратить дефицитное время на выполнение всяческих заданий по комсомольской линии. Но больше всего членство в комсомоле удручало регулярным и нудным сидением на собраниях. И если бы только! Требовалось обязательно выступать, вещать что-то умное. Это было невыносимо! А ведь задания по партийной линии и партийные собрания по сути ничем не отличаются от комсомольских! К тому же, не очень волновали (честно, не лукавлю!) карьерные перспективы. Наверное, я лишен способностей руководителя. Помнится, когда был простым инженером, мне навязали в подчиненные техника. Это была молодая и наглай девица, только что окончившая техникум. Бывало, даю ей какое-то задание, а в ответ сплюшу: «А чай-то я должна это делать? Ты разве сам не можешь?». Действительно, проще было выполнить работу самому, чем вступать с нахалкой в дискуссию. Из-за ее вздорного нрава мы иронично-уважительно величили соглядячу по имени-отчеству Клавдией Михайловной.

Впрочем, судьба все-таки посмеялась надо мной, заставив посетить партийные собрания, более

того, выступать на них с конструктивными предложениями. Но об этом чуть позже.

Значительный — и достаточно счастливый — временной отрезок жизни был посвящен работе в журнале «Радио»: с октября 1967-го по январь 1977-го. Журнал был не только идеологическим, но и наполовину радиолюбительским и техническим. Без досконального знания радиолюбительской тематики рядовыми сотрудниками он не мог существовать. Основная часть таких сотрудников сосредоточилась в отделе техники, возглавляемом Эдуардом Павловичем Борноволоковым. Все — радиолюбители, увлекающиеся конструированием: Владимир Фролов, Александр Гусев, Лев Ломакин, Александр Михайлов. А также ветераны — Виктор Гаврилович Борисов и Виктор Федорович Костиков. Тот самый Виктор Федорович, про которого главный редактор сказал бессмертные слова: «Он мог бы стать лучшим сотрудником редакции, потому что всегда приходил на службу раньше всех, но не стал лучшим, так как не любил чистить ботинки». Лидия Цыганова радиолюбителем, правда, не была, однако в радиотехнике разбиралась отменно. Конечно, редакторский состав менялся, приходили новые люди и уходили прежние, но с названными коллегами довелось работать почти все время. Существовала в редакции и неплохо оснащенная лаборатория (кроме контрольно-измерительной аппаратуры, имелся даже сверлильный станок). В этой лаборатории трудился автор популярнейшего лампового трансивера Юрий Кудрявцев, **UW3DI**. Потом на его место пришел Геннадий Шульгин, **RZ3CC**. Так или иначе, при приеме на работу в редакцию на первом месте все-таки было не требование партийности, а технические знания. Это уж потом, перейдя на работу в редакцию журнала «Гражданская авиация», стал

чувствовать себя «белой вороной». Беспартийный журналист — звучало необычно, парадоксально.

...Был канун Нового года, 31 декабря. Вечер. По кабинетам распространялось указание главного редактора «Гражданской авиации». Дословно: «Женщины могут идти по домам, а коммунисты — на собрание». Потом узнал: такое повторялось каждый год. Но как быть Казанскому? Он же не коммунист, но, тем не менее, не женщина! Главный редактор нашел выход из, казалось бы, безвыходной ситуации: отныне все партийные собрания становятся открытыми, и Казанский имеет право на них присутствовать. Попробовал бы он хоть раз этим правом не воспользоваться! Как говорится, от чего ушли, к тому и пришли.

Прямо-таки в оборот меня взяли на заседании парткома Министерства гражданской авиации. Тогда уже был секретарем первичной организации Союза журналистов СССР. И в качестве поощрения получил путевку в Международный Дом творчества на берегу озера Балатон. А в ту пору существовало правило: для выезда за рубеж (даже в социалистическую Венгрию) требовалось согласие партийной организации. Члены парткома неприятно удивились, узнав, что претендент (журналист!) беспартийный. На недоуменный вопрос: «Почему?» — пришлось что-то невнятно бормотать о трудностях с разнорядкой для приема инженерно-технических работников. Похоже, удовлетворились объяснением не все, но, скрепя сердце, дали согласие на выезд.

И все-таки, даже будучи беспартийным, смог достичь неплохой вершины: стал заведующим отделом науки и техники, членом редколлегии журнала «Гражданская авиация». Это — 12-я служебная категория в иерархии отрасли (высшая, 16-я, была отведена министру и его первому заместителю). В случае военного положения (не дай Бог!) гражданская авиация должна

была стать военно-транспортной, а служебные категории — воинскими званиями. 12-я категория соответствовала полковнику.

Однако вернулся к рассказу о журнале "Радио". В 1973 г. главным редактором журнала стал Анатолий Владимирович Гороховский. По образованию радиоинженер (он окончил с отличием Московский электротехнический институт связи), Гороховский имел богатый опыт работы в научно-технических журналах — "Вестнике связи", "Электросвязь", "Трудах Международной академии связи". Некоторое время был главным редактором книжного издательства "Связь". Пользовался непрекращающимся авторитетом среди большого числа авторов самого высокого уровня. Еще подростком (он родился в 1925 г.) Анатолий Владимирович мастерил радиолюбительские поделки, а в годы войны, даже не достигнув призывающего возраста, фактически на военной службе ремонтировал танковые радиостанции. Журнал "Радио" знал отлично, хранил его подшивки с самого первого номера.

В период руководства Гороховским журнал пережил пору расцвета. Достаточно сказать, что, хотя его тираж увеличился до полутора миллионов, почти вдвое (а в эпоху всеобщего дефицита добиться этого было неимоверно трудно), подписку счастливчики все еще получали по жребию! Расширилась тематика публикаций, появились новые формы подачи материалов. Оригинальными были выпуски "журнала в журнале". Удивительно, но удалось преодолеть извечные бюрократические препоны: увидели свет приложения к журналу, о чем давно и безуспешно просили читатели. Редакция активно занималась многими

организационными делами: будь то проведение соревнований на приз журнала "Радио" или Всесоюзных выставок радиолюбительского творчества. Кстати, надо отметить, что А.В.Гороховский часто был на многих соревнованиях по радиоспорту главным судьей. Но что просто поражает, так это буквальный прорыв радиолюбителей в космос. В эфире появились сигналы искусственных спутников Земли "Радио-1" и "Радио-2"! На орбитальной станции с символическим названием "Мир" заработала "коллективка"! Вышла в эфир любительская радиостанция Звездного городка! Подозреваю, что преодолеть земное притяжение было гораздо легче, чем победить косность перестраховщиков из военно-промышленного комплекса, ДОСААФа и иных руководящих структур. Гороховскому это удалось! Конечно, он добивался успехов не в одиночку, но именно он был подлинным заводилой и главной движущей силой.

О личности Анатолия Владимировича красноречиво говорит тот факт, что он, в отличие от предшественников, ничуть не заботился о собственном авторитете (правда, никому и в голову не могло прийти в нем усомниться) и не цеплялся за высокий пост, передав руководящее кресло своему выдвиженцу. Правда, тот вскоре отплатил ему черной неблагодарностью.

А.В.Гороховского не стало 17 февраля 2003 г. Его памяти посвящены многие теплые воспоминания. И не просто дежурные соболезнования, а совершенно искренние высказывания. Запомнились слова Геннадия Шульгина, **RZ3CC**. "Работа в журнале не была для него медом. Будучи вольнодумцем и фрондером по натуре, он тяготился нелепыми ДОСААФовскими традициями, старался их ломать. Сколько же статей он протащил сквозь гнилые, но все еще острые зубы цензуры! Я был свидетелем очень напряженного телефонного разговора с одним из ДОСААФовских генералов-политработников. Гороховский с трудом сдерживался. Закончив разговор, спросил, нет ли у меня валидола. Он уже перенес инфаркт и миокинсуль..."

Пережить многие неприятности и жизненные невзгоды помогает испытанное средство — юмор. Помнится, я как-то посетовал Юрию Мединцу, **UB5UG**, что не в меру активное занятие радиолюбительством не оставляет времени не только на карьерные устремления, но даже на личную жизнь. Юрий ответил забавным эпиграфом к письму: "У знаменитого царя Соломона в гареме было больше 300 жен. У известного коротковолновика Ивана Казанского в активе — больше 300 сработанных "стран" DXCC (ассоциация)". Несомненное свидетельство наличия чувства юмора — способность посмеяться над собой. Что я и сделал, получив письмо. Посмейтесь и вы вместе с Юрием Мединцом и мной! И Бог с ним, с царем Соломоном.



А.Я.Гриф, А.В.Гороховский и И.В.Казанский, УАЗФТ.

Военная радиостка

Мне в жизни часто везло на встречи с интересными людьми. Кажется, знаешь о человеке все, постоянно с ним общаешься, и вдруг он так засверкает неизвестными до того гранями, что меняешь о нем представление. Так случилось и на этот раз. Участница Великой Отечественной войны, инвалид 1-й группы, Апфия Филипповна Боган на момент моей встречи с ней жила в Белгороде в небольшой двухкомнатной квартире, с семьей дочери. В тесной комнатке, где и разминуться-то двоим можно с трудом, я слушаю ее неторопливый рассказ о днях минувших сражений, о прожитой жизни, листаю пожелтевшие страницы документов, и передо мной вспыхивает мужественный образ этой маленькой хрупкой женщины, самой природой щедро наделенной уникальными способностями.

...Уже на четвертый день войны ее, как одну из лучших телеграфисток Мытищинского телеграфа, срочно вызвали в Москву. Там, в Главном управлении связи Московской области, ей сообщили, что она призывается на военную службу. В тот же день она стала инструктором при Генеральном штабе Красной Армии по подготовке военных радиосток из рядового и командирского состава для работы в тылу противника. С этого дня и по 9 мая 1945 г. она шла по дорогам войны в системе военной спецрадиосвязи. В созданной 55-й отдельной роте радиоразведки особого назначения, где готовили радиостоков, сама Апфия Филипповна тоже прошла специальную подготовку, после которой в конце сентября 1941 г. ее направили на Ленинградский фронт с особым важным заданием. В Генеральном штабе с нетерпением ждали результатов. И только после ее возвращения в Москву в декабре 1941 г. 2-й отдел Генерального штаба и ра-

диокомитет во главе с Юрием Левитаном эвакуировались в город Куйбышев.

После недельного отдыха Апфия Боган была направлена в разведотдел штаба Карельского фронта, где обеспечивала радиосвязью командование 7-й Отдельной армии, мощные армейские радиостанции которой держали прямую связь с другими фронтами и Ставкой Верховного Главнокомандующего.

В конце 1942 г. создалась угроза прорыва немцами Волховского фронта. Спецчасть, в которой служила Апфия Боган, была переброшена туда. Действовали совместно с партизанами — взрывали мосты, минировали дороги, вели разведку, и все добывшие сведения передавали в штаб 7-й Отдельной армии. По завершении Волховской операции в мае 1943 года спецчасть вернулась на Карельский фронт.

Получив 3 дня отпуска, Апа уехала в Конаково проводить мать. Где-то рядом, в радиороте 29-го Отдельного полка связи, тоже радиостоком служил ее муж Иван Боган. Строгие армейские правила ведения радиосвязи запрещали личные контакты в эфире, но иногда удавалось обменяться короткими кодовыми фразами. Главное, Иван был жив — они не виделись уже два года. А как хотелось встретиться с ним, обнять своего Ванюшку! Надеялась на чудо, и оно свершилось. Приехав к матери, узнала, что муж в Москве. Короткая телеграмма: "Буду, встречай", и в Москву. И вот долгожданная и радостная встреча — они наконец вместе. Но времени у Ивана в обрез. После первых же объятий он решительно сказал: "Собирайся, пойдешь со мной". "Как, — удивилась она,— ведь меня посчитают дезертиром!". "Собирайся," —

настаивал Иван. В Генеральном штабе их, как опытных радиостоков, знали хорошо. И здесь Апфия Филипповна получила назначение в 29-й Особый полк связи, где служил муж.

В июне 1944 г. Карельскому фронту под командованием маршала К. Мерецкова Ставкой была поставлена задача — разгромить части немецкой и финской армий и заставить Финляндию капитулировать. Наступление войск 7-й армии генерал-лейтенанта А. Крутикова началось 21 июня. Сотни артиллерийских орудий разного калибра, "катюши", штурмовая авиация обрушили свой смертоносный груз на северный берег реки Свири. Это была, пожалуй, самая длительная за войну артподготовка, длившаяся почти четыре часа. Финские войска были разгромлены, их наступление остановлено.

Действуя совместно с войсками Волховского фронта, 7-я Отдельная армия не позволила фашистам замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда, лишить город "дороги жизни" через Ладогу. В этих сложных условиях 29-й ОПС надежно обеспечивал радиосвязью все узлы армейских соединений. В труднейших условиях, под непрерывным огнем артиллерии и минометов немцев, проходила переправа радиооборудования и радиостоков на другой берег Онежского озера. Пять лодок и небольшой плот многократно переплывали туда и обратно, перевозя технику и людей. С выходом наших войск к государственной границе Финляндия вынуждена была признать свое поражение в войне.

После разгрома финских войск 29-й ОПС в начале января 1945 г. был направлен в распоряжение 9-й гвардейской десантной армии 3-го Украинского фронта на территорию Венгрии, где Апфия Боган уча-

ствовала в боях у озера Балатон, в сражениях за Вену, в освобождении Праги. В боях под Веной часть 29-го ОПС вместе с другими частями оказалась в окружении немецких войск. Замаскировавшись в венском лесу, Апфия устроила фашистам свой "вальс венского леса" — немедленно связалась с командованием 9-й армии и Москвой. Вот где радиостанция 1-го класса Апфии Боган пришлось показать мастерство телеграфии, от которого зависела жизнь многих людей, попавших в окружение! Она в буквальном смысле слова слилась с радиостанцией, стала ее частью. Сквозь работу сотен радиостанций, треск, писк и шум эфира она

все же услышала Москву и смогла передать и принять важные радиограммы. Воинские части из окружения вышли.

После окончания Венской операции 29-й Отдельный полк связи в составе той же 9-армии продолжал успешное наступление, а после разгрома немецких войск и капитуляции Германии закончил свое участие в Великой Отечественной войне, у города Табор, а с ним — и радиостанции Апфии Боган. За участие в боевых сражениях она была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими медалями, в том числе "За оборону Советского заполярья", "За взятие Вены", медалью Жукова.

С 1957 г. жизнь супругов Боган была тесно связана с Белгородской областью. Много лет они работали в Белгородской геологоразведочной экспедиции по изысканию запасов железных руд. Апфия Боган дважды была награждена знаком "Почетный радист СССР", этого почетного знака был удостоен и Иван Боган.

Они оба внесли огромный вклад в развитие белгородского радиоспорта, на протяжении многих лет занимали призовые места в соревнованиях по скоростной радиотелеграфии, были участниками соревнований разного уровня, а также судьями 1-й категории. Сегодня их нет с нами, но память о них в сердцах белгородцев жива.

Old, Old, Old Timer Club

В неофициальный заочный всемирный клуб "Old, Old, Old Timer Club" (OOOTC) включаются коротковолновики-долгожители. В настоящее время самым пожилым членом этого клуба, скорее всего, является Ivan Pastre, F3AT, который родился в 1904 г. В разные годы он работал позывными F3AU (1931), F3AT (1933), FQ3AT (1947), FQ3AT/FE (1947), FE8AB (1948), FF8AG (1951).

Среди женщин-коротковолновиков самой пожилой долгожительницей является Lydia A.Clay (род. в 1912 г.). С 1948 г. она имеет позывной KL7OT.

Семейная пара из Чикаго Truhlar — Dorothy, N9ALC, и Anthony, W9LNQ, 16 августа 2011 г. отметила 70-летний юбилей своего бракосочетания. Anthony — 90 лет (он получил первую радиолюбительс-



скую лицензию в 1938 г.), его жене Dorothy — 89 лет (получила позывной в 1958 г.).

На территории СНГ также есть свои радиолюбители-долгожители:

- Евгений Николаевич Силов родился 22.08.1911 г. и в 1929—1933 гг. в Томске работал позывным au1CE;

- Олег Степанович

Ключарёв, U1AU, родился 29.05.1915 г. До 1934 г. в Ленинграде он использовал позывные URS-477 и eu3GM; в 1934—1941 г.

— U1AU; после Великой Отечественной войны — UA1AUX, а с 1987 г. — вновь U1AU;

- 92-й год идет крымчанину Ивану Тихоновичу Сторожко, U5JZ, который родился 19.01.1921 г.;

- 30 марта 2012 г. исполнился 91 год старейшему радиолюбителю г. Новокузнецка Алексею Сергеевичу Суворову, RW9UNM. Он ро-



Олег Степанович Ключарёв, U1AU.



Алексей Сергеевич Суворов, RW9UNM.

дился 30.03.1921 г. В эфире — с марта 1958 г. (**RA9VOO**).

Радиолюбители-долгожители, которые стали S.K.:

- Robert Galbasin, **W0MHN**, (1900—2007) — 107 лет;

- Harry Angel, **VK4HA**, (1891—1997) — 106 лет;

- Byrl H.Burdick, **W5BQU**, (1900—2004) — 104 года (радиолюбительскую лицензию он получил в 1930 г.);

- Bill Diaper, **KJ6KQ**, — 104 года. Радиолюбителем он стал в 75 лет, находился в доме престарелых и работал в эфире с радиостанции, установленной в цокольном этаже этого учреждения;

- Анатолий Алексеевич Абрамов, **UA9SU**, из Оренбурга прожил более 100 лет (1907—2008). В 1928—1934 гг. он имел позывной **eu4BW**. В 75-летнем возрасте

изготовил трансивер конструкции **UW3DI**.

- Дмитрий Иванович Оленев, **RA3IAA**, из Твери прожил 100 лет (1910—2010). В 1928—1934 гг. он работал позывным **eu2HN**. В последние годы жизни постоянно "дежурил" на местном УКВ ретрансляторе.

- Len Hopkinson,

ZL3IE, прожил 100 лет (1911—2011). В любительском эфире он работал с 1925 г.

- Adam Zaleski, **SP6OF**, прожил 100 лет (1907—2007). Он часто работал в эфире с "коллективки" **SP6PWW** во Вроцлаве.

- Борис Николаевич Алексеев, **U5UF** (ex **UR4UCR**), из Киева прожил 99 лет (19.06.1910—10.10.2009). В эфире — с 1928 г. (в Москве его позывными были **RK-1778** и **eu2KQ**);

- Авдеев Владимир Иванович, **U8AI/4**, прожил 98 лет (15.07.1912—12.01.2011). До 1941 г. его позывной был **U8IB**; до 1965 г. — **UA2AT**; с 1965 г.

— **UI8AI** (в Ташкенте, где 37 лет проработал во Дворце пи-

онеров начальником коллективной радиостанции **UK8AWF**, получил звание "Заслуженный учитель Узбекской ССР"). Среди свыше тысячи его воспитанников — 4 доктора наук и 6 кандидатов. С 2003 г. жил в Ульяновске и работал позывным **U8AI/4**;

- Samuel F.B. Morse, III, **W6FZZ**, (1902—1999) прожил 97 лет (он был правнуком С.Морзе — изобретателя телеграфной азбуки);

- Benjamin H. Stevenson, **W2BXA**, прожил 97 лет и был многолетним лидером программы DXCC;

- Lucien Aubry, **F8TM**, прожил почти 97 лет (1906—2003). Радиолю-



Борис Николаевич Алексеев, U5UF.



Анатолий Алексеевич Абрамов, UA9SU.



Владимир Иванович Авдеев, U8AI/4, 2006 г.

бительскую лицензию он получил в 1926 г.;

- Владимир Давыдович Эрберг, **U3DUX**, прожил более 95 лет. В Ростове-на-Дону до 1934 г. он имел позывной **eu6CL**, а в 1934—1941 гг. — **U6AH**;

- Геннадий Рубенович Колманин, **U6AA**, из Сочи прожил почти 93

года. Разработанный им трансивер в свое время был отмечен призом на Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ;

- Владимир Иванович Тупиков, **UR5FCP**, прожил чуть более 90 лет (1915—2005). Позывной он получил в 87 лет, а до этого около

30 лет в Одессе был наблюдателем;

- Marie Cormack-Kramer, **ZS6KK**, прожила около 90 лет.

Буду весьма признателен читателям за возможные корректировки и дополнения к опубликованному материалу.

Георгий Члиянц, **UY5XE**.


Аппаратный журнал и QSL-карточки


Любительская радиосвязь проведена. Два корреспондента, попрощавшись и завершив QSO, "расходятся по своим делам". Один из них обычно продолжает работу на "общий вызов", а второй меняет частоту приемника, т.е. начинает поиск следующего корреспондента. Так обстоит дело с точки зрения стороннего наблюдателя — SWL (еще

одно выражение из радиокода), который слушал радиообмен на данной частоте. Однако в действительности это не все. Некоторая часть радиолюбительских "ритуалов", обязательных при проведении радиосвязей, пока осталась "за кадром".

Прежде всего, каждый из операторов фиксирует данные о прове-

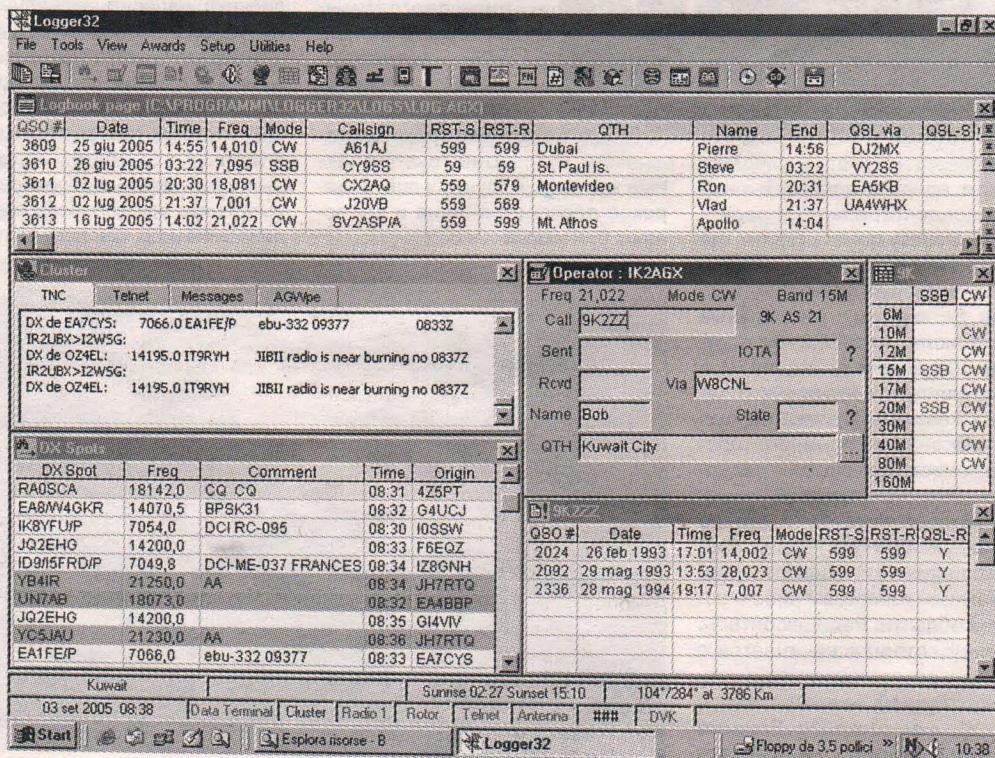денной радиосвязи: дату, время (как правило, всемирное), диапазон волн, позывной корреспондента, принятую и переданную оценки слышимости. К перечисленному часто добавляется имя эфирного собеседника, его *QTH*, иногда возраст, мощность передатчика — словом, все, что он сообщил во время радиосвязи.



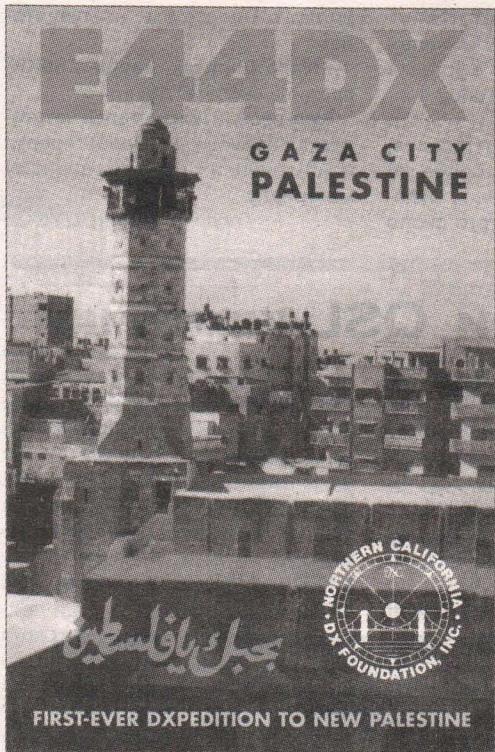

Кстати, едва услышав позывной корреспондента, опытный радиолюбитель сразу может сказать, где тот находится с точностью до страны, а в некоторых случаях — и до города. Дело в том, что позывные всех радиолюбителей мира построены по одному принципу. И в этот принцип, помимо прочего, заложена жесткая привязка первых двух-трех знаков позывного (*префикс*) к местонахождению радиостанции. Например, любой позывной, в котором имеется сочетание Rx3A (x — любой знак), гарантированно принадлежит радиостанции, работающей из Москвы либо Московской области. Радиолюбитель, позывной которого начинается с буквы I — совершенно точно итальянец, с букв VK — австралиец, с K или W — американец. Если же вам посчастливилось услышать

электронные аппаратные журналы получили очень широкое распространение и вытесняют бумажные.

3B9x — можете начинать хвастать знакомством "с одним парнем с острова Родригес".

Многие годы данные о радиосвязи радиолюбители записывали в так называемый *аппаратный журнал* — особую разновидность учетной книги, являвшейся обязательной принадлежностью каждой любительской радиостанции. Со временем, когда компьютерыочно обосновались на любительских радиостанциях, во множестве появились программмологгеры (от слова *LOG* — *аппаратный журнал радиостанции*). В настоящее время электронные

наблюдатели, слушающие работу любительских приемо-передающих радиостанций, также тщательно записывают все услышанное. Принцип ведения лога один и тот же, разница только в том, что наблюдатель обычно фиксирует два позывных: кто работал и с кем. Не воспрещается, впрочем, записывать и односторонние наблюдения. Например, слышно, как редкая станция работает на общий вызов, а ее никто не слышит. Она позовет-позовет — да и уходит с частоты. Такое наблюдение не будет засчитано в рамках соревнований, но вот на какой-нибудь диплом или просто "для души" оператор редкой станции вполне может рапорт наблюдателя подтвердить.

Кстати, стать наблюдателем очень просто. Сейчас для этого достаточно посетить ближайший радиоклуб, написать заявление, заплатить небольшой ежегодный взнос — и все, получаете SWL-позывной, а вместе с ним — возможность не просто слушать эфир, но и получать QSL-карточки, подтверждающие наблюдения за работой радиостанций, участвовать в соревнованиях, выполнять условия всевозможных дипломов и т.д. Словом, вести пол-




ноценную радиолюбительскую жизнь.

А для чего вообще записывают данные о проведенных радиосвязях и/или наблюдениях? С одной стороны, "положено — вот и записываем", а с другой, в этих записях, "бумажных" или электронных, есть сугубо практический смысл. Второе действие, которым почти всегда сопровождается любая радиосвязь и любое наблюдение — это выписка и отправка QSL-карточек. Такая карточка представляет собой своеобразный гибрид визитки и открытки. От визитки здесь — обязательные имя и адрес оператора, зачастую тут же адрес электронной почты, номер ICQ и прочие реквизиты современных средств связи. Но QSL-карточку, в отличие от визитки, не вручают лично, поэтому на карточках попадаются портреты, благо, размеры карточки примерно соответствуют почтовой открытке и позволяют показать корреспонденту и самого оператора, и его станцию, и даже окружающий станцию пейзаж.

Внешне карточки выглядят очень разнообразно. Но на каждой непременно есть табличка, куда из аппаратурного журнала переписываются обязательные данные о радиосвязи или наблюдении. Они-то и составляют основной смысл высылки QSL-карточки — получив ее, корреспондент по своему журналу проверит, имела ли место такая радиосвязь. И если ответ будет положительным, выпишет и отправит свою карточку. Так что QSL-карточка — это, прежде всего, средство подтверждения, недаром к заявкам на все престижные радиолюбительские дипломы наряду со списком проведенных радиосвязей нужно прилагать карточки от необходимых корреспондентов.

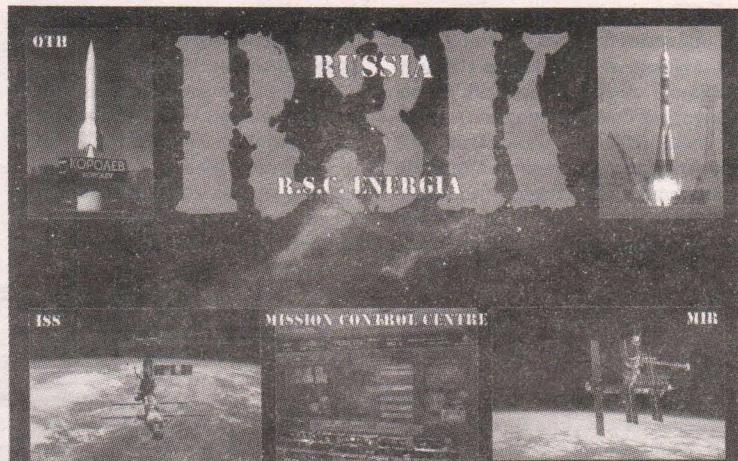Кстати, в наши дни не составляется труда обзавестись собственными QSL-карточками. Достаточно связаться с ближайшим *QSL Printer'ом* (обычно это радиолюби-



тель, чья работа так или иначе связана с полиграфическими услугами), оформить заказ — и через пару-тройку недель у вас в руках будет пачка ваших собственных карточек. Можно заполнять и рассыпать! Стоит это удовольствие относительно недорого: 1000 (минимальный тираж) самых простых, одно- или двухцветных QSL по расценкам московских печатников обойдется вам в 300—400 рублей. Ну, а насколько их хватит, зависит только от того, как активно радиолюбитель слушает эфир или проводит радиосвязи.

Заполненные, готовые к отправке карточки могут попасть к адресатам одним из двух способов. В большинстве случаев удобнее всего отвезти их в местный радиоклуб и отдать в *QSL-büro*. Сотрудники бюро (добровольцы из числа радиолюбителей или штатные сотрудники радиоклуба) рассортируют карточки по странам и разложат их в соответствующие ячейки. Когда, например, в "немецкой" ячейке накопится много QSL-карточек от радиолюбителей, их карточки упакуют и отправят бандеролью в *QSL-büro* Германии. А оттуда они разойдутся по местным отделениям, куда периодически приезжают

за своей *QSL-почтой* немецкие радиолюбители. Аналогичным образом через некоторое время придет ответная карточка.

Время, которое потребуется на путь туда и обратно, зависит от ряда разных факторов (например, от активности радиолюбителей в определенной области и в стране назначения), но оно редко бывает меньше нескольких месяцев. В наше время, когда многие привыкли к обилию средств мгновенной связи, такое "время отклика" кажется огромным. Однако не будем забывать: терпение — одно из базовых качеств хорошего радиолюбителя — очень терпеливые люди. Впрочем, это качество востребовано не только при *QSL-обмене*. Сама работа в эфире, поиск редких интересных станций, попытки пробиться сквозь помехи к интересующему корреспонденту, настройка аппаратуры и антенн — все это требует недюжинного терпения.

Второй способ *QSL-обмена* радиолюбители называют *директом* (от англ. *directly* — напрямую, без посредников). По сути своей *директ* — обычное почтовое отправление, чаще всего письмо. По-

требность в этом способе отсылки появляется в тех случаях, когда почему-то невозможен традиционный обмен через QSL-бюро. Допустим, была проведена радиосвязь с **5R8GC** — радиостанцией с острова Мадагаскар. Ура! Но связь надо бы подтвердить, иначе что была она, что не было... Радиолюбитель выписывает QSL-карточ-

ку, добавляет к данным о связи просьбу непременно прислать подтверждение и...

И тут он вспоминает, что на Мадагаскаре-то нет QSL-бюро (соответственно, и в местном QSL-бюро эту карточку у радиолюбителя не примут — куда же ее отправлять?) Значит, остается только *директ*. Адреса большинства радиолюби-

телей есть в т.н. *колбуках* (от слова *call book*, дословно “книга позывных”), каковые в наши дни существуют не только в полиграфическом исполнении, но и на CD-, DVD-, и в Интернете. Просто следует отыскать в колбуке адрес корреспондента, и карточка отправляется обычной почтой прямиком к нему домой.

Поплавок

Концепцию всей жизни вижу четко:
Без радио — не мыслю я и дня!
Блаженствуя, ведь дробная чечетка
Как музыка играет для меня.

Шкала мерцает, я вращаю верньер,
Тире и точек бесконечна нить...
Нет под Луной ничего, поверь мне,
С чем это можно было бы сравнить!

Не стоит зря нахваливать рыбалку,
В эфире — интереснее улов.
Наткнешься, например, на перепалку
Любителей далеких островов, —

На частоте сигнал желанный тонет
Средь шорохов и всяческих помех.
Страдает тонкий спух радиста, стонет
От грохота сверхмощных неумех!

Пережидая пелену густую,
Выуживаю тот затишья миг,
В который кратко позывной впрессую,
Как вежливый коротковолновик.

Вслед с завистью рокочет канонадой,
Взорвавшись киловаттами, эфир...
Стучите, парни! Вот моя награда —
Морзянки подтверждения пунктир!

И снова между килогерц скитанья...
И радость, коль всплынет, как поплавок,
В волнах коротких, из-за расстояния
Чуть слышный, экзотичный островок...

Сергей Карфидов, UT2LA.

Астрокалендарь: апрель 2013

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Киевское “зимнее” время — UTC+3 часа.
Минское время — UTC+3 часа.
Московское время — UTC+4 часа.

Долгота дня (для Москвы)


Дата	Восход Солнца (Sunrise), UTC	Заход Солнца (Sunset), UTC	Долгота дня, час
1.04.2013	03:01	16:06	13 час. 05 мин.
15.04.2013	02:25	16:34	14 час. 09 мин.
30.04.2013	01:49	17:04	15 час. 15 мин.

Фазы Луны (для Москвы)

Новолуние	Первая четверть	Полнолуние	Последняя четверть
19:54 UTC 11.03.2013	17:27 UTC 19.03.2013	09:30 UTC 27.03.2013	04:38 UTC 3.04.2013
09:38 UTC 10.04.2013	12:32 UTC 18.04.2013	19:59 UTC 25.04.2013	11:16 UTC 2.05.2013

Прогноз прохождения на КВ (апрель 2013 г.)

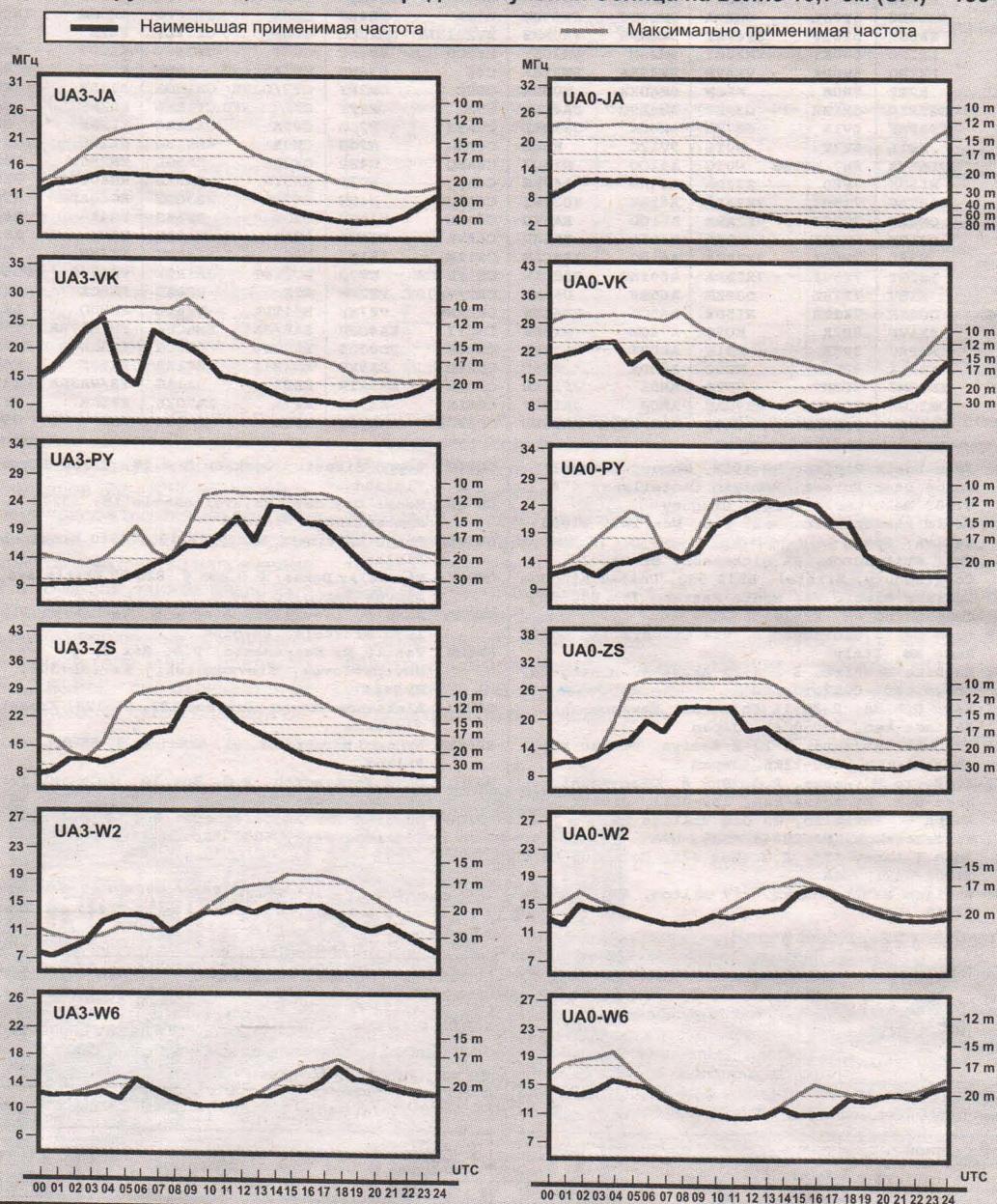Прогнозируемая мощность потока радиоизлучения Солнца на волне 10,7 см (SFI) – 135



Рекомендации по применению прогноза прохождения приведены в №1/2006.

QSL via...

3B8CW	NI5DX	5R8UI	IZ8CCW	9H3OG	DL4HG	AH2R	JH7QXJ	CP6LA	HA3JB	EF8S	OH2BYS
3B8JB	SM6JBC	5T0JL	ON8RA	9H3TX	DL5XAT	AU2JCB	VU2DSI	CR2T	CU2AF	EF8U	EA8URL
3G1D	EA5GL	5T0SP	SP6FXY	9J3A	S57S	B1Z	EA7FTR	CR2X	OH2BH	EG5ERC	EA7HBC
3V8BB	LX1NO	5WOKY	VK2ZKY	9M2CNC	G4ZFE	B3C	BA4EG	CR3E	W3HNK	EH8FPA	EA8CZT
3V8SS	LX1NO	5WORK	VK4VB	9M2SM	9M2GET	B4R	BY4RSA	CR3L	DJ6QT	E180IRTS	E14GXK
3W2J	K2PF	5WOW	NR6M	9M6DXX	9M2DVR	B7JA	BA4EG	CR5A	CT1FFU	EK3GM	IK2QPR
3W3B	E21EIC	5X1NH	G3RWF	9M6LSC	9M2IDJ	JA4IDJ	BV2013LF	BM2JCC	CR6K	CT1ILT	EL2A
3Z5MT	SP5PRF	6V1A	6W7JX	9M6NA	PA0RRS	JA4DND	BY5CD	BD4HF	CR6T	CT1ESV	EL2DT
4A7L	XE1L	6V7V	NOTG	9V1YC	W5UE	C4Z	G35WH	CT3AS	DL3BZ	EL2ES	AA7A
4K9W	DL6KVA	6W7/N1SNB	NOTG	A4100	NI5DX	C50C	OM2FY	CT7/OJOM	OH1NOA	EL2LE	KY7M
4L1AN	NI5DX	7P8D	ZS2DL	A43ND	A47RS	C5A	OM2FY	CT9/CT1FFF	CT1EEB	EL2MF	KC7V
4L1HD	DL8KAC	7T5OI	7X2ARA	A61AS	Y03FRI	C6EEE	N2GG	CV5K	CX2ABC	EL2WP	G5LP
4L1MA	ON4RU	7U5OI	7X2ARA	A61DD	EA5ZD	C6AGG	N2GG	CW0A	HB91BG	EL2WS	N7CW
4L4ZA	DJ1CW	7V5OI	7X2ARA	A61LL	EA5ZD	C6AKQ	N4BP	CX2DK	EA5GL	EN290L	UR9LD
4L5O	N3SL	7W5OI	7X2ARA	A61QO	I28CLM	C6AQO	ND3F	CX5TR	EA5KB	EN400UG	US5UZ
4L6DL	LZ1OT	7X5OI	7X2ARA	A641ND	I28CLM	C6ARU	N4UM	CX7CO	WB3CDX	EO40AZA	UT8AS
4L8A	K1BV	7Z1HL	DJ9ZB	A65BP	UA6MF	C6AUM	K4RUM	D2QR	RW6HS	ER4Z	RA4LW
4S7KKG	DC0KK	7Z1TT	NI5DX	A65CA	RV6AJJ	C6AVA	CE2AWW	VE7WY	E2E	FK8CE	LZ1JZ
4X0A	4X1VF	8P2K	KU9C	A71CM	NI5DX	C91IW	CE2AWW	VE7WY	E51TLA	O26TL	LZ1JZ
5C2P	IK2PZC	8P5A	NN1N	AHOBT	7L1FPU	CM2YY	EA4GUJ	EA8/SA6G	SM6CUC	FM/KL7WA	UT5UGR
5C5W	EA5XX	8P6SH	KU9C	AH0DX	WX8C	CN2OS	PD0JOS	EA8CUU	OH6CS	FR5DN	EAT7FTR
5H3CMG	ZR6CMG	8P9DF	WJ2O	AHOI	JF1IRW	CN8KD	EA5XX	ED1R	EC1KR	FR5DZ	F6CKV
5N7M	OM3CGN	8Q7AU	HB90AU	AHOJ	JA1INVF	CN8QN	EA7PTR	ED9Z	HA1AG	FS/V43RA	VE3IKV
5P3WW	DL1YAW	9A5AX	9A4J	AH2/N2OW	RA9USU	C06LE	EA5GL	EF7X	EA7GYS	FI5KE	FY1FL
						CO8WOH	RW6HS	EF8M	UA3DX	G5D	G3UJE

6W7JX Jean-Louis Pipien, BP 1958, Mbour, Senegal
 CW5W Jorge Diez Furest, Remigio Castellanos 474, 37000 Melo-Cerro Largo, Uruguay
 EB7DX David Lianez Fernandez, P.O. Box 163, 21080 Huelva, Spain
 G3SWH Phil Whitchurch, 21 Dickensons Grove, Congresbury, Bristol, BS49 5HQ, United Kingdom
 I0JBL Luciano Blasi, Via Monte Razzano 75, 00063 Campagnano RM, Italy
 IW0DJB Luca Della Giovampaola, Via Cremera 11, 00198 Roma RM, Italy
 JA1HGY Naohiko Mashita, 8-2-4-2A Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan
 JA1XGI Haru Uchida, 2-30-11 Shintomi, Kawagoe-shi, Saitama-ken, 350-0043, Japan
 JE1JKL Satoshi Nakamura, 1-27-2 Kamiya, Ushiku-shi, Ibaraki-ken, 300-1216, Japan
 JH1AJT Y. Zorro Miyazawa, P.O. Box 8, Oiso-machi, Naka-Gun, Kanagawa-ken, 259-0111, Japan
 K2PFF Ralph G. Fariello, 23 Old Village Rd, Hillsborough, NJ 08844-4008, USA
 K4BAI John T Laney III, P.O. Box 421, Columbus GA 31902-0421, USA
 NI5DX William M. Loeschman, 717 Milton, Angleton TX 77515, USA

OH1VR Seppo Sisatto, Ojakatu 3 A 18, 33100 Tampere, Finland
 OH3JR Henri Olander, Helavalkeantie 15, 13270 Hameenlinna, Finland
 OH4MDY Reijo Laitinen, Mantytie 13, 76940 Nenonpelto, Finland
 OM2FY Branislav Daras, P.O.Box 6, 820 08 Bratislava 28, Slovak Republic
 ON8RA Jean J. Lewuillon, Avenue E. Verhaeren 110/1, 1030 Brussels, Belgium
 RW6HS Vasily M. Kasyanenko, P.O. Box 0, g. Novopavlovsk, Stavropolskij kr., 357300, Russia
 S57S Aleksander Zagar, Golisce 132, SI-1281 Kresnice, Slovenia
 SP6FXY Ryszard Woroszczuk, ul. Akacjowa 9, 55-080 Smolec, Poland
 WJ2O Dave Farnsworth, P.O. Box 16, McConnellsburg NY 13401, USA
 ZS2DL Donovan van Loggerenberg, P.O. Box 29169, Sunridge Park, 6008, South Africa

По материалам интернет-бюллетеня "425 DX News".

Редакция продолжает собирать сведения о количестве CFM-стран по списку DXCC. Коротковолновики, которые хотят опубликовать свои достижения, необходимо заполнить анкету по прилагаемой форме и присыпать ее по адресам: 119454, РФ, г.Москва, ул.Коштоянца, 6-233, или 220095, РБ, г.Минск-95, а/я 199, или по E-mail: rm@radio-mir.com

Предлагаемая форма является условной. Результаты будут подводиться по всем девяти диапазонам и по каждому диапазону в отдельности. Таблица достижений постоянно обновляется на сайте журнала <http://radio-mir.com>

Сведения о достижениях, присланые до 20.04.13, будут опубликованы в июльском номере (2013). Кроме того, коротковолновики, желающие опубликовать QSL-информацию, могут присыпать сведения по указанным выше адресам.

Позывной

	Activ/All	Диапазоны, м										Tot
		Country	160	80	40	30	20	17	15	12	10	
CFM												

GB1WH	M0OXO	J28AA	E77E	OD5PY	KU9C	PJ4NX	M0URX	TM6M	F4DXW	XU7TZG	ON7PP
GM5XW	G5XW	J28AA	K2PF	OD5QB	Y03FRI	PJ5J	JA1HGY	T07A	UT5UGR	XV1X	RW6HS
GX4HRC	G3SVK	J28NC	F5RQQ	OF3I	OH3BHL	PJ7/V43RA	VE3IKV	TX1CW	LZ1JZ	XV2LC	VK6LC
H44MS	DL2GAC	J34K	VE3RSA	OF9X	OH2BH	PJ7I	JG2BRI	TY2BP	IK2IQD	XV2RZ	OH4MDY
H44RK	NR6M	J43J	DJ5JH	OH0V	OH6LI	PJ7XK	7L4XDT	UN5J	RW6HS	XW2CW	DK7PE
HC2/KF6ZWD	RW6HS	J68FF	W3FF	OH0X	OH2TA	PQ125GBA	PR7AYE	UN7NFK	RW6HS	YB2LS	SM3DBU
HC2AC	RW6HS	J68UN	N7UN	OH0Z	W0MM	PS0F	WD9DZV	UN7NG	RW6HS	YB8BYL	EA7FTR
HC7AE	EA7FTR	J79WTA	HB9MF5	OH1NAVY	OH1AJ	PZ5T	VE3DZ	UP0L	DL8KAC	YD0LOU	YB0JZS
HG560D	HA3OD	JD1BYL	J15RPT	OH9SCL	OH9UV	R1941MB	R2DX	V26DR	W6DR	YN2CC	AJ9C
HG90ST	HA6NL	JY4CI	K2AX	ON101BOB	ON3SEA	R1943S	RN4ABD	V26K	AA3B	YN5ZO	K7ZO
HK1LAR	RW6HS	JY4NE	K3IRV	OQ200HC	ON4CBU	R20BIS	RU9W2	V31AG	AD8J	YN9SU	TI4SU
HK1MW	K4AMW	HK2/K3ZB	JH1NBN	OR200HC	ON3AIM	R25MSB	RA9WJV	V31NO	W3NO	YQ0U	Y05BFJ
HK1NA	K6IPM	KH6LC	WA6WPG	OT12BR	ON7R	R60PRC	RW3FB	V63AQ	JH1NBN	YU175SB	YU1KN
HK1R	K6IPM	KH7X	K2PF	YO1OF	M0URX	R11ANC	RN1ON	V63DX	JA7HMZ	YW6EK	YV6CR
HK1T	EA5KB	KP2M	A14U	YO3JE	M0URX	R11ANR	RK1PWA	V63EPO	JA7EPO	Z300D	Z35M
HK2PMR	EA5GL	L26A	LU7AEA	OZ0NAVY	DF5LW	R11FJ	UA2FM	V63JX	JH1DVG	Z60WW	OH2BH
HK4QMH	EA5KB	L33M	LU1MA	P29FR	I2RFJ	RT7T	RY7G	V63GX	JA1XGI	ZD8RH	G4DBW
HPIRIS	EA5KB	LN8W	LA9VDA	P29ZAD	NI5DX	S01MZ	EA1BT	V6A	JA7HMZ	ZD8W	W6NV
HP1IW	OH0XX	LS1D	AC7DX	P33W	UA3DX	S21B	KX7YT	V73AX	WHOAI	ZF1A	K6AM
HP3AK	W4JS	LT1F	AC7DX	P3N	RW3RN	SN15ZIP	SP5ZIB	VE2EKA	VA2WDQ	ZF1EJ	K6AM
HQ2N	EA5GL	LT5X	WD9EWK	P4/R5GA	UA3DX	SU9VB	UA4WHX	VK9/OG1M	OH1VR	ZF2AH	W6VNR
HQ9R	K5WW	LU8EEM	LU7DR	P40CX	K8CX	SK9S	SV9AUE	VK9/OH3X	OH3JR	ZF2JS	N8BFR
HR2/NP3J	EA5GL	LU8YE	IK2DUW	P40F	UA3DX	T40C	N1KI	VO2TM	K3TM	ZF2KO	N4EWT
HR9/WQ7R	K5NW	LX0RL	LX1KQ	P40W	N2MM	T48T	EA5KB	VP2MMM	W3HNK	ZF2MK	K9MK
HS02DG	K4YT	LX7I	LX2A	P49Y	AE6Y	T6MO	K9GY	VP2V/AATV	NR6M	ZF2PI	K5PI
HS02GQ	DL1MJF	LX9DX	LX2A	PA12XMAS	PB5X	T6T	RW6HS	VP2VGG	K6CLS	ZF2YL	AE9YL
HT9H	TI4SU	LY7A	LY2Z0	PB12XMAS	PB5X	T8NS	JA1MML	VP5CW	W5CW	ZL2HAM	NI5DX
HVOA	IK0FVC	MD2C	MD0CCE	PD12XMAS	PB5X	TC2M	LZ1NK	VP8SGK	GM0HCQ	ZL2WL	NI5DX
HV50VR	IOJBL	MJ0AWR	K2WR	PD35JKS	PD1JKS	TC2W	LZ1NK	W4D	WP4SD	ZL9HR	EB7DX
HV5PUL	IW0DJB	MZ5B	G3TXF	PD35SSCS	PD2RKG	TC2W	LX1NO	W8XGI/KH2	JA1XGI	ZM1A	ZL3CW
HZ1PS	I28CLM	NH2T	W2YC	PF35BTA	PA2BTA	TF4X	G3SWH	WH0DX	JM1LJS	ZM4M	ZL4PW
IH9R	IZ1GAR	NP3X	NP3O	PG100NOM	PA0FAW	TG91DX	DL5RMB	WP4NQR	RW6HS	ZM4T	ZL2AL
II0TH	I0YCB	NP4Z	N4AO	PJ2MI	EB7DX	T15A	TI5KD	XL3A	VE3AT	ZP6LMR	K2DER
II0XMAS	M0OXO	OA4SS	KB6J	PJ2T	W3HNK	TM1TARA	F8DVD	XP2I	OZ1BII	ZP9GBC	ZP5DBC
III1A	IK1SPR	OA6Q	OE3NHW	PJ4/KU8E	K4BAI	TM2VD	F8DF0	XR3A	CE3DNP	ZP9MCE	EA5ZD
II3SB	IW3IE	OD5ET	EB7DX	PJ4A	K4BAI	TM4TLT	F4KIP	XU1A	JH1AJT	ZS1REC	W2ARP
II9P	IT9CHU	OD5NJ	EA5BYP	PJ4D	W3HNK	TM62L	F8KHW	XU7AEL	ZL1DD	ZV70	PY7JN

RDA Top List

В настоящее время всего районов РФ (Russian Districts) — 2643.

Таблица достижений участников дипломной программы Russian Districts Award (RDA)

Russian Districts	Nr Call	Nr (CFM)	Award	23	SM5CAK	2508	RDA-2500	47	49	UY9IF	2384	RDA-2500	21	75	UA4CTE	2095	RDA-2000	79
1 RW1QQ	2642	RDA-2500	5	24	DL6KVA	2504	RDA-2500	46	50	UX7UN	2378	RDA-2500	18	76	RZ9WJ	2077	RDA-2000	93
2 4X4JU	2640	RDA-2500	8	25	UA1OIZ	2502	RDA-2500	45	51	HA9PP	2378	RDA-2000	89	77	RA1OW	2075	RDA-2000	122
3 RW7WM	2640	RDA-2500	36	26	RU3DSJ	2501	RDA-2500	44	52	RA3ZN	2377	RDA-2500	22	78	OK1JKM	2054	RDA-2000	87
4 UA0BA	2638	RDA-2500	38	27	RU0BW	2500	RDA-2500	48	53	RK3ZWB	2377	RDA-2500	23	79	RG7G	2046	RDA-2000	113
5 UA9CUA	2615	RDA-2500	28	28	RU4SS	2488	RDA-2000	98	54	RA6DQ	2324	RDA-2000100	80	80	RD3DM	2038	RDA-2000	118
6 RW3XZ	2614	RDA-2500	4	29	RA2FCB	2479	RDA-2500	11	55	RA1OD	2296	RDA-2000	85	81	RV6AB	2032	RDA-2000	54
7 RA3TIO	2611	RDA-2500	33	30	RA9FDR	2475	RDA-2500	3	56	RV6YZ	2276	RDA-2000	8	82	UA1ZID	2031	RDA-2000	101
8 RL3DZ	2610	RDA-2500	26	31	RA3RVZ	2472	RDA-2500	10	57	RA6YJ	2271	RDA-2000	51	83	RA9DA	2030	RDA-2000	31
9 UA3-147-122	2602	RDA-2500	13	32	UT2GA	2470	RDA-2000	77	58	RV4AZ	2266	RDA-2000	81	84	RA9MX	2024	RDA-2000	120
10 HA0DU	2600	RDA-2500	17	33	UA9GGL	2445	RDA-2500	31	59	UT5UKY	2238	RDA-2000	88	85	RA0JBL	2022	RDA-2000	123
11 RX3DN	2596	RDA-2500	42	34	UA6JCC	2444	RDA-2500	34	60	UR1MI	2227	RDA-2000110	86	86	UA2FT	2019	RDA-2000	116
12 RA6AR	2595	RDA-2500	15	35	RA6DX	2439	RDA-2500	27	61	UT7UZ	2200	RDA-2000107	87	87	RU4W	2018	RDA-2000	94
13 UA2FF	2592	RDA-2500	2	36	UA9GOF	2426	RDA-2500	24	62	UA1WA	2192	RDA-2000111	88	88	RK4PC	2017	RDA-2000	58
14 RX3RC	2587	RDA-2500	6	37	RZ6HWA	2412	RDA-2000109		63	ON4ON	2186	RDA-2000	75	89	RU3FN	2014	RDA-2000	112
15 LZ1HA	2582	RDA-2500	37	38	RW9WA	2408	RDA-2500	7	64	IQ8JU	2183	RDA-2000103	90	90	UA9LAG	2012	RDA-2000	82
16 RN6BY	2580	RDA-2500	1	39	RV9FQ	2407	RDA-2500	19	65	RU9YF	2170	RDA-2000	83	91	RW3DW	2012	RDA-2000	119
17 R7AY	2575	RDA-2500	12	40	RN9AOM	2400	RDA-2000	43	66	UA3OBL	2139	RDA-2000	92	92	RA0BA	2011	RDA-2000	42
18 RU3EJ	2557	RDA-2500	30	41	RA1WZ	2393	RDA-2500	16	67	UA1TAN	2142	RDA-2000	7	93	RA3JB	2011	RDA-2000	114
19 R7FK	2553	RDA-2500	40	42	HA8TB	2392	RDA-2500	20	68	UA9WZ	2132	RDA-2000	45	94	LZ3SM	2008	RDA-2000	46
20 R6H-33	2553	RDA-2500	39	43	UA3SAQ	2392	RDA-2500	29	69	QZ4RT	2129	RDA-2000	69	95	RV3ECW	2002	RDA-2000	86
21 RA3RGQ	2544	RDA-2500	14	44	RZ3EC	2390	RDA-2500	25	70	UA4LDP	2116	RDA-2000	74	96	RA3PCI	2002	RDA-2000	117
22 DL5WW	2512	RDA-2000	53	45	RX9WN	2389	RDA-2500	9	71	UR9MB	2115	RDA-2000121	97	97	RU6PC	2001	RDA-2000	115
				46	RW4PP	2387	RDA-2500	32	72	RA4FJV	2104	RDA-2000	90	98	RX6CK	1996	RDA-2000	27
				47	UA3TCJ	2387	RDA-2500	35	73	HA3NU	2103	RDA-2000	95	99	UA3ZML	1966	RDA-2000	67
				48	UA9SGQ	2385	RDA-2500	41	74	UA1AKE	2096	RDA-2000	55	100	UA6AF	1965	RDA-2000	14

РАЗДЕЛ ВЕДЕТ А.ЗИНЧЕНКО, RW3VZ.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Дата проведения	Время, UTC	Вид излучения	Название соревнований	Положение опубликовано в "РМ. КВ и УКВ"
-----------------	------------	---------------	-----------------------	---

Апрель 2013 г.

1	14:00/20:00	CW	Low Power Spring Sprint	№3/2011
5	16:00/18:00	CW/SSB	Владимирский тест	№3/2013
6	04:00/08:00	CW	LZ Open 40m Sprint Contest	№3/2011
6	07:00/11:00	SSB	Молодежное первенство РФ	№3/2009
6-7	15:00/15:00	CW/SSB	SP DX Contest	№3/2012
6	16:00/16:00	RTTY	EA RTTY Contest	№3/2004
6	16:00/20:00	CW/SSB	Первенство Сумской области	-
12	16:00/18:00	DIGI	Владимирский тест (цифровой тип)	№3/2013
12	18:00/22:00	CW/SSB	Чемпионат Удмуртии	№3/2005
13-14	07:00/13:00	CW	Japan International DX Contest	№3/2004
13-14	12:00/11:00	CW	DIG QSO Party	№2/2004
13	16:00/20:00	CW	EU Sprint	№3/2004
13-14	21:00/21:00	CW	Кубок Ю.А.Гагарина	№3/2008
14	15:00/17:00	CW	Hungarian Straight Key Contest	№3/2009
19	16:00/20:00	CW/SSB	Кубок Урала	№3/2008
20	05:00/09:00	CW/SSB	ES Open HF Championship	№3/2010
20-21	12:00/24:00	CW	CQMM DX Contest	№3/2013
20	16:00/20:00	SSB	EU Sprint	№3/2004
20-21	17:00/09:00	CW	Чемпионат РФ	-
20-21	00:00/24:00	CW/SSB/DIGI	Holyland Contest	№3/2012
20-21	21:00/17:00	CW	YU DX Contest	№3/2011
27-28	12:00/12:00	RTTY	SP DX RTTY Contest	№3/2005
27-28	13:00/13:00	CW/SSB/DIGI	Helvetica Contest	№3/2009
27	17:00/21:00	RTTY	BARTG Sprint 75 Contest	№3/2012
27	16:00/20:00	CW/SSB	Школа чемпионов	№3/2013
28	05:00/09:00	CW/SSB	Весенний полярный спринт	-
28	15:00/19:00	CW/SSB	Кубок памяти UA1DZ	№3/2010

Май 2013 г.

4-5	20:00/20:00	CW/SSB/RTTY	ARI International DX Contest
11-12	12:00/12:00	CW/SSB	CQ-M International DX Contest
18-19	12:00/12:00	PSK	EU PSK DX Contest
25-16	00:00/24:00	CW	CQ WPX Contest

Владимирский тест

Организаторы соревнований: Владимирский областной СТК по радиоспорту РО ДОСААФ Владимирской области и РО CPP Владимирской области.

Соревнования состоят из 2-х туров. 1-й тур — с 16.00 по 17.59 UTC 5 апреля 2013 г. (ежегодно в первую пятницу апреля). Виды излучения — CW и SSB. 2-й тур — с 16.00 по 17.59 UTC 12 апреля 2013 г. (ежегодно во вторую пятницу апреля). Виды излучения — QPSK31 и QPSK125.

Каждый тур состоит из 4-х подтурнов по 30 минут каждый (16.00—16.29, 16.30—16.59 UTC и т.д.).

Диапазоны: 160 и 80 м.

Для цифровых видов радиосвязи QPSK31 и QPSK125 рекомендованые частоты — 3582—3590 и 1840—1843 кГц.

Подгруппы:

- MOST — коллективные радиостанции (CW и SSB);
- SOAB — индивидуальные радиостанции, диапазоны 160 и 80 м (CW и SSB);
- SO80 — индивидуальные радиостанции, диапазон 80 м (CW и SSB);
- SO160 — индивидуальные радиостанции, диапазон 160 м (CW и SSB);
- DIGI — коллективные и индивидуальные радиостанции, диапазоны 160 и 80 м (QPSK31 и QPSK125);
- наблюдатели (SWL).

Итоги в подгруппах подводятся при наличии в подгруппе не менее 5 участников.

Максимальная выходная мощность передатчика определяется лицензией участника. В любой момент времени разрешается излучать только один сигнал. Запрещается проводить телеграфные радиосвязи в телефонных участках диапазонов.

Контрольные номера: участники из Владимирской области передают порядковый номер радиосвязи, начиная с 001, и обозначение своего административного района по списку диплома RDA (например, 001 VL01), а остальные участники передают порядковый номер радиосвязи, начиная с 001, и обозначение своего квадрата QTH-локатора (например, 001 KO85). Нумерация радиосвязей — сквозная. RS(T) при проведении радиосвязи не передается и в отчет не заносится.

Обозначения административных районов Владимирской области по списку диплома RDA приведены в таблице.

Буквенно-цифровое обозначение района Владимирской области	Название района Владимирской области
VL-01	Ленинский р-н (г.Владимир)
VL-02	Октябрьский р-н (г.Владимир)
VL-03	Фрунзенский р-н (г.Владимир)
VL-06	г.Гусь-Хрустальный
VL-07	г.Ковров
VL-09	г.Муром
VL-12	г.Радужный
VL-13	Александровский район (вкл. гг.Александров, Карабаново, Струнино)
VL-14	Вязниковский район (вкл. г.Вязники)
VL-15	Гороховецкий район (вкл. г.Гороховец)
VL-16	Гусь-Хрустальнянский район
VL-17	Камешковский район (вкл. г.Камешково)
VL-18	Киржачский район (вкл. г.Киржач)
VL-19	Ковровский район
VL-20	Кольчугинский район (вкл. г.Кольчугино)
VL-21	Меленковский район (вкл. г.Меленки)
VL-22	Муромский район
VL-23	Петушинский район (вкл. гг.Петушки, Костерево, Покров)
VL-24	Селивановский район
VL-25	Собинский район (вкл. г.Собинка, Лакинск)
VL-26	Судогодский район (вкл. г.Судогда)
VL-27	Суздальский район (вкл. г.Суздаль)
VL-28	Юрьев-Польский район (вкл. г.Юрьев-Польский)

В многодиапазонном зачете в каждом туре с каждым корреспондентом можно провести 4 радиосвязи: по одной на каждом диапазоне (160 и 80 м) каждым видом излучения (CW и SSB или QPSK31 и QPSK125).

За каждую радиосвязь начисляется 1 очко. Участникам будут засчитаны только радиосвязи, подтвержденные отчетами. Каждый район VL, а также каждая комбинация букв квадратов (например, LO, KO, LN, ML, и т.д.) дает 1 очко для множителя один раз за каждый вид работы на каждом диапазоне за все время соревнований.

Окончательный результат определяется произведением суммы очков за радиосвязи во всех турах на общий множитель.

Для наблюдателей начисление очков аналогично, причем любой позывной может встречаться в отчете не чаще одного раза на каждом диапазоне каждым видом излучения.

Три лучших участника в каждой подгруппе награждаются дипломами. Коллективной и индивидуальной радиостанциям Владимирской области, показавшим абсолютно лучшие результаты, независимо от зачетной подгруппы (кроме группы DIGI), присваивается звание "Чемпион Владимирской области по радиосвязи на KB 2013 г." Победителю в подгруппе DIGI присваивается звание "Чемпион Владимирской области в цифровых видах связи на KB 2013 г."

Отчет составляется по общепринятой форме в хронологическом порядке проведения радиосвязей. Электронные отчеты представляются в формате Cabrillo или EPM4K (<http://www.srt.ru/CONTEST/ermak/index.html>).

Участникам из подгруппы DIGI необходимо предоставить также файл формата ADIF. В отчете для каждой радиосвязи необходимо указать частоту, вид излучения, дату, время (UTC), свой позывной, переданный

контрольный номер, позывной корреспондента, принятый контрольный номер.

Повторные радиосвязи не следует исключать из отчета. Если участник проводил радиосвязи на всех диапазонах, но заявил в однодиапазонном зачете, то отчет должен содержать сведения обо всех радиосвязях, и в заголовке отчета должна быть указана зачетная подгруппа. "Незачетные радиосвязи" используются для контроля и будут зачтены корреспондентам. Допустимая разница фиксации времени проведения QSO — 3 мин.

Рукописные отчеты должны содержать обобщающий лист с персональными данными участника и сведениями о аппаратуре, зачетную категорию и подписанную декларацию о соблюдении правил. Распечатки электронных отчетов не рассматриваются.

Радиосвязи, проведенные с владимирскими радиолюбителями во время теста, засчитываются на дипломы "Владимир" и "Владимир — столица Руси".

Дополнительную информацию по оформлению отчета можно найти на веб-сайте (<http://www.r3v.ru/contest/>) и получить по электронной почте (E-mail: contests@r3v.ru).

Срок отправки отчетов: в течение 15 дней после окончания соревнований.

Адрес для отправки отчетов: Россия, 600022, г. Владимир, ул. Ставровская 8. Областная радиокомпания.

E-mail: log@r3v.ru

Школа чемпионов

Организаторы соревнований: Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области, РО СПР и ДОСААФ Брянской и Орловской областей. Судейство соревнований осуществляют судьи РО СПР Брянской и Орловской областей.

К участию в соревнованиях приглашаются радиолюбители — граждане Российской Федерации, территориально находящиеся во время проведения спортивных соревнований в пределах официальных границ ЦФО РФ, а также (вне конкурса, но с награждением победителей) радиолюбители из других субъектов РФ и стран СНГ.

Виды излучения: CW и SSB.

Диапазоны: 80 и 40 м.

Полосы частот для соревнований: 3510—3560 кГц (CW), 3600—3650 кГц (SSB), 7000—7025 кГц (CW), 7060—7100 кГц (SSB).

Соревнования проводятся в два тура, продолжительностью по 2 часа каждый: SSB — с 16.00 по 17.59 UTC (20.00—21.59 MCK); CW — с 18.00 по 19.59 UTC (22.00—23.59 MCK).

Рекомендуемый вызов в SSB — "Всем, школа чемпионов", в CW — "CQ SC".

Подгруппы:

- A.MOST — несколько операторов (состав команды — 2-3 оператора), диапазоны 80 и 40 м, CW;
- B.MOST — несколько операторов (состав команды — 2-3 оператора), диапазоны 80 и 40 м, SSB;

- A19.MOST 19 — несколько операторов (состав команды — 2-3 оператора, возраст которых не превышает 19 лет), диапазоны 80 и 40 м, CW;

- B19.MOST 19 — несколько операторов, диапазоны 80 и 40 м (состав команды — 2-3 оператора, возраст которых не превышает 19 лет), SSB;
- C.SOAB CW — один оператор, диапазоны 80 и 40 м, CW;
- D.SOAB SSB — один оператор, диапазоны 80 и 40 м, SSB;

- C19.SOAB 19 — один оператор, возраст которого не более 19 лет, диапазоны 80 и 40 м, CW;

- D19. SOAB 19 — один оператор, возраст которого не более 19 лет, диапазоны 80 и 40 м, SSB;

- E.SOSB 40 — один оператор, диапазон 40 м, CW;
- F.SOSB 40 — один оператор, диапазон 40 м, SSB;
- G.SOSB 80 — один оператор, диапазон 80 м, CW;
- H.SOSB 80 — один оператор, диапазон 80 м, SSB;

- E19.SOSB 40 — один оператор, возраст которого не более 19 лет, диапазон 40 м, CW;
- F19.SOSB 40 — один оператор, возраст которого не более 19 лет, диапазон 40 м, SSB;

- G19.SOSB 80 — один оператор, возраст которого не более 19 лет, диапазон 80 м, CW;
- H19.SOSB 80 — один оператор, возраст которого не более 19 лет, диапазон 80 м, SSB.

Участники могут заявляться только в одной подгруппе.

Контрольный номер состоит из RS(T), порядкового номера связи и обозначения большого квадрата QTH-локатора (например, 59 001 КО73, 599 033 OR02 и т.д.). При передаче RS(T) контрольный номер и обозначение квадрата должны быть разделены пробелами.

Количество переходов с диапазона на диапазон не ограничено. В любой момент времени допускается излучение не более одного сигнала. Повторные радиосвязи с одной и той же радиостанцией засчитываются в каждом туре на разных диапазонах.

Радиосвязь не засчитывается обоим корреспондентам:

- если она не подтверждена отчетом корреспондента;
- при несоответствии контрольного номера, позывного или диапазона у одного из корреспондентов;
- при расхождении времени радиосвязи больше чем на 2 мин.

Участник снимается с зачета, если:

- допущены нарушения Инструкции и (или) Положения соревнований;
- число снятых с зачета радиосвязей составляет 30 и более процентов от общего числа (при этом в число снятых связей не входят связи, проведенные со спортсменами, не приславшими отчет).

За каждую SSB-радиосвязь начисляется 2 очка, CW-радиосвязь — 3 очка. Дополнительные очки начисляются:

- за каждую полную (округленную) 1000 км расстояния между корреспондентами: до 1000 км — 1 очко, от 1001 до 2000 км — 2 очка и т.д.;
- за каждый большой квадрат QTH-локатора (КО73, КР48, ЛО32 и т.д.) на каждом диапазоне — 2 очка (один раз за все время соревнований на каждого диапазоне).

Окончательный результат определяется как сумма очков за радиосвязи плюс сумма очков за расстояние между корреспондентами плюс сумма очков за большой квадрат QTH-локатора. Подсчет очков не является обязательным при составлении отчета.

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме набранных ими очков в своей подгруппе. Чемпион ЦФО определяется в общем зачете, по наибольшему набранному количеству очков и занятому месту. Так же определяются победители в каждой зачетной группе. В случае равенства набранных очков предпочтение отдается тому спортсмену, у которого выше процент подтверждаемости радиосвязей.

Отчеты должны быть подготовлены в электронной форме и соответствовать формату Ермак (<http://srr.ru/CONTEST/ermak/index.html>). Для участников из СНГ и дальнего зарубежья допускается предоставить отчеты в формате Cabrillo.

Срок отправки отчетов: в течение 10 дней после проведения соревнований.

Адрес для отправки отчетов: sc-cfo@ya.ru

Адрес для справок: r3y@mail.ru

CQMM DX Contest

(CQ Manchester Mineira DX Contest)

Организатор: CWJF (GRUPO JUIZFORANO DE CW, Бразилия).

Время проведения: с 12.00 UTC 20 апреля до 24.00 UTC 21 апреля 2013 г.

Соревнования проводятся в третий полный выходной апреля.

Вид работы: CW.

Диапазоны: 80, 40, 20, 15 и 10 м.

Подгруппы:

- SOAB HP — один оператор, выходная мощность — не более 1500 Вт либо ограничивается лицензией участника;

- SOAB LP — один оператор, выходная мощность — до 100 Вт;

- SOAB QRP — один оператор, выходная мощность — до 5 Вт;

- SOSB — один оператор, дифференциация по мощности отсутствует;

- M/S — несколько операторов (разрешено излучение второго сигнала на другом диапазоне для радиосвязи, дающей новый множитель).

Всем участникам разрешено использовать сети DX-оповещения (например, DXCluster, Skinner и т.д.), но строго запрещены любые способы обявления о работе собственной радиостанции. Нарушение этого требования может привести к штрафам или дисквалификации.

Контрольные номера: не члены CWJF передают RST и аббревиатуру своего континента (например, 599 EU), члены CWJF — RST, аббревиатуру континента и букву M (например, 599 EUM), QRP-станции — RST, аббревиатуру континента и букву Q (например, 599 NAQ), YL-станции — RST, аббревиатуру континента и букву Y (например, 599 AFY), станции с несколькими операторами — RST, аббревиатуру континента и букву G (например, 599 SAG).

Весна на Заречной улице

Диплом выдается за радиосвязями с радиолюбителями городов Борисоглебск, Волгоград и Москва, в которых родился, жил и работал известный киноактер Николай Рыбников (1930—1990). Для получения диплома нужно набрать 60 очков. Каждая радиосвязь дает 2 очка. Обязательно требуется провести радиосвязи с Борисоглебском, Волгоградом и Запорожьем (в этом городе снимался кинофильм "Весна на Заречной улице").

На диплом засчитываются радиосвязи, проведенные начиная с 1 января 20012 г. любым видом излучения на любых любительских диапазонах. При выполнении условий диплома только в диапазоне 160 м необходимо провести 5 радиосвязей (в том числе, по одной радиосвязи с Борисоглебском и Волгоградом), а при выполнении условий на одном другом выбранном КВ диапазоне — 20 радиосвязей (в том числе, по одной радиосвязи с Борисоглебском и Волгоградом).

Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и разными видами излучения.

В Дни города (Борисоглебска — 15 мая, Волгограда — 1-е воскресенье после 1-го сентября, Москвы — 1-я суббота сентября) очки за радиосвязи удваиваются, а в день рождения Н.Рыбникова (22 октября) для получения диплома достаточно провести по одной радиосвязи с указанными выше городами или 3 радиосвязи с Борисоглебском.

Стоимость диплома (с пересылкой) для российских радиолюбителей — 100 руб., для радиолюбителей из стран СНГ — 5 USD, для радиолюбителей из дальнего зарубежья — 8 USD.

Заявка на диплом составляется по типовой форме, в виде выписки из аппаратного журнала. Если заявка бумажная, то желательно приложить к ней ксерокопию оплаты стоимости диплома и QSL-карточки для борисоглебских радиолюбителей.

Все средства, вырученные за диплом, передаются в радиоклуб "Эфир-Мужество" (RZ3QWW).

Заявки следует направлять Трунову Роману Александровичу, Борисоглебск Воронежской обл., ул. Пионерская, 18, 397167, Россия.

E-mail: RU3KO@yandex.ru

Города-побратимы г.Находка

(The Twin Cities of Nakhodka)

Диплом учрежден Федерацией радиоспорта Находкинского городского округа. Для его получения необходимо провести по одной радиосвязи с префектурами,

Административное образование	Страна	Префикс любительских позывных
Префектура Киото	Япония	JA3
о.Хоккайдо	Япония	JA8
Префектура Фукуи	Япония	JA9
Штат Калифорния	США	W6
Штат Вашингтон	США	W7
Провинция Гирин	КНР	BY2I
Провинция Катвондо	Южная Корея	HL2/DS2
Провинция Пхукет	Таиланд	HS

провинциями и штатами (см. таблицу), в которых расположены города-побратимы г.Находка, а также одну радиосвязь с радиолюбителем из Находкинского городского округа, т.е. всего 9 радиосвязей.

На диплом засчитываются радиосвязи, проведенные начиная с 2000 г. на любых любительских диапазонах любыми видами излучения. Повторные радиосвязи не засчитываются.

В электронном виде диплом выдается бесплатно. По желанию заявителя диплом может быть изготовлен на бумаге (стоимость — 190 руб.).

Заявку на диплом в виде выписки из аппаратного журнала в формате Cabrillo следует направлять по электронной почте (E-mail: rw0lx@mail.ru или ru0lm@mail.ru).

ДФО

Диплом учрежден Федерацией радиоспорта Находкинского городского округа, клубом "Русский экстрим", местным отделением CPP по Находкинскому городскому округу Приморского регионального отделения и представителем президента CPP в Дальневосточном федеральном округе. Для получения диплома необходимо установить радиосвязи со всеми субъектами Дальневосточного федерального округа:

- Хабаровским краем — 3 радиосвязи (одну — со столицей ДФО, г.Хабаровском);
 - Камчатским краем — 1 радиосвязь;
 - Приморским краем — 2 радиосвязи (одну — с г.Находка);
 - Чукотским автономным округом — 1 радиосвязь;
 - Еврейской автономной областью — 1 радиосвязь;
 - Республикой Саха (Якутия) — 1 радиосвязь;
 - Амурской областью — 1 радиосвязь;
 - Сахалинской областью — 1 радиосвязь;
 - Магаданской областью — 1 радиосвязь.
- Всего 12 радиосвязей.

На диплом засчитываются радиосвязи, проведенные начиная с 13 мая 2000 г. (со дня подписания Указа президента о создании ДФО) на любых любительских диапазонах любыми видами излучения.

Диплом выдается только в электронном виде.

Заявку на диплом в виде выписки из аппаратного журнала в формате Cabrillo следует направлять по электронной почте (E-mail: rw0lx@mail.ru или ru0lm@mail.ru).

Дипломная программа Волгоградского областного радиоклуба "Импульс" им.братьев Феофановых

Волгоград

Диплом учрежден Волгоградским областным радиоклубом "Импульс" и выдается за проведение радиосвязей с радиолюбителями Волгограда. Для получения диплома необходимо провести радиосвязи со всеми восемью районами города (см. таблицу) и обязательно с радиостанцией RZ4AWB Волгоградского областного радиоклуба "Импульс".

На диплом засчитываются радиосвязи, проведенные начиная с 10 ноября 1961 г.

Район г.Волгограда	Номер района по программе RDA
Ворошиловский	VG-01
Дзержинский	VG-02
Кировский	VG-03
Красноармейский	VG-04
Краснооктябрьский	VG-05
Советский	VG-06
Тракторозаводский	VG-07
Центральный	VG-08

Сталинград

Диплом учрежден Волгоградским областным радиоклубом "Импульс" в ознаменование разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 г. и посвящен памяти героев Сталинграда и Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей длилась жестокая Сталинградская битва (началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 февраля 1943 г.), ставшая переломным моментом в ходе второй мировой войны.

Диплом выдается за установление радиосвязей с радиолюбителями Волгоградской области и с ветеранами Великой Отечественной войны.

Для получения диплома во время проведения Мемориала "Победа" и в период с 17 июля по 2 февраля следующего года необходимо набрать 200 очков (по числу дней героической битвы). Обязательная радиосвязь с радиостанцией радиоклуба "Импульс", работающей специальным позывным, посвященным этому событию, дает 25 очков. Радиосвязи с другими радиостанциями, работающими специальными позывными, посвященными этому событию, дают по 20 очков; с участниками Великой Отечественной войны (независимо от места жительства) — по 50 очков; с радиостанцией RZ4AWB — 15 очков; с почетными членами радиоклуба "Импульс" — по 10 очков; с радиостанциями Волгоградской области (членами радиоклуба), передающими идентификатор "Р" ("Память") — по 10 очков; с чле-

нами радиоклуба "Импульс" — по 5 очков; с остальными радиолюбителями Волгоградской области — по 2 очка.

Радиолюбителям Волгоградской области для получения диплома необходимо в этот период провести не менее 1000 радиосвязей.

Очки за радиосвязи, установленные 17 июля (начало битвы за Сталинград), 23 августа (день памяти жертв варварской бомбардировки), 19 ноября (день начала контрнаступления Советских войск и 2 февраля (день завершения Сталинградской битвы), удваиваются.

Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и разными видами излучения (CW, SSB, DIGI). При проведении радиосвязей в диапазонах 144 МГц и выше очки за радиосвязи удваиваются. Ветеранам войны для получения диплома достаточно провести 10 радиосвязей.

Ветеранам Великой Отечественной войны диплом выдается бесплатно.

Царицын

Диплом учрежден Волгоградским областным радиоклубом "Импульс" и выдается за установление радиосвязей с радиолюбителями Волгоградской области. Для получения диплома необходимо за один календарный год набрать число очков, соответствующее количеству лет городу (424 — в 2013 г., 425 — в 2014 г. и т.д.).

Радиосвязи с радиостанцией радиоклуба "Импульс", работающей специальным позывным, дают 50 очков; с радиостанцией RZ4AWB радиоклуба "Импульс" — 25 очков; с почетными членами и действующими членами радиоклуба "Импульс" — по 20 очков; с остальными радиолюбителями Волгоградской области — по 5 очков.

За радиосвязи, проведенные в День города (первые выходные сентября), очки удваиваются.

Повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах и разными видами излучения (CW, SSB, DIGI). При проведении радиосвязей в диапазонах 144 МГц и выше очки за радиосвязи удваиваются.

В электронном виде дипломы "Волгоград", "Сталинград" и "Царицын" выдаются бесплатно. Стоимость каждого диплома в бумажном исполнении (вместе с пересылкой) — 200 руб. для радиолюбителей России или эквивалент 6 USD для зарубежных радиолюбителей.

Заявки на дипломы желательно высыпать по электронной почте (**E-mail:** rv4ae@bk.ru) дипломному менеджеру М.Тарасову, RV4AE.

Радиоэкспедиция EV200BP: по местам сражений войны 1812 г.

200 лет отделяют нас от событий, которые происходили на реке Березина, вблизи города Борисова, во времена Отечественной войны 1812 г. Эта историческая дата будоражит умы историков, ученых, простых людей и в нынешнее время. Исторические клубы воспроизводят события той эпохи в театрализованных представлениях.

Напомнить об исторических событиях 200-летней давности решили и радиолюбители Беларуси. Больше года назад я предложил радиолюбителям провести дни активности, посвященные 200-летию разгрома拿破仑ской армии на реке Березина, чтобы на любительских диапазонах поработали специальные радиостанции с мест сражений войны 1812 г., где об этих сражениях напоминают памятники и памятные знаки. На мой призыв откликнулись радиолюбители Могилева, Витебска, Полоцка, Борисова, Смоленской области, Малоярославца. Была проведена определенная работа, намечены планы, поданы заявки в Государственную инспекцию электросвязи для получения специальных позывных. Я не стану акцентировать внимание на том, как приходилось получать спецпозвывные, скажу одно — непросто. В итоге, могилевские радиолюбители получили позывной **EV200S** (Салтановка) в ознаменование сражения под деревней Салтановкой, радиолюбители Борисова — **EV200B** (Борисов), а радиолюбители Минска и Минской области — **EV200BP** (Брилевское поле). В России радиолюбители из Малоярославца получили позывной **R1812MB** (Малоярославская битва).

Дни активности радиолюбители Беларуси запланировали провести с 1 по 30 ноября 2012 г., а радиоэкспедицию **EV200BP** — с 23 по 25 нояб-

ря по маршруту г.Минск — д.Салтановка Могилевской области — п.Красный Смоленской области — г.Витебск — г.Полоцк — г.Борисов — мемориал Брилевское поле — г.Плещеницы. На смоленскую землю, к поселку Красный, должны были прибыть радиолюбители города Малоярославца (радиоэкспедиция **R1812MB**) для встречи с белорусской радиоэкспедицией **EV200BP**. К сожалению, такая встреча не состоялась т.к. российские коллеги не смогли приехать. Радиоэкспедиция **EV200BP**, согласно намеченному плану, была проведена точно в срок и по намеченному маршруту.

В состав команды **EV200BP** вошли Владимир, **EW2AB**; Георгий, **EU1AB**; Алексей, **EW1DPS**, Сергей, **EW1BH**; Петр, **EW2CF**, Григорий, **EW7VT**; Анатолий, **EW7IM**; Виктор, **EU6DX**; Михаил, **R3LW**, и 9-летняя девочка Лиза, внучка одного из наших радиолюбителей. Решено было пройти по маршруту сражений, где установлены памятники героям боев Отечественной войны 1812 г.

Немного истории. Подвиг русского солдата в прославленных битвах всегда почитали, воздвигая в его честь величественное монументы. 15 ноября 1835 г. российский император Николай I утвердил доклад министра финансов о возложении на Санкт-Петербургский Александровский литеиный завод отливки 16 памятников, предназначенных к установке на местах сражений 1812 г. На Бородинском поле памятник был установлен 26 августа 1839 г., в Смоленске — 5 ноября 1841 г., в Ковно (Каунас) — 29 октября 1843 г., в Малоярославце — 29 октября 1844 г., в п.Красный — 21 мая 1847 г., в Полоцке — 5 августа 1850 г., вблизи Борисова, на Брилевском поле,

**СЕРГЕЙ БАДЮЛЯ, EW1BH,
г.Минск.**

— в 1912—1913 гг. К сожалению, в 20-е—30-е годы прошлого века памятники были взорваны и переплавлены (сохранился только в Смоленске). По смоленскому образцу сейчас восстанавливают эти исторические монументы. К 200-летию разгрома拿破仑ской армии уже восстановлены памятники часовни в Малоярославце, в п.Красный, в Полоцке, а ранее — на Бородинском и на Брилевском полях.

Отдавая дань исторической памяти и в ознаменование 200-летия победы в войне с拿破仑ом, наша радиоэкспедиция в составе **EW2AB**, **EU1AB**, **EW1BH**, **EW1DPS** и **EW2CF** начала свое движение из Минска в 6 утра в сторону деревни Салтановка Могилевской области. Здесь было намечено посетить историческое место и встретиться с радиолюбителями Могилевской области.

Под Салтановкой во время войны 1812 года быстрое наступление французов на Вильню разобщило 1-ю и 2-ю русские армии. 1-я армия под командованием военного министра России Барклай де Толли отошла к Смоленску, а 2-я, генерала Багратиона, под напором превосходящих сил противника сначала отходила на Минск, затем — на Несвиж—Бобруйск и Могилев. Лучше было бы переправиться через Днепр южнее Могилева и выйти по Мстиславской дороге к Смоленску на соединение с первой армией. 10-11 июля 1812 г. Южнее Могилева, на Салтановской плотине, русские храбрецы преградили путь прославленным войскам маршала Даву. Задача заключалась в том, чтобы убедить Даву, что 2-я армия не имеет иных намерений, кроме как овладеть Могилевом. Только в этом случае Даву придержит основные силы в городе. Это

облегчит положение войск генерала Раевского, а тем временем армия сумеет переправиться через Днепр. Войска Раевского в течение двух суток атаковали позиции французов, убеждая их в своих намерениях захватить Могилев и прорваться через него. А в это время 2-я русская армия успешно переправлялась через реку. К исходу 11 июля французы удерживали Салтановку и готовились к продолжению сражения. Впервые с начала войны линейные русские войска схватились в открытом бою с французами и, несмотря на их явное численное превосходство, устояли.

Необходимо отдать должное генералу Раевскому. Его подвиг — пример редкого героизма и самопожертвования, который воодушевил солдат и командиров и спас от гибели всю 2-ю армию.

В Салтановке нас встретили Григорий, **EW7VT**, и Анатолий, **EW7IM**. Они проводили нас к местам сражений и уже подробно рассказали и показали, где проходили бои.

После этого, тепло распрошавшись с коллегами, мы продолжили свой путь — на братскую русскую землю, в Смоленскую область, в п.Красный, где нас ждал Михаил Кириллович Азаренков, **R3LW**.

Михаил любезно согласился стать нашим гидом и членом радиоэкспедиции, проводил к местам сражений под Красным, которые проходили 5 ноября 1812 г. После того как Наполеону с его армией не удалось пройти через Малоярославец на Калугу, где находились большие склады провианта, он вынужден был отступать по той же старой дороге, по которой пришел в Москву, уничтожая все на своем пути. Покинув Смоленск 2



Григорий, **EW7VT**, и Анатолий, **EW7IM**.



Михаил, **R3LW**.

ноября, 3-го Наполеон прибыл в Красный. Здесь он решил дождаться подхода корпусов Даву и Нэя. Наполеон решил попытать счастья и дать сражение. Итог этого сражения отчетливо виден на 24-метровом



монументе, установленном на месте знаменитых боев. На передней стороне монумента выбито "Битва при Красном 3, 4, 5 и 6-го ноября. Поражение Нэя", а на задней — "Взято в плен неприятеля 26 тысяч человек, отбито 116 орудий".

Пообщавшись с Михаилом, **R3LW**, выслушав его рассказ, как российская сторона отмечала 200-летие разгрома наполеоновской армии, какие проходили мероприятия, торжества, как происходило открытие монументального памятника героям войны 1812 г., мы поблагодарили Михаила за интересную экскурсию и продолжали свой путь дальше.

Следующая остановка была в Витебске. Здесь нас встретил Виктор, **EU6DX**, который также выступил в роли экскурсовода, провел по старинным улицам города, рассказывая об исторических событиях эпохи Отечественной войны 1812 г. Наша экскурсия закончилась у монумента русским воинам. Яркие впечатления остались о месте, где установлен обелиск. Он стоит на очень высоком берегу Двины и изготовлен из красного гранита. На обелиске запечатлена мемориальная доска: "Бессмертной доблести героям Отечественной войны. Участников сражений под Витебском 13, 14, 15 июня и 26 октября 1812 года". Я обратил внимание Виктора, **EU6DX**, что на памятнике имеется скол. Виктор объяснил, что во время Великой Отечественной войны памятник был поврежден, но после войны его решили не реставрировать, а оставить как память еще об одной войне.

Поблагодарив Виктора за экскурсию, мы продолжили нашу радиоэкспедицию. Следующим пунктом стал Полоцк.

В ноябре дни короткие, поэтому в Полоцк мы приехали уже затемно. Нас должны были встречать полоцкие радиолюбители, но мы решили, что уже поздно и не стоит беспокоить людей. В Полоцке на площади установлен восстановленный памятник — часовня героям Отечественной войны 1812 г. Сражение, которое проходило с 6 по 8 октября 1812 г., позволило русским войскам генерала Витгенштейна и отрядам Петербургского ополчения после ожесточенных боев войти в город и освободить его. Особенно жестокие бои развернулись за мост через реку Полота. Мост в буквальном смысле был залит кровью. С той поры он называется Красным мостом. Мы сфотографировались на фоне ночного моста, на фоне монумента на площади, и продолжили наш путь. Нам предстояло проехать еще 200 км до ночлега, чтобы назавтра прибыть на Брилевское поле. Заночевали мы в деревне Липки, в 16 км от Брилевского поля.

Утром 24 ноября в том же составе выехали из деревни и к 10 часам прибыли на Брилевское поле, где должны были происходить торжества и театрализованные представления, посвященные событиям войны 1812 г.

На этом мероприятии присутствовал потомок Наполеона и французская делегация, а на Брилевском поле прошли торжества с возложением венков, перезахоронение останков неизвестного русского солдата и реконструкция событий сражения. Очень жаль, что не удалось увидеть потомка Наполеона. И не понятно, зачем надо было разделять эти мероприятия.

На Брилевском поле нас встретил борисовский радиолюбитель Валерий Правилов, **EW2EO**, и заместитель председателя Борисовского ООС ДОСААФ А.Н.Миронов, который поздравил нашу радиоэкспедицию с успешным ее завершением и наградил книгой "Березина..., Борисов..." и памятным вымпелом, пожелав дальнейших успехов в наших делах.



Начало планировалось на 12 часов, поэтому мы расположились на окраине Брилевского поля, палатку решили не ставить, т.к. погода была хорошая. Вынесли стол, поставили возле машины, разложили аппаратуру, и тут оказалось, что я забыл шнур питания к трансиверу FT-897D. Благо, все радиолюбители — находчивые конструкторы, поэтому быстро нашли решение проблемы.

Возник вопрос с антенной, на какой диапазон ставить. Послушали эфир, везде идут соревнования. Решили установить антенну на диапазон 10 МГц. Повесили диполь с компенсирующей катушкой. Кстати, катушку мотали на деревянном чурбаке, другой оправки не нашли. "Морзянка" наполнила лес своим пением. Милиционеры из оцепления выходили к нам и спрашивали, чем мы тут занимаемся. Скажу сразу, мероприятие было довольно се-

рьезное, и чтобы попасть сюда, нам пришлось писать кучу бумаг, получать разрешение в Борисовском исполнкоме и пропуск для проезда на машине.

В эфире работали **EW2CF** и **EW1AB**. Эфирная часть получилась короткой, примерно 3 часа, т.к. началось театрализованное представление. Все утонуло в грохоте взрывов, дыма, криков сражающихся войск. Описывать, что происходило на поле брани, не хватит объема всего журнала. Я снимал на видео нашу радиоэкспедицию и баталию на Брилевском поле. Небольшой видеоряд размещен в Интернете.

Сильные впечатления остались костюмы, оружие, амуниция и другие атрибуты той эпохи. Люди, которые занимаются реконструкцией исторических событий, такие же фанаты, как и радиолюбители. Невизиная не на какие затраты, непогоду, в ущерб здоровью, бюджету — едут, участвуют, короче, занимаются своим любимым делом.

Хочу рассказать об эпизоде, который произошел на Брилевском поле. Слышу, что кто-то зовет меня, обращаюсь — мой знакомый, председатель Белорусской федерации внедорожников. Спрашиваю: "Женя, тебя как сюда занесло?". Женя мне рассказал, что к нему обратились с ВоенТВ с просьбой помочь в обеспечении съемочной группы хорошим внедорожником. Телевизионщики снимали фильм об отступлении французской армии. За три дня до мероприятия на Брилевское поле пришла "фура", и, не доезжая 40 км до переправы, из нее выгрузили телегу, 5 лошадей и небольшой отряд (около 10 человек). По бездорожью, через лес и болота, небольшие речушки, вброд, в тече-



А.Миронов вручает книгу "Березина..., Борисов..." и памятный вымпел С.Бадюле, EW1BN.

ние трех суток этот отряд продвигался к переправе через Березину. В составе отряда были 6 французов и 3 русских. Все они были экипированы в военную форму той войны, снабжены провиантом и даже водой в деревянных бочонках. На привалах и ночью люди спали на еловых лапках возле костра. От палаток отказались.

Съемочная группа предлагала им для костра налипить дров бензопилой — тоже отказались. Руками помали сучья. Они говорили, что хотят пройти дорогой своих предков и испытать "все прелести" походной военной жизни. После дневного марша они падали замертво, у них не было сил, чтобы поесть и развести костер. Хлебнули походной жизни "по самое горло". Вот так люди живут своими увлечениями!

Все участники радиоэкспедиции были под огромным впечатлением от всего увиденного и услышанного. Мы прекрасно понимали, что являемся свидетелями событий, которые в нашей жизни случаются только один раз.

Закончилось действие в 15 часов. Мы довольно быстро свернули лагерь и вернулись в деревню Липки. По дороге я рассказывал о местах, где мы проезжали и по которым отступала армия Наполеона. Возле моей деревни находится захоронение солдат французской армии. В 20 км, в г. Плещеницы, отступающая армия императора с 1 по 3 декабря дала последнее сражение. После этого сражения Наполеон покинул Россию, а французская армия не сражалась, потеряв в боях и из-за сильных морозов более половины личного состава.

25 ноября радиоэкспедиция **EV200B** работала из деревни Липки, а в конце дня, завершив работу, мы вернулись в Минск.

Подводя итоги дней активности радиолюбителей Белоруссии и России, посвященных 200-летию разгрома Наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 г., специальными радиостанциями **EV200B**, **EV200BP** и **EV200S** с 1 по 30 ноября было проведено 4196 радиосвязей,

зарегистрировано 49 стран, подготовлен памятный диплом этой дате, напечатаны QSL-карточки. Произведено награждение наиболее активных радиолюбителей памятными сувенирами, дипломами и грамотами.

Хочется поблагодарить всех участников радиоэкспедиции, председателя ООС ДОСААФ г. Минска и Минской области А. В. Драгуна, ведущего специалиста по техническим видам спорта Т. М. Набок, заместителя председателя борисовского ООС ДОСААФ А. М. Миронова за материальную и моральную поддержку, изготовление QSL-карточек и дипломов. Большое им спасибо. Отдельная благодарность — Владимиру Алексеевичу Корневу, **EW2AB**, который предоставил автомобиль для радиоэкспедиции, решал вопросы с получением разрешительных документов от властей. Большое спасибо всем, кто нас поддержал в днях активности Беларуси, посвященных 200-летию разгрома наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 г.

QRP-экспедиция... на лыжах

С наступлением зимней поры для многих радиолюбителей начинается сезон установки различных антенно-фидерных конструкций и мачт, выходов на крышу и прочего творчества, связанного с работами вне дома. Реже случаются походы и экспедиции, а еще реже — работа в эфире из походных условий, с приставкой-идентификатором "/р" к позывному. После появления первого снега этот вид эфирной активности у большинства радиолюбителей заканчивается до теплых весенних "маевок".

Но душа радиолюбителя и зимой горит желанием работы в эфире. Да и снег абсолютно не помеха, а даже наоборот! Ведь можно использовать все достоинства настоящей снежной зимы — выбираться на природу на лыжах!

Традицию зимних лыжных экспедиций коллектив радиостанции **UR4NWW** начал в сезоне 2010/2011 гг. Тогда, в очередной клубный день, было решено проверить свои силы при работе в эфире из специфических полевых условий. Первая пробная вылазка на лыжах была совершена в 2010 г., когда выдалось несколько погожих снежных выходных. Вместе с Александром, **US5NDJ**, авторы настоящей статьи выдвинулись в соседний природный парк-заповедник. Используя самодельную QRP УКВ ЧМ радиостанцию на 144—146 МГц мощностью около 450 мВт и антенну GP, удалось провести около десятка радиосвязей с радиолюбителями на расстояния до 12 км. Холодный ветер и моро-

**ВЛАДИМИР БЕЛОВ, UR5NBC,
АНТОН БЕЛОВ, US5NAR.**

зец изрядно помогали проводить короткие и лаконичные QSO.

Тем не менее, "развить успех" первой экспедиции сразу не получилось, резко испортилась погода — потепление (hi!). Потому следующая экспедиция прошла уже в начале 2011 г. За время вынужденной паузы были решены вопросы с аппаратурой и электропитанием: запаслись промышленной радиостанцией с выходной мощностью до 4 Вт и синтезатором частоты, резервным аккумулятором, а также, по совету Сергея, **UT5NB**, изготовили простую и эффективную шунтовую антенну дипольного типа быстрого развертывания для работы в полевых условиях.

Для второй QRP-радиоэкспедиции выбрали маршрут по высокой холмистой

стой местности — с целью перекрытия большего расстояния и возможности проведения контроля работы радиолюбительского оборудования Международной космической станции (МКС). А так как Винница — город, расположенный на холмах, живописно пересеченных рекой Южный Буг, перепад высот относительно уровня реки может составлять до 70—80 м. Поэтому место искали повыше, что для УКВ диапазонов наиболее приемлемо. Нашлось такое место практически в самом центре города — в парке, возле старинной графской усадьбы Потоцких. Высота площадки позволяла визуально осматривать большую часть города, и, судя по карте высот, в обозримом направлении условия для проведения QSO были благоприятные.

И вот, в январе 2011 г., выбрав выходной день для лыжной прогулки и включив в основной состав нашей экспедиции одноклубнику Марии, **US5NMM**, мы отправились к месту проведения экспедиции. Благодаря хорошей и безветренной погоде работать в эфире было гораздо комfortнее, чем в первый раз. На территории парка, с целью определения лучших точек для радиосвязи, нашей группой было проложено несколько лыжных дорожек, включая две на весьма крутых склонах. Работа велась из определенных точек, подъезд к которым мог осуществляться только на лыжах, т.к. глубина снега в некоторых местах достигала 20, а сугробы — и все 40 см. В результате определили, что северо-восточное направление открывалось лучше из нижней части парка, находящейся ближе к реке, а западное направление — из северной, более высокой. На горках все участники экспедиции проявляли свое лыжное мастерство, неоднократно спасая аппаратуру ценой собственного падения в сугроб. Но все обошлось, и за несколько часов отведенного для экспедиции времени удалось провести несколько десятков QRP-радиосвязей как с местными радиолюбителями, так и с удаленными на 40—45 км от нас. Во врем-

я экспедиции использовался и Винницкий УКВ репитер, работающий на канале R0 (145,6/145,0 МГц). Это несколько расширило возможности нашей скромной УКВ аппаратуры и, в частности, не очень эффективных антенн. Александр, **US5NDJ**, вместе с Антоном, **US5NAR**, провели успешные наблюдения за МКС, которая дважды пролетела над нами. Для наблюдений за МКС применяли промышленную УКВ радиостанцию и внешнюю штыревую антенну, однако провести QSO не получилось. Как впоследствии выяснилось, бортовая аппаратура станции в то время была практически отключена из-за проведения эксперимента, работал только маяк системы APRS. Владимир, **UR5NBC**, и Мария, **US5NMM**, "отметились" проведением максимального числа радиосвязей телефоном, а также максимальной и минимальной длиной пройденного на лыжах пути соответственно.

Результатами двух экспедиций сезона 2010/2011 г. для нашего коллектива стали: опыт работы QRP в сложных зимних условиях, около 30 QSO в режиме ЧМ с мощностями от 0,45 до 4 Вт, подготовленные к условиям низких температур радиостанции и море удовольствия от приятной лыжной прогулки и общения с нашими коллегами-радиолюбителями.

Поэтому наши зимние QRP-экспедиции стали регулярными. Зимой 2011/2012 г. наш радиолюбительский клуб **WW** провел очередную экспедицию, совершив поход на лыжах. Состав участников был сформирован из самых "морозостойких" любителей, а те, кто не успел обзавестись лыжами или не смог добраться до места старта, поддерживали наш поход в эфире. С целью дальнейшего освоения УКВ диапазонов, в частности, диапазона 430—440 МГц, на базе коллективной станции **UR4NWW** был развернут экспериментальный эхо-репитер, который дал возможность оценить прохождение сигнала при сложном рельефе местности. Для работы в новом диапазоне применялась промышленная радиостанция с выход-

ной мощностью до 500 мВт и штатная антенна. При помощи этой аппаратуры были исследованы особенности фединга на ДМВ, в том числе, в процессе движения. Через эхо-репитер были проведены радиосвязи с новыми корреспондентами — энтузиастами диапазона 70 см. Также планировалось проведение экспериментальной радиосвязи через МКС, но, ввиду отсутствия доступных орбит, ограничились приемом пакетных данных со спутника **Cute-1 (FM)** и **Navstar**.

В последнее время любительские диапазоны выше 30 МГц загружены не очень сильно, и во время 3-й зимней радиоэкспедиции удалось провести небольшое количество радиосвязей и наблюдений за работой искусственных спутников Земли (ИСЗ). Благодаря поддержке наших одноклубников экспедиция прошла интересно и насыщенно, радиосвязь поддерживалась по пути следования экспедиции — это придавало энтузиазма всем. К участию также были привлечены начинающие радиолюбители-кружковцы нашей коллективной радиостанции, которые с интересом работали в эфире и пытались найти в быстро темнеющем зимнем небе светящуюся точку-спутник, которая передавала загадочные сигналы пакетного радио.

По итогам проведенных экспериментов было решено сконструировать специальную зимнюю антенну для работы и контроля сигналов ИСЗ, которую удобно было бы устанавливать прямо на снегу, на лыжных палках. В общем, в очередной раз всем все понравилось!

Уважаемые читатели, интересно? Тогда приглашаем и вас в новом зимнем сезоне 2012/2013 г. присоединяться к нашей команде, очно или заочно — по радиоэфиру, ведь это очень просто! Достаточно иметь желание, лыжи и малогабаритную УКВ аппаратуру. Вся информация о проведении экспедиций будет обновляться на нашем сайте (<http://ur4nww.narod.ru>), в разделе "Винницкий телеграфЪ".

73! de UR4NWW.

А.БУЕВСКИЙ, EU1ME,
г.Минск.

Компактное устройство (35x60x10 мм) предназначено для работы в качестве панорамной приставки к трансиверу, а также может использоваться как широкодиапазонный SDR-приемник. Схема содержит высокодинамичные смеситель и демодулятор, малошумящий синтезатор с шагом 1 Гц и термо-компенсированный стабильный опорный генератор, поддерживает работу с валкодером и ЖК дисплеем. Кроме того, управление частотой из программы PowerSDR (или другой SDR-программы) обеспечивается через CAT-интерфейс. Высокомощный вход не нагружает каскады трансивера, к которым подключается устройство.

Устройство работает с большинством моделей зарубежных промышленных трансиверов (Alinco, Elecraft, Icom, JRC, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu), с советскими приемниками Р-160П и Р-399А, а также с самодельной любительской аппаратурой, имеющей промежуточную частоту 8,865; 9,0 и 10,7 МГц. Выбор модели трансивера, с которой будет работать приставка, осуществляется перемычками, без пайки и пере-программирования. При необходимости, с помощью CAT-команд пользователь может занести требуемую частоту в память приставки.

Радиоприемник представляет собой супергетеродин с одним преобразованием частоты и широкополосным квадратурным детектором. Структурная схема приведена на рис.1, а принципиальная — на рис.2. Сигнал с выхода смесителя трансивера или антенны через внешние диапазонные полосовые фильтры (ДПФ) поступает на вход приемника. Высокое входное сопротивление и необходимое усиление обеспечивается УВЧ на полевом транзисторе J310. После УВЧ сигнал поступает на ключевой смеси-

Рис. 1


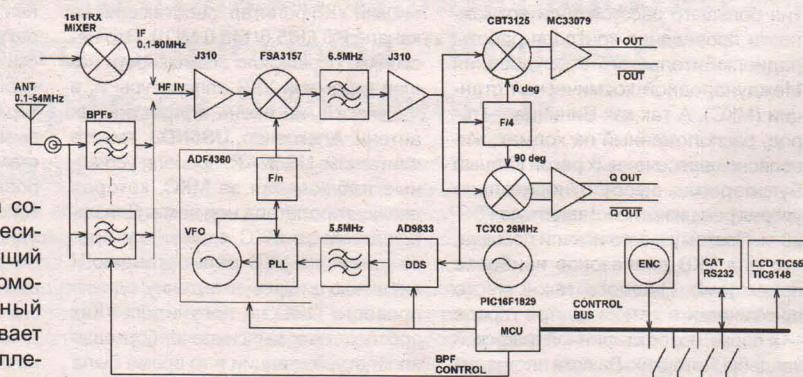




Рис. 2

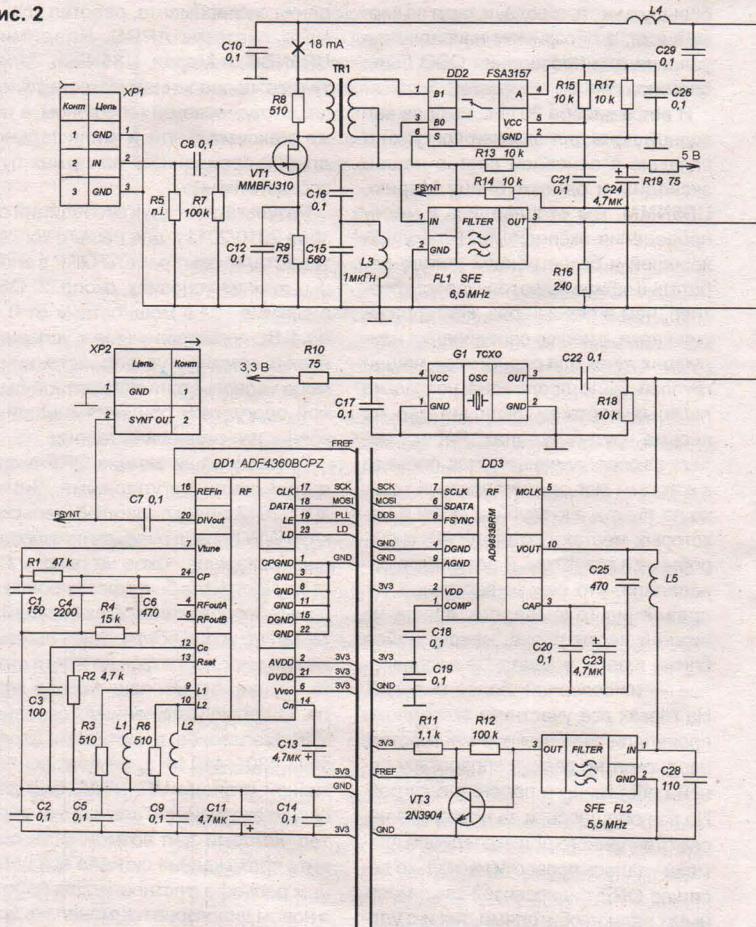

microSDR:

панорамная приставка —

всеволновый SDR-приемник

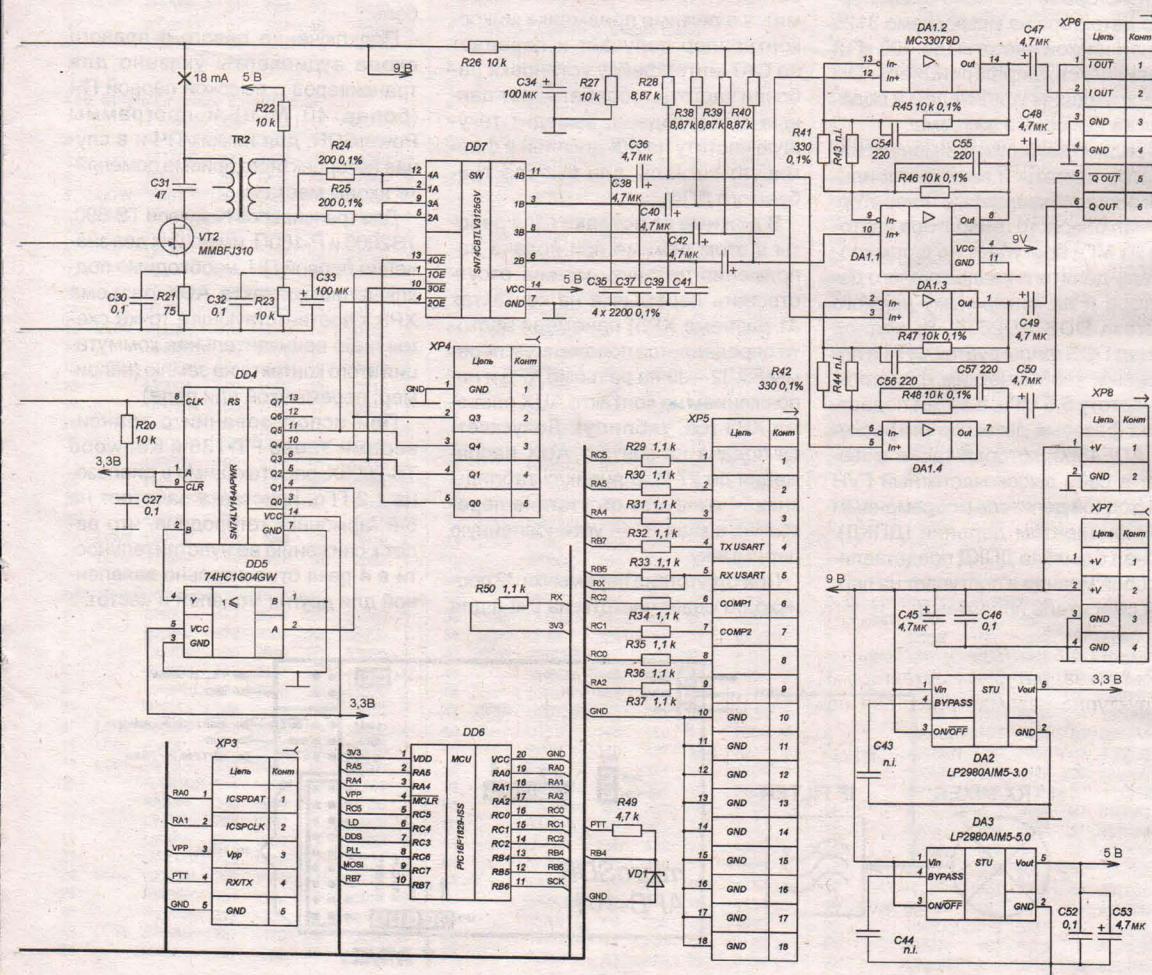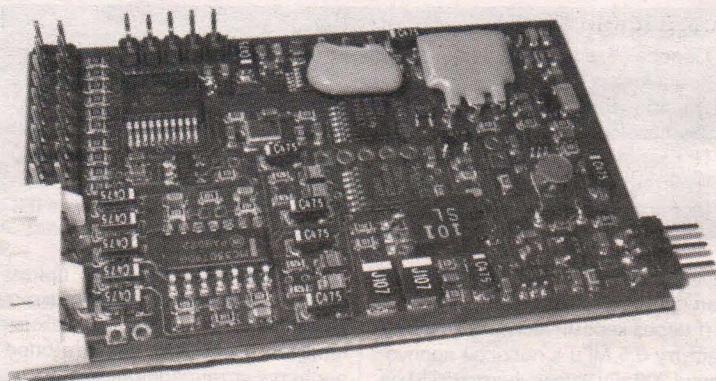

Основные технические характеристики

Полоса обзора (определяется параметрами звуковой карты компьютера), кГц	до 192
Динамический диапазон по интегральному, дБ	более 90
Диапазон принимаемых частот, МГц	0,1—80
Подавление зеркального квадратурного канала, дБ	не менее 50
Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом (полоса пропускания — 500 Гц), мкВ	не хуже 0,2

тель на микросхеме FSA3157. Сигнал промежуточной частоты проходит через керамический фильтр на частоту 6,5 МГц с полосой пропускания 200 кГц и усиливается УПЧ на транзисторе J310. После квадратурного детектора на микросхеме 3125 сигнал низкой частоты (до 100 кГц) усиливается дифференциальным малошумящим усилителем и подается на выходные разъемы.

В радиоприемнике применен синтезатор частоты и высокостабильный опорный кварцевый генератор. Сигнал опорного генератора частотой 26 МГц поступает на формирователь-делитель квадратурного детектора и на микросхему прямого синтеза DDS AD9833. Выходной сигнал DDS фильтруется ФНЧ и полосовым керамическим фильтром на частоту 5,5 МГц, а затем подается на фазовый детектор микросхемы ADF4360, которая также включает в себя высокочастотный ГУН и выходной делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД). Сигнал с выхода ДПКД представляет собой меандр и поступает на первый смеситель приемника.

Управление функциями приемника осуществляется микроконтроллером PIC16F1829. В режиме приставки рабочая частота определяется установленными пользователем перемычками (джамперами), а в режиме приемника микроконтроллер получает и передает по CAT-интерфейсу установки рабочей частоты, обрабатывает данные от валкодера, выводит текущую частоту на ЖК дисплей и формирует сигналы для выбора требуемого ДПФ.

В режиме приставки (для работы в этом режиме при подаче напряжения питания должна отсутствовать перемычка на контактах J1 разъема XP5) приемная частота определяется положением перемычек J2—J9 на разъеме XP5 и напряжением на контакте AUX разъема XP3 (см. таблицу). Допускается подача на контакт AUX напряжения до 27 В. В ячейках таблицы знак “-” означает отсутствие перемычки, а знак “+” — установленную перемычку.

При отсутствии перемычки J2 происходит сдвиг частоты на 9 кГц для

правильной работы с программой PowerSDR. Для исключения сдвига частоты следует установить перемычку J2.

Состояние контакта AUX XP3 (столбец IF таблицы): Н — высокий уровень, L — низкий уровень.


Вход приставки подключается к выходу первого смесителя (рис.3) до рупорного фильтра. Это подключение необходимо выполнить двумя свинтыми проводниками (например, МГТФ) минимальной длины. Для трансиверов, имеющих разъем выхода ПЧ на задней панели, необходимо применять коаксиальный кабель.

Подключение левого и правого входа аудиокарты указано для трансиверов с высокой первой ПЧ (более 40 МГц) и программы PowerSDR; для низких ПЧ и в случае некорректного приема поменятьте входы местами.

Для трансиверов Kenwood TS-590, TS2000 и P-160P, имеющих два значения первой ПЧ, необходимо подключение контакта AUX разъема XP3 к соответствующей точке схемы либо принудительная коммутация этого контакта на землю (например, перемычкой или реле).

При использовании с трансиверами Yaesu FT-736 и Kenwood TS-2000X, работающими в диапазоне 1,2 ГГц, приставка работает на 5-й гармонике гетеродина, что ведет к снижению ее чувствительности в 4 раза относительно заявленной для других моделей и частот.

Рис. 3

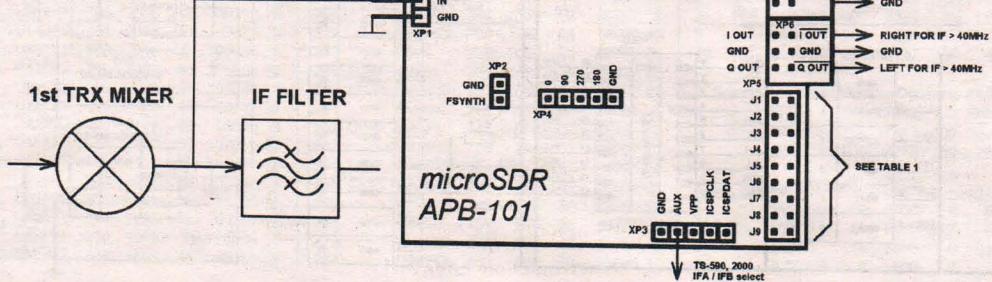

ПЧ, кГц	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	IF
Устанавливается пользователем	14195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alinco DX-77T, DX-SR8	71750	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Elecraft K2	4915	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Elecraft K3	8215	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Icom IC-703, 718, 745, 756, 7200, 7410, 7600, 9100	64455	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Icom IC-706, 746, 765, 775	69011,5	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Icom IC-725, 735, 751, 761	70451,5	-	-	-	-	-	+	+	-	-
JRC JST-245	70455	-	-	-	-	-	+	+	+	-
Kenwood TS-50	73045	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Kenwood TS-450, 570, 690, 850, 870, 950	73050	-	-	-	-	+	-	-	+	-
Kenwood TS-480	73095	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Kenwood TS-590 IF1	11374	-	-	-	-	+	-	+	+	H
Kenwood TS-590 IF2	73095	-	-	-	-	+	-	+	+	L
Kenwood TS-990	8248	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Kenwood TS-2000 IF1	69085	-	-	-	-	+	+	-	+	H
Kenwood TS-2000 IF2	75925	-	-	-	-	+	+	-	+	L
Ten-Tec Orion I, II	9000	-	-	-	-	+	+	+	-	-
Ten-Tec Omni VII	70000	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Ten-Tec Eagle 599	9001,5	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Yaesu FT-100, 920	68985	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Yaesu FT-450	67899	-	-	-	+	-	-	+	-	-
Yaesu FT-817, 857, 897	68330	-	-	-	+	-	-	+	+	-
Yaesu FT-950, 2000	69450	-	-	-	+	-	+	-	-	-
Yaesu FT-1000D	73620	-	-	-	+	-	+	-	+	-
Yaesu FT-1000MP, FT-890, 900	70455	-	-	-	+	-	+	+	-	-
Yaesu FT-DX5000	9000	-	-	-	+	-	+	+	+	-
Homemade PAL	8865	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Homemade 10,7	10700	-	-	-	+	+	-	-	+	-
P-160Π IF1	37800	-	-	-	+	+	-	+	-	H
P-160Π IF2	42800	-	-	-	+	+	-	+	-	L
P-399A	34785	-	-	-	+	+	-	+	+	-
Yaesu FT-990, FT-1000MP SUB RX	47210	-	-	-	+	+	+	-	-	-
Yaesu FT-840	47055	-	-	-	+	+	+	-	+	-
Icom IC-725,735,751,761 SSB, AM, FM	70451,5	-	-	-	+	+	+	+	-	H
Icom IC-725,735,751,761 CW	70450,6	-	-	-	+	+	+	+	-	L
Icom IC-820, 821, 910, 9100, 970 MAIN 144	10850	-	-	-	+	+	+	+	+	H
Icom IC-820, 821, 910, 9100, 970 MAIN 430	71250	-	-	-	+	+	+	+	+	L
Icom IC-820, 821, 910, 970 SUB 144	10950	-	-	+	-	-	-	-	-	H
Icom IC-820, 821, 910, 970 SUB 430	71350	-	-	+	-	-	-	-	-	L
Kenwood TS-2000 VHF/UHF	41895	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Kenwood TS-2000 SUB RX	58525	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Yaesu FT-757GX	47060	-	-	+	-	-	-	+	+	-
Yaesu FT-847	45705	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Yaesu FT-736 50,144MHz	13690	-	-	+	-	-	+	-	+	H
Yaesu FT-736 430MHz	47430	-	-	+	-	-	+	-	+	L
Yaesu FT-736 1,2GHz	133910	-	-	+	-	-	+	+	-	-
Kenwood TS-120, 130, 180, 670, 830	8830	-	-	+	-	-	+	+	+	-
Kenwood TS-140, 680	40055	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Kenwood TS-430	48055	-	-	+	-	+	-	-	+	-
Kenwood TS-930	44930	-	-	+	-	+	-	+	-	-
Kenwood TS-440, 940	45050	-	-	+	-	+	-	+	+	-
Kenwood TS-2000X 1,2GHz	135495	-	-	+	-	+	+	-	-	-
Icom IC-780, 781	46511,5	-	-	+	-	+	+	-	-	-
Icom IC-7000	124487	-	-	+	-	+	+	+	-	-

(Окончание следует)

ВЛАДИМИР РУБЦОВ, UN7BV,
г.Астана, Казахстан.

Цифровой S-метр “Квант”

Цифровой S-метр предназначен для индикации силы принимаемых сигналов в баллах. В данной разработке применен принцип квантования изменяющегося уровня сигнала (напряжения) с использованием совмещенной схемы квантователя-десифратора (десифратор по типу микросхемы K155ИД — с перемещением логического нуля по мере возрастания сигнала) и последующим переводом десятичного цифрового кода в семисегментный (так называемая схема десифратора для семисегментного индикатора с промежуточной десятичной десификацией). Каждая ячейка квантователя-десифратора (в десятичный код) охвачена перекрестной положительной обратной связью, что превращает ее в триггер Шмидта с малой петлей гистерезиса. Индикация осуществляется жидкокристаллическим индикатором.

Принципиальная схема цифрового S-метра приведена на рис.1. Сигнал, поступающий с выхода УНЧ SSB-приемника через выпрямитель системы АРУ (или с выхода выпрямителя системы АРУ по ПЧ) амплитудой 0—0,4 В, подается на вход устройства. Если уровень сигнала больше 0,4 В, его уменьшают с помощью подстроечного резистора R1.

При отсутствии входного сигнала транзистор VT1 закрыт, напряжение на его коллекторе максимально. Возействуя на базу транзистора VT2, оно обеспечивает такое состояние этого транзистора, при котором на коллекторе присутствует напряжение чуть меньше порога срабатывания

триггеров Шмидта квантователя-десифратора (DD1—DD5). Порог срабатывания для примененного типа микросхем составляет +5 В. При увеличении уровня входного сигнала до +0,4 В напряжение на коллекторе VT2 увеличивается до +9 В относительно общего провода. Такая работа схемы обеспечивается соответствующим подбором сопротивлений резисторов делителя в базовой цепи R5—R7. Подача в эмиттерную цепь транзистора VT1 небольшого отрицательного напряжения -3 В через резистор R3 позволяет вести отсчет входного напряжения начиная с нулевого уровня. Этому же способствует и применение в качестве VT1 германниевого транзистора. При использовании кремниевого транзистора и отсутствии отрицательного напряжения на эмиттере отсчет будет начинаться от 0,3 В. Схема будет работоспособна и в такой реализации, но нижние значения шкалы S-метра будут неточны. Однако, учитывая, что обычно на диапазонах очень шумно, это не сильно скажется на точности показаний S-метра в данном участке уровней принимаемых сигналов. Естественно, при этом придется подобрать сопротивления резисторов R5—R7.

Управляющее напряжение с коллектора транзистора VT2 подается на “разветвляющие” резисторы R9—R17, служащие для регулировки уровня срабатывания ячеек квантователя-десифратора DD1—DD5. Наличие в схеме резистора R27 убирает нижний нерабочий участок напряжений, что облегчает настройку срабатывания ячеек (при перестройке R9—R17 отсутствует “холостой ход”, при котором ячейки не срабатывают).

Каждой цифре уровня сигнала в баллах соответствует своя ячейка: для 0 баллов — DD1.1 и DD1.3, для 1 — DD1.2 и DD1.4, и так далее согласно схеме. Выход 10 DD1.3 “нулевой” ячейки гальванически связан с входом единичной ячейки (выводом 5 DD1.2) через резистор R28 положительной обратной связи. Аналогично связаны и остальные ячейки через резисторы R29—R36. В результате, при увеличении напряжения на входе “нулевой” ячейки выше порогового, на ее выходе (выводе 10 DD1.3) появляется лог. “1” (скакком), которая воздействует на вход последующей ячейки (выходы 5 DD1.2 и 12 DD1.4), заставляя ее скачкообразно включиться. При уменьшении уровня входного сигнала (с учетом гистерезиса), так-


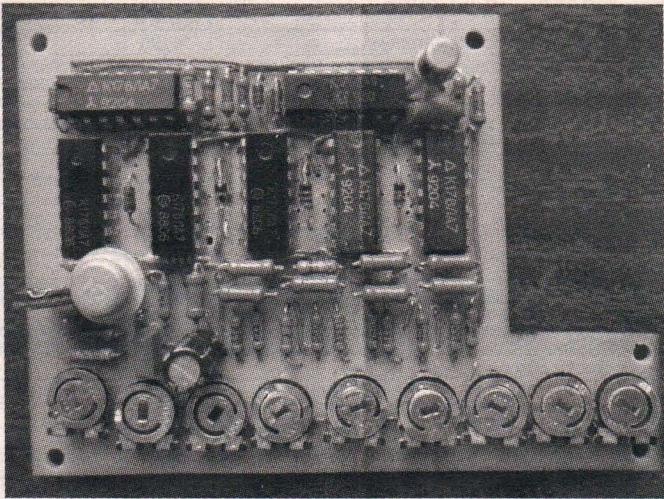


Рис. 1

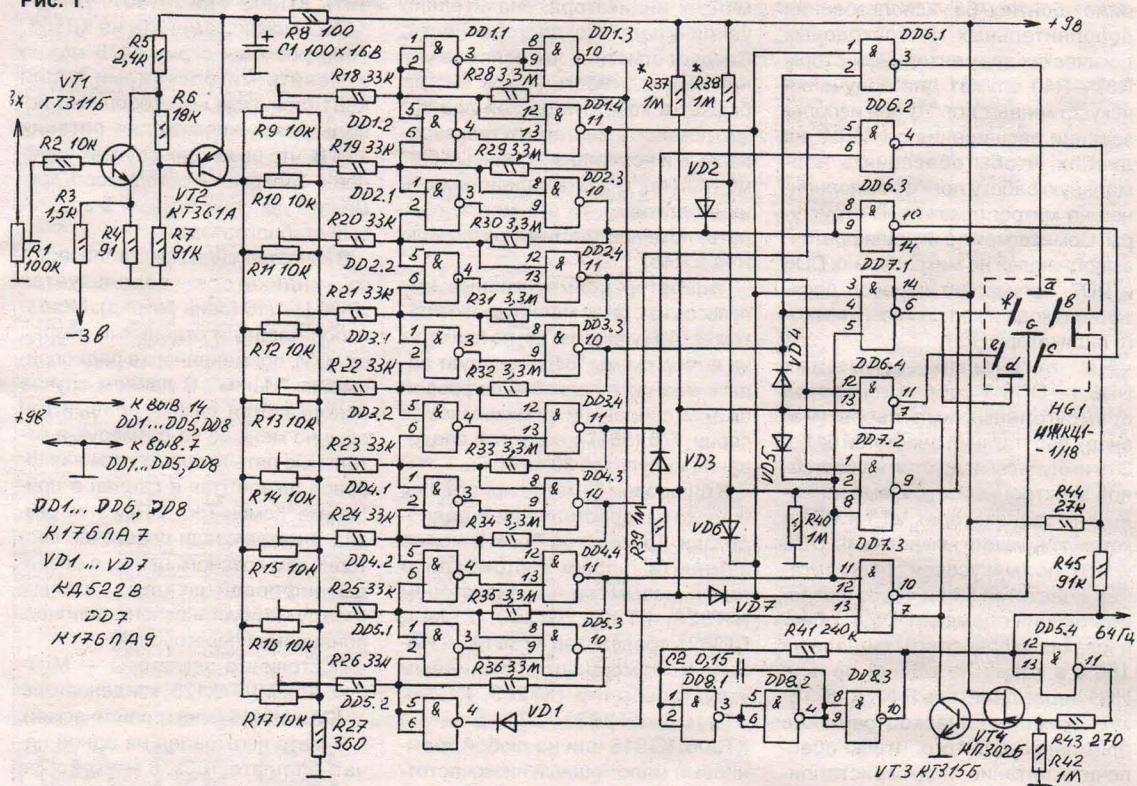

же скачкообразно произойдет и обратное переключение вовлеченных в данный процесс ячеек (описана работа триггера Шмидта, отличие только в том, что каждая ячейка связана с соседней, т.е. существует перекрестная связь ячеек). Любой триггер Шмидта обладает петлей гистерезиса (в данном случае, разностью порогов включения и выключения). Для данной схемы он должен быть как можно меньше, что обеспечивается соответствующим отношением сопротивлений резисторов R18 и R28 для "нулевой" ячейки, R19 и R29 — для "единичной" и т.д. для других ячеек. Порог включения таких ячеек:

$$U_{\text{вкл}} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot U_{\text{пор.}}$$

где R1 — входной резистор (R18); R2 — резистор положительной обратной связи (R28).

$U_{\text{пор}}$ — пороговое напряжение (в данном случае равно +5 В).

Порог включения таких ячеек:

$$U_{\text{выкл}} = U_{\text{пор}} - \frac{R_1}{R_2}.$$

Ширина петли гистерезиса U_g (разность порогов включения и выключения) не зависит от $U_{\text{пор}}$ и вычисляется по формуле:

$$U_g = U_{\text{пит}} \cdot \frac{R_1}{R_2}.$$

При увеличении уровня входного напряжения на выходах 10 и 11 микросхем DD1—DD5 происходит (по нарастающей) смещение лог. "0" вниз по схеме. При этом на выход

предыдущей ячейки возвращается лог. "1" вследствие воздействия увеличившегося входного напряжения на вход не только переключаемой ячейки, но и соседней (например, выводы 6 DD1.2 и 1 DD2.1). Выход 10 DD5.3 (ячейка переключения цифры 8) оставлен неподключенным к семисегментному дешифратуру, т.к. этот дешифратор работает по принципу гашения ненужных элементов, а в цифре 8 гасить нечего — задействованы все сегменты индикатора.

Выходы десятичного квантователя-дешифратора DD1—DD5 подключены к входам семисегментного дешифратора DD6 и DD7. Диоды VD1—VD7 создают дополнительное расширение по ИЛИ входов 13 DD6.4 и 2 DD7.2, что позво-

лило обойтись без использования дополнительных многовходовых логических элементов. Резисторы R37—R40 служат для получения искусственных лог. "1" при использовании расширения по "ИЛИ" на диодах, чтобы обеспечить нормальную работу логики, выполненной на микросхемах МОП-структур. Семисегментный дешифратор, выполненный на микросхемах DD6 и DD7, производит перевод десятичного кода в код семисегментного индикатора HG1.

На логических элементах DD8.1—DD8.3 собран генератор прямоугольных импульсов (мейндр), работающий с частотой 64 Гц. Эти импульсы подаются на составной электронный ключ, выполненный на транзисторах VT3 и VT4 и коммутирующий микросхемы DD6 и DD7 по "минусовой" цепи питания с частотой 64 Гц через фазосдвигающий элемент DD5.4, обеспечивающий сдвиг фазы сигнала на 180°, а также на общий провод HG1 через делитель R44, R45. Такое схемотехническое решение применено для того, чтобы обеспечить питание жидкокристаллического индикатора HG1 фазовым методом. В этом случае повышается долговечность работы индикатора (почти на порядок по сравнению с питанием постоянным током).

При питании фазовым способом рабочие сегменты и общий провод жидкокристаллического индикатора оказываются под напряжением одинаковых фаз, что их активизирует, а нерабочие и общий провод — под напряжением противофазных импульсов. В результате они оказываются неактивированными (мы их не видим). В то же время, переменное напряжение, присутствующее на сег-

ментах индикатора, значительно увеличивает его долговечность. Следует отметить, что если возникнет необходимость (такое иногда бывает в конструкторской практике!) поменять местами активизированные и неактивированные сегменты (так сказать, задействовать их в негативе), то это можно сделать, поменяв местами резисторы R44 и R45.

Генератор прямоугольных импульсов из схемы можно исключить, тем самым упростив ее, но при этом на вывод схемы "64 Гц" следует подать меандр с делителя цифровой шкалы, собранной на микросхемах серии 176 (561) с частотой следования импульсов 30—100 Гц.

В цифровом S-метре применены широко распространенные радиодетали. Транзистор ГТ311Б можно заменить любым маломощным германиевым п-р-п-транзистором (ГТ323, ГТ329, ГТ330, ГТ341, ГТ362), транзистор КТ361А — любым маломощным кремниевым структуры р-п-р (КТ203, КТ208, КТ3107, КТ363), КТ315 — на КТ306, КТ316 или на любой кремниевый маломощный низкочастотный транзистор. Вместо полевого транзистора КП302 можно устано-

вить КП303 или КП307. Диоды КД522 можно заменить на КД503.


Микросхемы серии K176 можно заменить микросхемами серии K561 (при этом целесообразно использовать напряжение питания +12 В, что во многих случаях удобнее — отпадает необходимость применять дополнительный 9-вольтовый стабилизатор).

В качестве жидкокристаллического индикатора используется ИЖКЦ1-1/18 (один разряд). Можно использовать и отдельный разряд от ЖКИ, примененного в радиоприемнике "Ишим". В данном случае используется самый правый (он обычно меньше по размеру), а остальные пять используются в цифровой шкале (так я сделал в приемнике "Комби-Тест"). При этом разряд S-метра сзади подсвечен светодиодом красного цвета, а разряды цифровой шкалы — белым (между ними установлена светонепроницаемая перегородка).

Постоянные резисторы — МЛТ-0,25 или МЛТ-0,125, конденсаторы — КМ и М9115 (электролитический).

S-метр изготовлен на одной печатной плате 100x75 мм (рис.2 и рис.3), выполненной из одностороннего фольгированного стекло-

Рис. 2

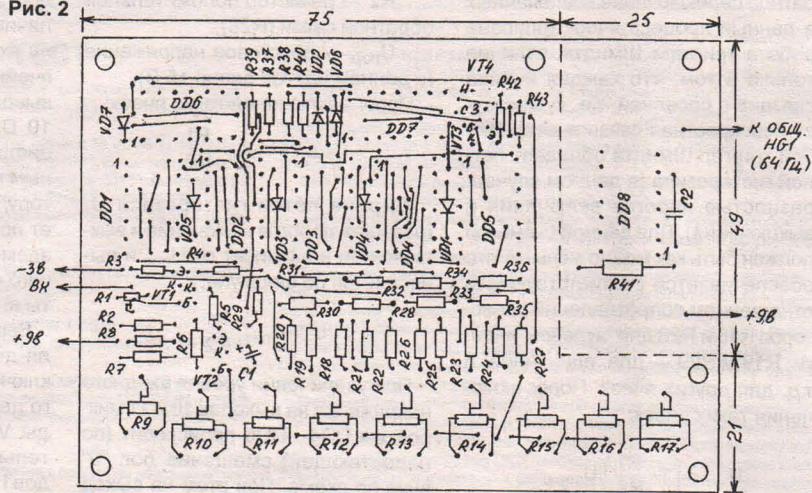

текстолита толщиной 1 мм. Печатная плата предусматривает возможность удаления генератора прямоугольных импульсов — в этом случае ее конфигурация адаптирована под приемник "Комби-Тест". Часть соединительных перемычек выполнена изолированным монтажным проводом, другая часть — "голым".

Перед настройкой изготовленного S-метра следует убедиться в отсутствии короткого замыкания в цепях питания (в такой относительно сложной по рисунку печатной платы это крайне необходимо!). При отсутствии КЗ следует подать напряжение +9 В в две точки печатной платы, а затем напряжение -3 В. Движок подстроечного резистора R1 следует установить в верхнее (по схеме) положение, а движки подстроечных резисторов R9—R17 — на минимум, в правое (по схеме) положение. Далее на вход устройства подается постоянное напряжение 0,4 В. Вращая движок резистора R1, необходимо убедиться в изменении напряжения на коллекторе транзистора VT2 в пределах 4,8—9 В. Если оно отличается от указанного, то путем подбора со-

противлений резисторов R5—R7 следует добиться, чтобы напряжение менялось в указанных пределах. Подбором сопротивления резистора R3 необходимо добиться начала изменения напряжения

ка резистора R1, добиваются пропадания лог. "1" на выводе 11 DD1.4, при этом лог. "1" должна появиться на выводе 10 DD1.3, а на индикаторе HG1 должна отображаться цифра 1.

Баллы шкалы S	Мощность сигнала, дБм	Напряжение на 50-ом- ном входе, мкВ	Оценка силы сигнала "на слух"
1	-121	0,2	Сигналы едва слышны
2	-115	0,4	Очень слабые сигналы
3	-109	0,8	Слабые сигналы
4	-103	1,6	Сигналы умеренного уровня
5	-97	3,2	Сигналы достаточно хорошего уровня
6	-91	6,3	Сигналы хорошего уровня
7	-85	12,6	Довольно громкие сигналы
8	-79	25	Громкие сигналы
9	-73	50	Очень громкие сигналы

на коллекторе транзистора VT2 с нуля (на входе схемы).

Затем проверяется наличие напряжений на выводах 10 и 11 микросхем DD1—DD5: на выводе 10 DD1.3 должен быть лог. "0", на остальных выводах — лог. "1". При этом на индикаторе HG1 должна отображаться цифра 0.

Далее следует вывести движок подстроечного резистора R9 до упора влево (по схеме). Медленно подстраивая положение движ-


носа, следует убедиться в том, что на выводе 10 DD2.3 (при этом на выводе 11 DD1.4 должна появиться лог. "1") и зажигания цифры 2 на индикаторе HG1.

Аналогичные операции следует проделать с подстроечными резисторами R11—R17 ячеек оставшихся цифр.

После завершения этой операции необходимо убедиться в правильности последовательности смены цифр индикатора при вращении движка резистора R1 в ту и другую сторону.

Далее S-метр подключают к реальному приемнику и, подавая на его вход сигнал с ГСС с напряжением, соответствующим общепринятым оценкам силы в баллах (см. таблицу), путем более точной подстройки положения движков резисторов R9—R17 добиваются соответствий показаний S-метра в баллах реальным амплитудам входных сигналов для КВ приемников.

Рис. 3

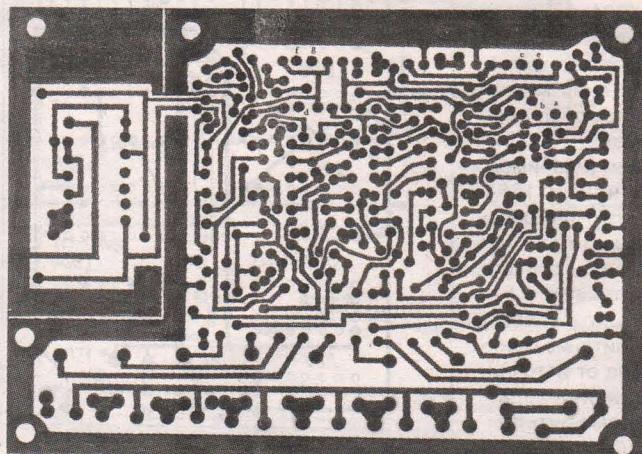

Манипуляторы (датчики позывных) для тренировочных "лис"

(Окончание. Начало в №2/2012)

Кодирование позывных можно осуществить, соединяя выводы DD3 с шинами "Точки", "Паузы", "Сброс" согласно табл.2.

обходится соединить с выводом 6 DD1.2, а вывод 9 DD2 остается свободным.

Табл.2

Позыв- ной	Соединения выходов DD3		
	DD3 — "Точки"	DD3 — "Пауза"	DD3 — "Сброс"
МОЕ	2	4	7
МОИ	2, 4	7	10
МОС	2, 4, 7	10	1
МОХ	2, 4, 7, 10	1	5
МО5	2, 4, 7, 10, 1	5	6
МО—	-	10	1

Каждый вывод DD3 соединяется с соответствующей шиной через отдельный диод. Длительность "нажатия" в позывном МО- приводной "лисы" при кодировании, указанном в табл.2, составляет три "тире" (9 "точек"), что обеспечивается отсутствием соединения выводов 2, 4 и 7 DD3 сшинами "Точки" и "Пауза".

Соединение через диоды вывода 9 DD3 с шиной "Пауза", а вывода 11 DD3 — с шиной "Сброс" манипулятора позволяет обеспечить "нажатие" длительностью до 7 "тире", что, порой, бывает необходимо для радиомаяков.

При работе минутными циклами (например, при работе совместно с часами [3]) стараются максимально скать информацию и обеспечить работу манипулятора сразу с начала позывного, что требует синхронизации, которая может быть осуществлена через цепь сброса от часов, а сжатие информации можно осуществить укорочением паузы между неизменяемой и изменяемой частями позывного. Для этого необходимо в матрице кодера удалить диод, подключенный через провод 8 жгута к выводу 6 DD2. Этот вывод не-

обходится соединить с выводом 6 DD1.2, а вывод 9 DD2 остается свободным.

Конденсатор C2 устанавливается по мере необходимости, если наблюдается нечеткая работа манипулятора из-за ВЧ наводок. С его помощью также можно подобрать форму посылки, излучаемой в эфир.

Конденсаторы C3—C5 — блокировочные. Диод VD21 устраниет импульсы отрицательной полярности в цепи питания микросхем. Этот диод можно заменить стабилитроном (например, КС147 или КС156). Тогда, включив последовательно в цепь питания резистор сопротивлением 1,5—2,0 кОм, можно обеспечить питание манипулятора от источника питания передатчика. Кроме того, применение такого стабилизатора напряже-

ВИКТОР БЕСЕДИН, UA9LAQ,
г.Тюмень.

Рис. 6


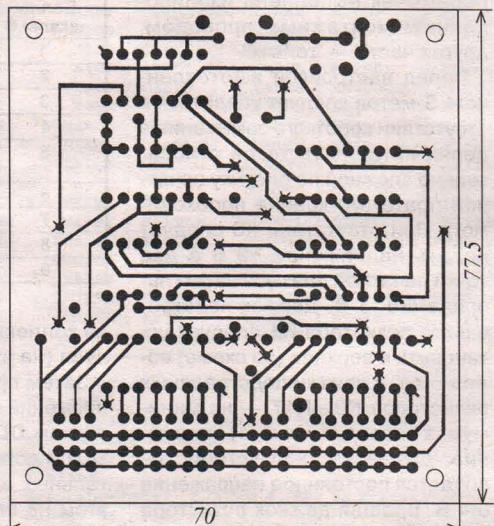


Рис. 7

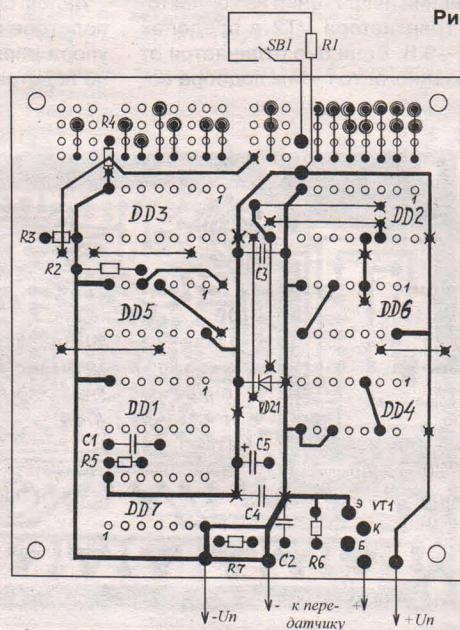

ния позволит подавить отрицательные импульсы в цепи питания, защитить схему от превышения напряжения и т.д.

Конденсатор C1 и резистор R5 — частотозадающая цепь ГТИ. Подбором номиналов этих элементов устанавливают скорость передачи (как правило, 36—40 знаков/мин.).

Элементы манипулятора установлены на печатной плате размерами 70x77,5 мм из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм (рис.6 и 7). На плате имеется семь перемычек из изолированного монтажного провода (например, МГФ-0,14), которые устанавливаются на плату до монтажа микросхем, со стороны установки деталей. Соединения проводников с верхней и нижней сторонами платы обозначены крестиками и производятся пайкой проволочных перемычек, вставленных в эти отверстия, либо пропайкой с двух сторон вставляемых в эти отверстия выводов деталей.

Монтаж резисторов (кроме R2), а также и диодов в матрице производится "стоя". Резистор R1 вынесен с платы, при необходимости он устанавливается в качестве связующего звена между платой и кнопкой SB1.

Один вывод конденсатора C2 (если

он будет устанавливаться) припаян "внахлест" к общему проводу.

Оба манипулятора выполнены на универсальных платах, на которых можно перепайкой диодов матрицы кодера установить требуемый позывной. Лучше всего позывной задекодировать для конкретного передатчика, установив манипулятор внутри передатчика. В передатчике манипулятор целесообразно установить в экранированном отсеке и запитать от источника питания передатчика через маломощный параметрический или компенсационный стабилизатор напряжения с малым собственным потребляемым током, применяя ВЧ "развязки".

Можно применить автономное питание манипулятора (например, от одной "плоской" батареи гальванических элементов 3336, "Планета" и т.п.), трех элементов 316, аккумуляторов АА и т.д. Ток потребления манипулятора — 0,3—0,6 мА, так что батареи хватят надолго.

Испытание манипуляторов специально проводилось на частично разряженной "плоской" батарее с напряжением 4,1—4,2 В. Для повышения экономичности манипуляторов выгодно питать их пониженным напряжением, но

для повышения помехоустойчивости (если такая проблема существует), кроме экранировки и "развязки" от передатчика, полезно увеличивать напряжение питания. Эти требования противоречивы, поэтому следует выбрать разумный компромисс, который получается при напряжении питания в диапазоне 4—9 В.

Манипуляторы работоспособны во всем диапазоне питающих напряжений, предусмотренных техническими условиями на микросхемы серии К561, но лучше, если настройка манипулятора ведется в пределах трехвольтового сектора: 3—6; 4—7; 5—8; 6—9 В и т. д. Этого требует режим работы ключевого каскада: при нижнем пороге напряжения питания транзистор должен надежно входить в режим насыщения, а при верхнем — ток базы ключевого транзистора не должен превышать максимально допустимого значения.

Литература

1. Ю.Иньшин, В.Бекетов. Датчик позывного радиомаяка. — Радио, 1982, № 7.

2. А.Гречихин. Спортивная пленгация в вопросах и ответах. — ДОСААФ СССР, 1985.

Усилители фирмы RM

А.МЕДВЕДЬ, RK6AJE.

(Окончание. Начало в №№1-2/2012)

На рис.28 показан внешний вид усилителя RM BLA — 1000, а на рис.29 — вид сзади. Его краткие характеристики: входная мощность — 12 Вт (максимальная — 14 Вт), выходная мощность — 900—1000 Вт, напряжение питания — 220 В переменного тока, потребляемая мощность — 2200 Вт, режимы работы — AM/FM, SSB, CW, DIGI, диапазон рабочих частот — 1,5—30 и 48—55 МГц, КСВ по входу — <2.

Усилитель имеет стрелочную индикацию уровня выходной мощности, ЖКК индикатор, отображающий настройки и состояние усилителя, режим "Обход", принудительную многоуровневую систему обдува радиатора, полностью автоматический (или ручной) выбор диапазона работы, защиту от превышения входной мощности, температуры и КСВ, полное микроконтроллерное управление режимами работы и состоянием усилителя, два антенных гнезда.

Усилитель RM BLA — 1000 — это самый мощный усилитель фирмы RM. "Сердцем" усилителя является выходной каскад на двух супермощных полевых транзисторах MRF-157, выполненный по двухтактной схеме, работающей в режиме класса AB2.

Усилитель, работающий в классе AB2, имеет высокую линейность в сочетании с высоким КПД. Возникающие гармонические составляющие эффективно отфильтровываются ка-

чественными фильтрами нижних частот 7-го порядка (рис.30), катушки которых намотаны на кольцах фирмы Amidon.

Питается выходной каскад от встроенного импульсного блока питания, напряжение — 50 В, потребляемый пиковый ток — до 50 А. Блок питания дополнительно охлаждается двумя отдельными вентиляторами. Каждый провод питания проходит сквозь свои ферритовые трубы большой магнитной проницаемости. Этим обеспечивается высокая степень изоляции цепей питания от ВЧ наводок.

Дополнительная защита реализована правильной качественной электромагнитной экранировкой всех каскадов и блоков. Усилитель и фильтр заключены в отдельные экранированные блоки, а блок питания экранирован двойными перегородками из магнитомягкого материала.

Теплоотвод для таких мощных транзисторов выполнен из большой медной пластины толщиной 2 см. Пластина, в свою очередь, прикреплена к большим радиаторам, которые продуваются 3 мощными вентиляторами. Таким образом, в небольшом объеме корпуса усилителя удалось обеспечить качественный отбор излишнего тепла и его отвод за пределы усилителя.

Главными "мозгом" управления усилителя является микропроцессор PIC18F4620, который следит за всеми параметрами усилителя и вырабатывает управляющие сигналы защиты при отклонении от заданных режимов. Микропроцессорное управление режимами работы обеспечивает удобное использование усиления в автоматическом режиме и гибкую настройку внутренних параметров усилителя, а также режимов защиты. Так, вручную мож-

Рис. 28



Рис. 29


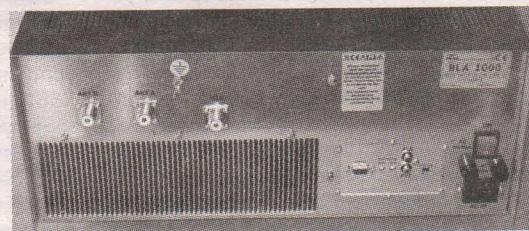


Рис. 30

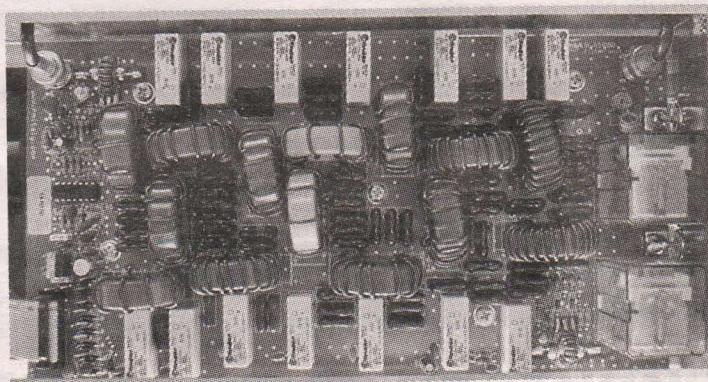

но установить задержку выключения усилителя в режиме SSB (предусмотрено 6 предустановленных значений в диапазоне 0 — 500 мс, а также вручную в диапазоне 0 — 2,5 с); температуру включения вентиляторов и скорость их вращения, температуру защитного отключения усилителя, уровень защиты от превышения КСВ и превышения входной мощности. Например, при подаче на вход усилителя сигнала мощностью выше 100 Вт он откажется работать и подаст аварийный сигнал. На ЖК индикаторе отображается температура, текущее зна-

чение КСВ, текущий диапазон работы.

В усилителях BLA-350 и BLA-1000 при работе в режиме автоматического поддержания уровня ALC на задней панели усилителя предусмотрен доступ к переменному резистору, с помощью которого можно установить требуемый уровень, обеспечивающий работу усилителя в линейном режиме без перегрузок на пиках сигнала.

Управление режимами работы усилителей BLA-350 и BLA-1000 "прием-передача" можно осуществлять как в автоматическом режиме (ВЧ VOX), так и вручную. На

задней панели для этого предусмотрен специальный RC-разъем.

Усилители могут работать полностью в автоматическом режиме. В этом режиме не нужно переключать не только режимы прием-передача, но и диапазон работы усилителя. Реализованный в микроконтроллере частотомер определит частоту передачи и подключит требуемый фильтр нижних частот. Особенно эта функция будет полезна при использовании усилителя в необслуживаемых зонах или закрытых помещениях промышленных или военных структур радиосвязи.

Многодиапазонная антенна на базе связанных по полю излучателей

Как известно, все проводники, находящиеся в непосредственной близости от антенн, взаимодействуют с ней. На антенну любого типа оказывают влияние расположенные неподалеку высоковольтные линии электропередачи, водосточные трубы, случайно оказавшиеся поблизости металлические провода и любые другие металлические предметы.

В конце сороковых годов прошлого века была разработана антенна с коаксиальным излучателем (рис.1). Она могла работать на двух частотах благодаря проводящей трубе (коаксиальному излучателю), возбуждаемой основным диполем (или другим излучателем, например, несимметричным) и резонирующей на более высокой частоте по отношению к резонансной частоте диполя. Такую антенну стали называть coaxial-sleeve. В 50-е годы даже был наложен промышленный выпуск подобных двухдиапазонных антенн.

В ходе экспериментов с такими антеннами выяснилось, что вместо трубы можно использовать два проводника (рис.2), размещенных по обе стороны от основного диполя. Такая антenna получила название open-sleeve.

Со временем конструкторы, занимающиеся разработкой подобных антенн, пришли к выводу, что совсем не обязательно использовать пару проводников для более высокочастотного диапазона — вполне достаточно одного (рис.3). Именно на этом принципе спроектированы многодиапазонные антенны типа Force 12 и их "клоны".

Это блестящий пример того, как научные открытия реализуются на практике. Вначале теоретическая посылка, а потом различные конструктивные варианты, в основе каждого из которых лежит все тот же единый теоретический принцип. Антenna с коаксиальным экраном — пожалуй, самая специфическая, ибо она работает только в двух диапазонах, а ее конструирование требует особой методики. Можно сказать, что антenna coaxial-sleeve была промежуточной, благодаря ей появились новые, более прогрессивные конструкции.

В конце концов, разработчики вышли на вариант многодиапазонной антены, состоящей из размещенных на очень близком расстоянии вибраторов, связанных между собой посредством электромагнитного поля. В радиолюбительской печати такую систему подробно описал в [1] Gary Breed, K9AY. Он предложил называть ее антенной на связанных резонаторах (coupled

resonator, C-R). И действительно, термин экран (sleeve) в данном случае не совсем корректен, ибо он предполагает, что один проводник должен полностью окружать со всех сторон другой проводник. На самом деле в антenne, состоящей из двух связанных вибраторов (резонаторов), этого нет.

Рассмотренный конструктивный принцип может использоваться в разнообразных многодиапазонных антенных. Основной излучатель может быть симметричным или несимметричным диполем, четвертьволновым вертикальным излучателем и т.д.

Кстати, антенну на связанных резонаторах (C-R-антенну) можно использовать и в качестве широкополосной однодиапазонной (например, для перекрытия диапазона 3,5—4,0 МГц). Кроме того, в антенных Yagi первый директор часто располагают очень близко к активному вибратору, что существенно расширяет полосу рабочих частот.

Рассмотрим подробнее принцип работы C-R-антенны. На рис.4 показана ситуация, когда около полуволнового диполя нет никаких проводников. В этом случае самый низкий КСВ диполь имеет, разумеется, на резонансной частоте F1.

На рис.5 показана ситуация, когда металлический провод (или труба) с резонансной частотой F2 размещается недалеко от полуволнового диполя с резонансной частотой F1. На графике зависимости КСВ от частоты появляется пропал, соответствующий резонансной частоте F2 этого нового металлического провода. Это наглядная карти-

Рис. 1

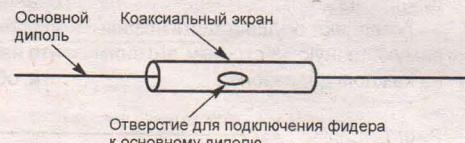


Рис. 2

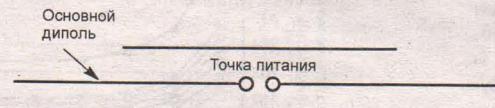


Рис. 3

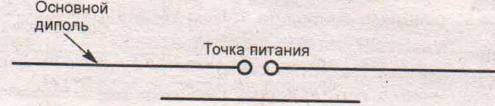


Рис. 4

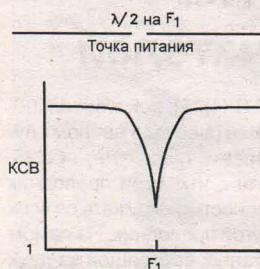


Рис. 5


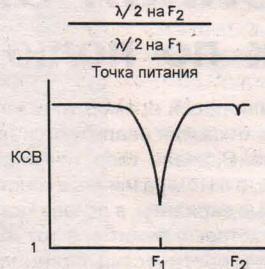


Рис. 6

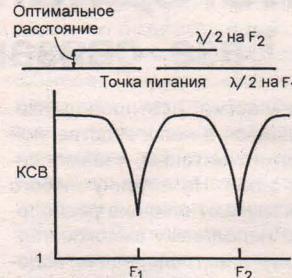

на того, как взаимодействуют друг с другом два проводника (точнее, электромагнитные поля, возникающие вокруг этих проводников при протекании по ним ВЧ токов). Когда мы переместим внешний проводник еще ближе к основному диполю, на оптимальное расстояние, то получим ситуацию, показанную на рис. 6. На графике пропал на частоте F_2 стал гораздо глубже, приближаясь к минимальному КСВ. Следовательно, на резонансных частотах диполя и внешнего проводника получается очень хорошее согласование основного диполя с фидером, т.е. в точке питания импеданс антенны активный и близкий к волновому сопротивлению фидера.

Увеличив число внешних проводников, можно получить антенну, которая работает на трех, четырех и более диапазонах. Ранее уже отмечалось, что этот принцип можно использовать и в многодиапазонных вертикальных антенных.

Таким образом, если в непосредственной близости от диполя (или вертикального излучателя), работающего на одной частоте, расположен дополнительный проводник, имеющий другую резонансную частоту, и между этими двумя проводниками существует оптимальное расстояние, то такая конфигурация приводит к образованию двухдиапазонной антенны, которая имеет низкий КСВ на обеих резонансных частотах.

На рис. 7 приведен график зависимости расстояния между провод-

никами С-Р-антенны от соотношения ее рабочих частот. Верхняя предельная частота — 28,4 МГц. Если соотношение частот превышает 1,5 (например, 28,4/18,1), то зависимость от расстояния между элементами несколько "сглаживается", приобретая постоянную величину, независимую от диаметра каждого проводника. Если на частотах 28,4 и 18,1 МГц используются проводники диаметром 12 мм, то расстояние между элементами составляет приблизительно 100 мм.

Итак, С-Р-антенны имеют немало достоинств:

- работают в нескольких диапазонах без использования "трапов", шлейфов или антенных тюнеров;
- позволяют обеспечить хорошее согласование с фидером на каждом диапазоне;
- позволяют осуществлять независимую точную настройку антенны на каждом диапазоне;

- позволяют сравнительно просто моделировать их с помощью компьютерных программ;

- позволяют производить настройку вибраторов на выбранные частоты укорочением или удлинением проводников;

- обеспечивают работу в семи и более (!) диапазонах;

- имеют высокий КПД.

К числу недостатков С-Р-антенны можно отнести:


- необходимость установки отдельного вибратора для каждого диапазона;

- усложнение механической конструкции, требующей довольно большого количества опорных изоляторов для поддержания заданного расстояния между вибраторами;

- сужение диапазона частот по сравнению с одиночным диполем.

Кроме того, следует учитывать, что наличие дополнительной емкости, образуемой двумя расположенным

Рис. 7

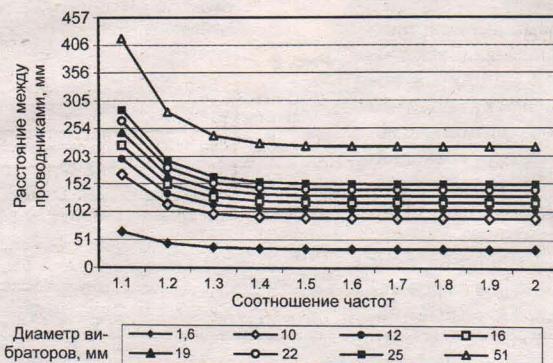

ными рядом проводниками, приводит к необходимости их некоторого удлинения по сравнению с длиной одиночного диполя.

Конструируя С-Р-антенну, мы неизбежно сталкиваемся с тремя переменными:

- диаметром проводника;
- длиной проводника;
- положением проводника относительно основного элемента.

Если есть возможность учитывать эти три переменные, то мы получаем практически полную свободу действий в процессе конструирования антенны, т.е. можем обеспечить желаемый импеданс на каждом требуемом диапазоне. Иными словами, точная настройка антенны на одном диапазоне никак не сказывается на резонансной частоте или импедансе на других диапазонах. Наконец, самый весомый аргумент — это высокий КПД. Когда проводники расположены в непосредственной близости друг от друга, обеспечивается высокая эффективность их связи. Трапы, шлейфы и согласующие элементы, характерные для других многодиапазонных антенн, неизбежно вносят заметные потери.

Основных недостатков у С-Р-антенн два. Первый — это относительная сложность конструкции: требуется несколько проводников, между которыми необходимо устанавливать опорные изолаторы. Однако в многодиапазонных антенных других типов тоже хватает проблемных мест. Взять, например, хотя бы те же трапы. Ведь каждый трап — это параллельный колебательный контур, который нужно изготовить, настроить, обеспечить электрическую прочность и защитить от осадков. Поэтому самое слабое место С-Р-антенн (особенно на низкочастотные диапазоны) — значительное ветровое сопротивление.

Второй существенный недостаток — сужение рабочей полосы частот излучателя более высокочастотного (по сравнению с основным излу-

чателем) диапазона. Частично эту проблему можно решить за счет использования проводников большого диаметра или даже использованием двух дополнительных проводников для одного диапазона для получения двух резонансных частот внутри диапазона. В этой связи интересно отметить, что в С-Р-антеннах диапазон сужается именно на более высокочастотных диапазонах, а в "траповых" антенах — на более низкочастотных.

Имеются еще две ситуации с С-Р-антенными, на которых следует акцентировать внимание. Во-первых, в специфическом режиме, когда антenna резонирует вблизи частоты, на которой основной вибратор имеет длину $3\lambda/2$ ($3\lambda/4$ для вертикального излучателя), его полное сопротивление очень низкое. В этом случае для повышения входного импеданса основного диполя до требуемого значения (как правило, 50 Ом) необходимо увеличить расстояние между элементами. Кроме того, при специфическом режиме работы С-Р антennы (с дополнительной частотой на третьей гармонике резонансной частоты основного диполя) существенно изменяется диаграмма направленности излучения. На рис.8 видно, что происходит синфазное излучение в трех $\lambda/2$ секциях с коэффициентом усиления примерно 3 дБ и сужение основных лепестков излучения по сравнению с аналогичной диаграммой для одиночного диполя. Это дает некоторый выигрыш (в определенных направлениях) для антенн, работающих в диапазонах с соотношением частот более трех (например, 3,5 и 10,1 МГц, 7 и 21 МГц или 144 и 430 МГц).

Свообразная ситуация складывается и тогда, когда необходима

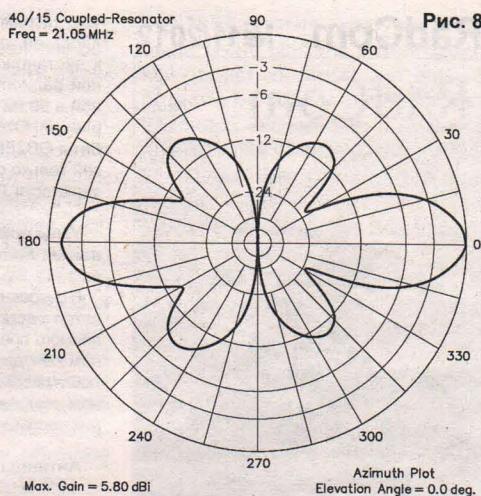



Рис. 8

антенна, имеющая две резонансные частоты в пределах одного диапазона (например, 3,5—3,8 МГц). Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что основной диполь будет иметь очень низкий входной импеданс. А поскольку между диполем и внешним проводником имеется очень сильная связь по полю, то единственный способ разрешить дилемму — это увеличить расстояние между вибраторами. Для антennы, у которой основной диполь резонирует на частоте 3,5 МГц, а другой проводник — на 3,8 МГц, это расстояние должно составлять 0,9—1,2 м. Для сравнения, в антенне, предназначеннной для работы в диапазонах 3,5 и 7 МГц, расстояние между вибраторами составляет всего лишь 100—130 мм!

Дополнительные излучатели влияют на длину всех проводников, что обусловлено емкостью, появляющейся между проводниками. Емкость приводит к укорочению электрической длины антennы, поэтому рекомендуется на 1—2% удлинить каждый элемент по сравнению с одиночным диполем, работающим на тех же частотах.

(Окончание следует)

RadCom. №11/2012

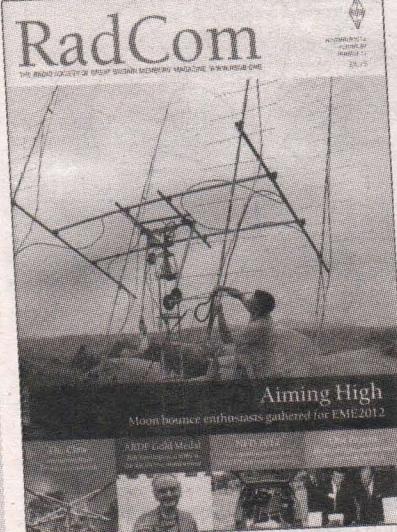

Дела RSGB C.7, 8, 10, 11

RSGB-комитет по изучения распространения радиоволн готов финансировать проект, направленный на изучение распространения радиоволн. Представители национального коммуникационного регулятора Великобритании выразили благодарность тем английским радиолюбителям, которые в той или иной мере обеспечили поддержку радиосвязи для служб, работавших на Лондонской Олимпиаде 2012 г. В совете RSGB имеется вакантное место менеджера по УКВ радиосвязи. Опубликованы списки членов RSGB, состоящих в организациях 70, 60 и 50 лет, а также новых членов и восстановивших свое членство. Национальная радиолюбительская организация Великобритании (RSGB), созданная в 1913 г., с 1952 г. находится под патронажем Герцога Эдинбургского. 5 июля 2013 г. Национальная радиолюбительская организация Великобритании отметит 100-летия со дня образования: в 1913 г. это был лондонский клуб беспроводной связи, с 1914 г. — лондонское сообщество беспроводной связи, а с 1922 г. — радиообщество Великобритании (RSGB).

15-я международная EME-конференция. Sam Jewell, G4DDK C.14, 15

Довольно информативный рассказ о конференции, проведенной 15—19 августа 2012 г. в Кембридже и посвященной любительской радиосвязи с отражением сигналов от Луны. На конференцию приехало около 250 человек из 26 стран мира. Были заслушаны многочисленные доклады, проведены измерения параметров

УКВ устройств, используемых в EME-радиосвязи, обеспечен доступ участников к дистанционно-управляемой специальной радиостанции GB2EME, размещенной в 90 км от места проведения конференции. Отличительная особенность работы GB2EME — проведение радиосвязей только с отражением сигналов от поверхности Луны.

Узлы приемника прямого преобразования. Eamon Skelton, EI9GQ C.23, 24, 26

В очередной статье для "самодельщиков" автор рассказывает об узлах приемника прямого преобразования — широкополосном УВЧ, двойном диодном смесителе, малошумящем предварительном транзисторном усилителе и активном фильтре нижних частот на двух транзисторах.

Антенны. Peter Dodd, G3LDO C.30, 32

Ведущий постоянной рубрики журнала приобрел программу ACE-HF, разработанную для прогнозирования прохождения на КВ, и рассказывает о некоторых полезных для радиолюбителей функциях этой программы — в частности, зоне охвата для выбранной антенны, выходной мощности передатчика и виде излучения.

Национальный "Полевой день 2012". Quin Collier, G3WRR C.33, 34

В публикации подводятся итоги "Полевого дня" на КВ, организованного RSGB, и отмечается, что по сравнению с 2011 г. заметно снизилось количество участников. Автор делится впечатлениями от работы на КВ диапазонах и рассказывает об используемой участниками "Полевого дня" аппаратуре и антennaх.

Дистанционно-управляемая направленная антенна Moxon. Phil Hartman, VK6APN C.36, 38, 39

В заключительной части публикации приведено описание дистанционно-управляемых элементов антенн; изложен общий принцип формирования требуемой диаграммы направленности, а также даны сведения о некоторых конструктивных элементах антennы.

Начинающим. John Welsh, G0NVZ C.40

Читателям предложено описание т.н. катушки Тесла — высоковольтного генератора, с помощью которого можно демонстрировать разрядные явления в воздухе, не более того.

Конструкторские заметки. Andy Talbot, G4JNT C.42, 43

Приведено описание структурной схемы

мы и принципа работы УКВ синтезатора на базе одной из микросхем LMX2487, LMX2541 или ADF4150.

На коротких волнах. Don Field, G3XTT C.60, 61

В разделе публикуются сведения о радиоэкспедициях NH8S и 3D2C, DX-новости, размышления ведущего раздела о работе в "пайл-апах", сообщения английских радиолюбителей о достижениях в DX-инге, применяемой аппаратуре и антенах.

На ультракоротких волнах. John Worsnop, G4BAO C.62, 64

В разделе приведены сведения о радиосвязях, проведенных с отражением радиосигналов от поверхности Луны и тропосферных образований, а также дана оценка активности радиолюбителей в диапазонах 50 и 70 МГц.

На СВЧ диапазонах. Sam Jewell, G4DDK C.65, 66

Ведущий раздела делится впечатлениями от активности радиолюбителей осенью 2012 г. в диапазонах 3,4; 5,7 и 10 ГГц, рассказывает о проведенных радиосвязях в этих диапазонах, а также об английском рекорде дальности оптической радиосвязи на 129 км, который установили 8 сентября 2012 г. Barry, G8AGN, и Gordon G0EWN. Кроме того, вниманию читателей предложена схема приемного УКВ предсилителя на микросхеме PGA103+. Устройство имеет очень низкий уровень шума, работает в полосе частот от 30 до 1600 МГц и идеально подходит для использования в любительской аппаратуре на диапазоны 144, 430 и 1296 МГц.

Новые книги C.67


В книге "Радиоавроры" подробно рассказано как о самом природном явлении "аврора" (свечение отдельных участков неба под действием заряженных частиц, проникающих в атмосферу космоса), так и о радиосвязи с отражением сигналов от авроральных образований. Книга "The Cable" адресована тателям, которые интересуются историей прокладки кабелей связи и совершенствования их конструкций.

Передача данных. Andy Talbot, G4JNT C.87

Для ускорения проведения радиосвязей в программный пакет для цифровидов WSJT добавлены два режима JT65B2 и JT65C2B, а также режимы ISCAT-A и ISCAT-B, которые расширяют возможности базового режима ISCA-

Дайджест подготовил Г.Печко

QST. Ноябрь 2012

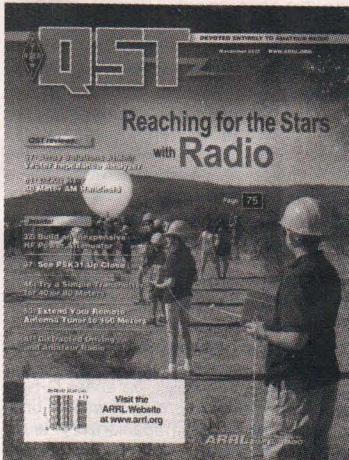

Лучшие из лучших C.30, 31

На страницах журнала анонсируются четыре книжные новинки, вышедшие в 2012 г.: *The ARRL Handbook for Radio Communication* (Справочник ARRL по радиосвязи), *The ARRL Operating Manual* (Справочник по работе в эфире), *The ARRL Antenna Book* (Справочник ARRL по антеннам) и *The Amateur Radio Public Service Handbook* (Пособие для радиолюбителей, занятых в сфере социальных служб).

Как купить в домашних условиях недорогой ВЧ аттенюатор. Gary Geissinger, WA0SPM C.32, 33

Как известно, некоторые модели старых приемопередатчиков не могут работать на низких уровнях мощности, необходимых для совместной работы с другим оборудованием любительской радиостанции (например, трансвертером или измерительным прибором). В этих случаях помочь может только мощный аттенюатор. Изготовить такой аттенюатор вполне по силам любому радиолюбителю. Автор отдает предпочтение Т-образной схеме аттенюатора, хотя могут использоваться любые другие конфигурации. В статье описывается процесс конструирования аттенюатора мощности с затуханием 10 дБ, выдерживающего мощность 100 Вт. Главное — запастись надлежащими резисторами. Для хорошей работы аттенюатора на радиочастотах необходимы резисторы с минимальной собственной индуктивностью. Для этой цели отлично подходят старые композиционные резисторы.

Диаграммы направленности как средство проверки работы антенны Yagi. Robert Johnson, W7LRD C.36

Снятие диаграммы направленности — это хороший способ убедиться в том, что антенна работает так, как надо. Нет ничего проще, чем получить такую диаграмму, сидя у себя дома. Как шутит автор статьи, для этого потребуется лишь немного времени, много кофе и приятель, который, согласился бы помочь в проведении радиосвязи. Для снятия диаграммы направленности антенны (3-элементного "квадрата" на диапазонах 20, 15 и 10 м) автор договорился с местным радиолюбителем, живущим в 5 милях, чтобы тот передавал в эфир сигнал, а автор, вращая антенну, через каждые 5—10° снимал показания S-метра. Лучше всего такую работу проделать ночью, когда эфир практически умолкает, а потому без кофе, причем в изрядных количествах, действительно не обойтись.

PSK31 — новый взгляд на привычные вещи. Thomas W. Brooks, KE1R C.37—40

PSK (phase shift keying) — это мощный современный ресурс цифровой связи. Новое программное обеспечение многократно расширяет возможности любого радиолюбителя, ибо позволяет при проведении радиосвязи обмениваться различными текстовыми сообщениями практически в режиме реального времени. Автор подробно описывает установку программы DigiPan и работу с ней, а также основные принципы декодирования принимаемых сигналов в режиме PSK31.

Как изготовить простейший передатчик у себя дома. Martin Huyett, KOBX-B C.46—48

Автор пишет, что несмотря на то, что располагает несколькими экземплярами старой ("винтажной", по его выражению) радиоаппаратуры, соорудить нечто в стиле 50-х годов прошлого века, да еще собственными руками — это самое настоящее удовольствие. За основу был взят однополосный передатчик, предложенный радиолюбителем Byron Goodman, W1DX, на страницах декабрьского номера журнала QST за 1946 г. Автор подробно описывает процесс сборки передатчика в домашних условиях, иллюстрируя каждый этап многочисленными фотографиями и схемами. Отдельный разговор — это безопасность работы с изготовленным устройством. В середине прошлого века радиолюбители не всегда соблюдали технику безопасности и зачастую работали в среде высокого напряжения. Но времена изменились, и чтобы обезопасить себя и своих домашних от неприят-

ностей, автор слегка усовершенствовал старую конструкцию, для чего огородил передатчик со всех сторон специальными планками-рейками, напоминающими по форме шасси, так, чтобы ни рука ребенка, ни лапа животного не коснулась самого оборудования. Он также использовал только изолированный провод для всех контактных соединений.

Технические новинки: полосовые фильтры Array Solutions C.49

Новая линия изделий от фирмы Array Solutions по своим техническим характеристикам идентична классическим моделям ICE серий 403—411, однако ряд параметров существенно улучшен. В этих однодиапазонных фильтрах, рассчитанных на работу в диапазонах 160, 80, 40, 20, 15 и 10 м, используются два резонатора с емкостной связью. КСВ в полосе пропускания фильтра составляет менее 1,15; вносимые потери на полосе пропускания — менее 0,3 дБ (за исключением 40-метрового диапазона, где этот показатель равен 0,7 дБ), подавление 2-й гармоники — не менее 30 дБ.

Расширение диапазона работы автоматического дистанционного тюнера. Phil Salas, AD5X C.50—52

Автор подробно описывает доработку автоматического дистанционного антенного тюнера, которая позволила использовать устройство в диапазоне 160 м с вертикальной антенной высотой 13,1 м. Доработка заключалась в установке на выходе тюнера дополнительных последовательно включенных катушек: одна — индуктивностью приблизительно 33 мкГн, другая — приблизительно 11 мкГн. Для переключения катушек используется вакуумное реле марки Gigavac G15, рассчитанное на 15 кВ. Кроме того, было установлено еще одно высокочастотное реле и второе реле, с помощью которого заземляется выход автоматического тюнера, когда устройство обесточено. Автор акцентирует внимание на том, что при работе в диапазоне 160 м на антенну поступает очень высокое напряжение, поэтому во избежание непредвиденных казусов и неприятностей (особенно, если дома есть маленькие дети и животные), лучше обнести антенну защитной изгородью.

Фиксатор HexLock для антенн HexBeam C.52

Фиксатор-блокиратор HexLock, который предлагает Al Ludwick, NN4ZZ, позволяет наклонять и поворачивать верхнюю часть антенной вышки в любую сторону, сгиба ее вплоть до самой земли. При этом сама антenna тоже поворачивается

на шарнирах, приподнимаясь вверх и сдвигаясь слегка в сторону, чтобы не мешать наклону вышки. Когда вышка установлена в рабочее положение, блокиратор мгновенно фиксирует антенну именно в таком положении. Механизм блокиратора приводится в действие силой гравитации.

Аналитор полного сопротивления AlMuH от фирмы Array Solutions. Mark J. Wilson, K1RO С.57—60

Новая модель анализатора — это отличный измерительный прибор, который обеспечивает высокую точность измерений. Большинство анализаторов в равной степени могут осуществлять измерения как передаваемых, так и отражаемых сигналов. Но для радиолюбителей, как известно, наибольший интерес представляют измерения отражаемых сигналов, с помощью которых можно определить качественный уровень используемой антенны. В эту группу измеряемых параметров входят КСВ, обратные потери и импеданс. Новая модель анализатора измеряет только отражаемые сигналы, что существенно упрощает конструкцию прибора, его калибровку и процесс получения данных. Аналитор генерирует и осуществляет цифровую обработку ВЧ сигналов, а подключенный через USB-интерфейс компьютер, оснащенный специальной программой, которая разработана фирмой-изготовителем, обеспечивает надлежащий контроль над процессом измерений и последующую классификацию полученных данных. С помощью данной модели можно также измерять полное сопротивление отдельных компонентов — резисторов, индуктивностей и конденсаторов.

DZKit HT-7: 40-метровый ручной АМ приемопередатчик. Bob Allison, WB1GCM С.61—63

Первая приятная неожиданность, по словам автора, — это тщательность, с которой упакована комплектация нового изделия. Все детали разложены по специальному конверту из пластика, а обстоятельная инструкция, выдержанная в лучших традициях подобных изданий 70-х годов прошлого века, подробнейшим образом излагает, как именно следует припаять 34 компонента и привинтить 37 деталей. С таким пособием процесс сборки превращается почти в игру, наподобие забав с детским конструктором. Автор лишь настоятельно рекомендует не забывать защищать выводы проводов перед тем как приступать к пайке. Прежде чем проверить параметры приемопередатчика в лабораторных условиях, автор испытал свое детище в полевых условиях и

остался доволен качеством работы. Разве что, звучание было несколько приглушенным. Но, как выяснилось позже, автор просто невнимательно прочитал инструкцию и не отрегулировал схему должным образом. Лабораторные испытания подтвердили, что по своим характеристикам новый приемопередатчик ни в чём не уступает современным приборам такого типа, работающим на КВ диапазонах. При этом важно помнить, что HT-7 изначально проектировался как устройство, предназначенное для работы только на одном диапазоне, а потому не стоит искать в нем функцию запоминания каналов, интерфейс для ПК и прочее. Все технические характеристики нового изделия сведены в одну обстоятельную таблицу.

West Mountain Radio RIGrunner 4005i — новое устройство дистанционного управления. Steve Ford, WB8IMY С.69

Новая система дистанционного управления для любительских радиостанций отличается компактностью и даже элегантностью внешнего оформления. Но не за красивые глазки любят технические новинки. Данный прибор обладает целым рядом совершенно уникальных характеристик. Габариты прибора позволяют без всяких усилий установить его практически в любую радиостанцию. Последующее дистанционное управление и мониторинг всех параметров ведется через внешний веб-сервер. С помощью 4005i любой пользователь может дистанционно управлять распределением мощности (электроэнергии) на всей любительской радиостанции, даже не прибегая к помощи компьютера в токе дистанционного управления. Прибор имеет автономную систему питания и распределяет нагрузку до 40 А напряжением 13,8 В между пятью схемами, каждая из которых переключается в индивидуальном порядке. Пользователь может отрегулировать нужный уровень тока в любой из схем и, при необходимости, самостоятельно отрегулировать нужные параметры. Все показания немедленно высвечиваются на небольшом ЖК мониторе.

Эксперимент 118: Законы физики на службе радио. H.Ward Silver, NOAX С.70, 71

Устарели ли сегодня эксперименты, подтверждающие истинность законов Фарадея, Ампера или Ленца? Нет, и еще раз нет, отвечает автор статьи. Ибо все физические явления, лежащие в основе этих законов, являются, по своей сути, основополагающей базой, на которой возникло и развилось радио. Без них, в принципе, была бы невозможна беспроволочная передача, как и само беспроволоч-

ное радио. А потому такие эксперименты и важны, и нужны. Скажем, проверяя закон Фарадея, все мы можем наглядно проследить за тем, как ориентация магнитного поля влияет на направление индуцированного тока в схеме. А проверяя истинность закона Ампера, мы своими глазами убеждаемся в том, как токи противоположной направленности могут разъединить два параллельных проводника, которые, напротив, стремятся друг к другу, когда потоки тока текут в одном направлении. А ведь все, что нужно для такого эксперимента, — это немного алюминиевой фольги, имеющейся в запасе у любой домохозяйки. Из фольги вырезаются две узкие полоски длиной 45—60 см. Полоски сгибают, придавая им U-образную форму, а их концы закрепляют в специальных держателях. Четыре маленьких, желательно новых, батареек D-типа вполне достаточно для проведения опыта. Более мощные батарейки могут индуцировать более сильный ток, что уже не безопасно.

CQ DL. 10/2012



Всемирный радиообмен с помощью аналоговых FM-радиостанций. Michael Hartje, DK5HH С.687

Любительские ретрансляторы расширяют зону действия УКВ радиостанций, в том числе, мобильных. Начинающие радиолюбители также активно используют УКВ радиосвязь. В настоящее время даже с помощью простейшей УКВ радиостанции можно участвовать во всемирном радиообмене. Правда, для этого требуется со-

временный УКВ ретранслятор, подключенный через Интернет к мировой радиолюбительской сети ретрансляторов. Конечно, при создании таких ретрансляторов требуется решать технические и организационные вопросы. В публикации автор указывает пути решения этих вопросов, в том числе, с привлечением и использованием знаний и опыта радиолюбителей. Радиолюбителям под силу сделать так, чтобы любительская УКВ FM-радиосвязь была действительно интересной.

Эхолинк для УКВ радиостанций. *Nils Prause, DO6NP* C.691—694

В публикации рассматривается система SvxLink для работы через эхолинк, разработанная на базе операционной системы Linux.

Суперэкономичный компьютер для эхолинка. *Stefan Hüpper, DH5FFL* C.695—699

Миниатюрный компьютер Raspberry Pi является практически идеальной платформой для систем эхолинка — он экономичен, имеет достаточно производительный процессор и все требуемые для такой системы периферийные устройства.

Микрофон для эхолинка. *Stefan Hüpper, DH5FFL* C.700

В системе эхолинка связи можно проводить и без радиостанции, с помощью персонального компьютера, подключенного к системе через Интернет. В публикации предложен вариант управления "приемом/передачей" через USB-адаптер на микросхеме UM2102, к которому можно подключить танталиту перехода на передачу.

Радиолюбитель паяет в духе времени: SMD-детали. *Klaus Dieter Schoch, DF1TY* C.704, 705

В первой части статьи речь идет о современных крохотных радиодеталях, которые, естественно, отличаются (например, предельной допускаемой нагрузкой) от их выводных эквивалентов, и об обеспечении оптимального расположения SMD-деталей на плате.

Мини-интерфейс для USB V.24. *Max Perner, DM2AU* C.706, 707

Самодельный маленький модуль позволяет добавить к персональному компьютеру полноценные последовательные порты (COM), имеющие все необходимые для работы с такими портами сигналы.

Самодельный оптический компактный терагерцовый приемник. *Wolfgang Demmer, DD8BD* C.708—710

В публикации приведено подробное

описание конструкции и схемы приемника, работающего в оптическом диапазоне. Оригинальная схема такого приемника была предложена американским радиолюбителем WA6EJO.

Осторожно, дифференциальный усилитель! *Frank Sichla, DL7VFS* C.712, 713

Симметричные смесители NE612 (SA612) имеют определенные преимущества по сравнению с другими типами активных смесителей, поэтому довольно широко применяются в радиолюбительских разработках (в частности, в приемниках прямого преобразования). Довольно часто за таким смесителем устанавливается дифференциальный малошумящий усилитель на операционном усилителе. Для реализации оптимальных параметров усилителя автор приводит схему включения, расчетные соотношения, а также указания и советы по применению.

Протестированный вертикальный диполь для путешествий I-Pro-Traveller. *Carslen Hausdorf, DF2DD* C.714, 715

В хорошо иллюстрированной статье автор делится своими впечатлениями от эксплуатации антенны для "радиопутешественников".

Направленная антенна не только для радиолюбителя: оптимизация отношения излучения "вперед/назад". *C.Kunze, DK6ED* C.716—719

В публикации приведены описания малогабаритных направленных приемных антенн, предназначенных для работы в диапазонах 80 и 160 м, а также даны рекомендации по улучшению параметров некоторых известных конструкций.

Простые антенны Cassegrain. *Philipp Prinz, DL2AM* C.720, 721

Автор уже давно занимается с системами Cassegrain ProCom, т.к. их применяют многие любители гигагерцовых частот. В публикации с помощью фотографий и рисунков разъясняется конструкция таких антенн.

Немецкий радиолюбитель за полярным кругом. *Henry Kotowski, SM0JHF* C.722

Усадьба Roros находится в шведской провинции Västerbottens län. Хозяин усадьбы — немецкий радиолюбитель Герберт Гютлингер, SE2I, который 3 года назад исполнил мечту своей жизни: он приехал в полярный регион, купил большой земельный участок и проводит с тех пор свободные от QRM любительские радиосвязи.

Активация маяка: радиирующие гости на Wangerooge. *Thorben Lage, DB1BAC* C.723

Уже больше 10 лет в третью выходные августа проводятся международные дни активности "Маяки в эфире". В 2011 г. во всем мире были активны 472 маяка.

Программа JT65-HF. *Matthias Buchwald, DL3VCO* C.724

В публикации рассказывается о новой версии программы JT65-HF, которая позволяет более комфортно проводить радиосвязи и сохранять данные о них в апаратном журнале.

Радиолюбительство в дороге: радиосвязь из трейлера. *Norbert Koppel, DL1EBN* C.725

Мечта радиолюбителя-путешественника — мобильный шэк. Особенно автотуристы радуются вмонтированным в трейлеры трансиверам. В статье приведены советы по оптимальному размещению любительской радиоаппаратуры в мобильном шэке.

Системы "отчета": RST, RSQ и CS? *Bodo J. Krink, DL7BVK* C.726—728

Шкала RST прекрасно знакома каждому радиолюбителю. Уже почти 80 лет назад она широко использовалась при проведении любительских радиосвязей. Но техника совершенствуется, и старая система уже не отражает реалий современных видов радиосвязи (в частности, цифровых). Новая, более простая и более практичная, система получает все большее распространение, и автор надеется, что она утвердится во всемирном радиолюбительском сообществе.

"Portable" на вечном льду: "полевой день" в Антарктике. *Lars Lehnert, DL1LL* C.730, 731

В средних европейских широтах в большинстве случаев выезд на природу и летние температуры связывают с "Полевым днем". Совсем иначе живется оператору в Антарктике, окруженному вечным ледовым ландшафтом. Но, работая в "Полевом дне" из Антарктики, автор имел прекрасный Pile-Up.

Радировать без полного пансиона. *Thorsten Schmidt* C.746, 747

Молодежный "Полевой день" становится все популярнее. Местный немецкий радиолюбительский союз Peine проводит такие "Полевые недели", которая становится все популярнее и на которую съезжаются гости со всей Германии.

Дайджест подготовил
С.Аврамец, EU1CA.

CQ de ...

Для публикации бесплатных объявлений некоммерческого характера о покупке и продаже радиодеталей, бытовой и радиолюбительской аппаратуры, их текст можно присыпать в письме по адресу: 220095, г. Минск-95, а/я 199, передавать по телефону в Минске (017) 223-01-10 или через

E-mail: rm@radio-mir.com

WWW: http://radio-mir.com



Куплю микросхему МС12202ДТ. 456785, Челябинская обл., г. Озерск, Гайдара, 23-31. Соловатину Б.С.

E-mail: sboriss@list.ru

Продам или обменяю на большой отражатель со светодиодами лампу-фару ИКФ-1 (на-пряжение питания — 4,5 В, мощность — 25 Вт); 4 штуки серебряно-цинковых аккумуляторов СЦД12М (1,5 В/12 А час каждый) и электролит к ним.

Tel. 8-017-233-84-53 (Минск). Юрий.

Продам трансивер IC-756PRO III, усилитель Ameritron AL811H.

Куплю блоки от радиоприемника Р160П и "Лазури", контроллер для Р160Н.

Меняю лампы ГУ-74Б на ГУ-48 и ГУ-73Б.

Ищу тех. документацию на радиоприемник Р326M.

453265, Башкортостан, г. Салават-15, а/я 6. Евгений, RA9WD.

Tel. 8-9177857603.

Меняю частотомер ЧЗ-63 га блоки от радиоприемника Р399А "Катран".

Куплю радиостанции "Ястреб", "Микрон", "Ядро" (или блоки от них), радиоприемник Р399А "Катран", УКВ радиоприемник Р872.

Tel. (3472) 36-25-79. Павел, UA9WHK.

Куплю тех. описание (с эл. схемой) радиоприемника РПС.

142205, Россия, Московская обл., г. Серпухов, ул. Комсомольская, 4 "А", кв. 196.

А.Мальцев.

Tel. 8 (926) 189-00-53.

Продам классическую антенну W3DZZ (80/40 м, 200 Вт, длина — 34 м) немецкой фирмы HARI-Antennen. Согласующий трансформатор и трапы заключены в пылевлаго-непроницаемые корпуса.

Tel. (р.Жлобин): 8-02334-3-46-57. Виктор.

E-mail: ew8vd@mail.ru

Продам ТАИ-43Р; радиоприемники "Огонек" и "Россия 203-1"; лампы ГУ-50; КПЕ от Р-154 и Р-130; вариометр (с редуктором), трансформатор и катушку от радиостанции "Арктика", автотрансформатор, трансформаторы, высоковольтные конденсаторы, миллиамперметры, радиостанцию STANDART GX 1608, брошюры "В помощь радиолюбителю", справочники.

Tel. 8-913-449-61-88. Валерий.

Продам лампы ГУ-5А, 2 шт., новые, в упаковке.

220077, Минск-77, а/я 72.

Куплю радиомодули WA-TX-01 и WA-RX-01. Tel. 8-10-375-33-631-42-68.

Александр.

Куплю "Калину", Р321, Р327, Р721, Р671, Р359, Р371, Р317, Р-180А, КВ-М, Р376, Р376М, Р360М, Р348, "Вираж", Р876, Р360, "График", "Залив", "Метеор", Р720, "Сапот-001"; блоки стабилизации и сложения "Калины"; технические описания Р318, Р376, Р313, Р712, Р376М, Р375П, Р360М, Р128, МП-64.

Продам разъемы питания УМ Р140, телефоны ТАИ-43 и VZ-35, бытовую радиоаппаратуру, осциллограф Н-313, генератор Г3-56А, гарнитуру ГБШ-1А, приборы ППТ и ЖДС.

Tel. (Тульская обл.) 8-9101648898 (с 9 до 21 МСК).

E-mail: ru3px@mail.ru

Продам лампу-фару ЛФИК 4,5—20; электронно-лучевые трубы 8ЛО29И и 7ЛО55И; радиолампы ГУ-50 (с панелькой ПЛК-50), ГУ-32, ГИ-30, стержневые лампы и другие компоненты.

Tel. (г.Солигорск) +375-29-394-02-71.

Продам 2-кассетный видеомагнитофон "Орион ТТ112" (без ПДУ).

Tel. 8-016-4651732.

Александр.

Продам цифровые индикаторы АЛС340А1, ЗЛС321А, АЛС321А1, АЛС321Б1, АЛС324А1, АЛС338А1; микросхемы КР580ИК80А, К155ИД3 и другие.

Tel. 8-915-146-80-75.

Сергей.

Продам оригинальную документацию на: генераторы Г-112, Г-117, Г-118, Г-102; осциллографы С-55, С-65А, С-102, С-103, С-18; радиостанции "Лен"; прибор связи П321; вольтметры РВ7-22А, В7-36, В7-41, В7-47; источники питания Б5-49, Б5-50, Б5-71; журналы "Схемотехника", "Радиоаматор", "Радиохобби", "Радиоконструктор", "Техника кино и видеопленки", "Ремонт и сервис", "Ремонт электронной техники", а также радиотехническую литературу, книги по ремонту аппаратуры, учебники и справочники.

455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 247.00.

Tel. 8 (3519) 45-19-50, 8-9227390234.

Евгений.

E-mail: sarhon2@rambler.ru

Продам генератор Г4-116, люксметр Ю116, мегаомметр Ф4102/2-1М, лампы ГУ-50 с пальмами, кварцы, ОМФ, телескоп HIGHRAQ, инструкцию на источник постоянного тока Б5-46,47,48.

Tel. +7-951-730-41-94.

Николай.

Куплю КВ усилитель с выходной мощностью 400—600 Вт на лампах ГИ-7Б, изготовленный профессионально, в заводских условиях.

Tel. 89608375550.

Александр.

Продам электронные лампы Г807 и ГМ70 в заводской упаковке.

Tel. 691-35-44 (Velcom, г. Орша).

Срочно, недорого, **продам** осциллограф С9-7 в отличном состоянии, рабочий, не вскрытся, не ремонтировался, утерян сетевой шнур.

Tel. +375-29-6849784 (моб., Республика Беларусь).

Виталий.

Вышлю магнитные головки, прижимные ролики и пассики для магнитофонов, другие радиодетали.

396073, Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Победы, 4—10.

Tel. 8-960-134-11-41.

Андрей.

Ищу несложную схему стереофонического микропередатчика (P_{max} — до 10 мВт) с пилот-тоном для передачи на японскую магнитолу.

Tel. +79148682435.

Александр.

Куплю недорого самодельный микротрансивер.

231210, РБ, Гродненская обл., г.п. Островец, ул. Володарского, д.23а, кв. 10.

П.И. Голец.

Tel. +375299876472.

Продам телеграфный трансивер "Юность-М" (1,83—1,93 МГц); трансивер UW3DI-1, который необходимо настроить; новую (в упаковке, с документацией) телеграфную радиостанцию "Лавина"; трансивер "Радио-76".

Куплю МС АТР0981 (2 шт.) к радиостанции Motorola XTМ-446.

Tel. 966-01-49 (Velcom), 321-66-69 (МТС).

Виктор, EW4CT.

Куплю журналы "Юный моделист-конструктор" (выпуски 1—14) и "Моделист-конструктор" за 60—70-е годы.

Продам журналы "Моделист-конструктор" за 70—80-е годы.

630056, г. Новосибирск-56, а/я 33.

А. С. Вироевец.

Tel. 8-913-922-03-55.

Александр Сергеевич.

Куплю (недорого) старый ламповый КВ трансивер ("Рубин" или аналогичный).

Поделюсь радиодеталями, литературой по радиоэлектронике (большой выбор).**Помогу** начинающим радиолюбителям, в том числе, в изучении азбуки Морзе.

Продам автоматический телеграфный ключ (заводское исполнение, напряжение питания — 5 В, регулятор скорости передачи до 250 зн./мин., собран на пяти микросхемах, миниплате — типа "пила").

Предлагаю литературу по электронике и электротехнике, выпуски "В помощь радиолюбителю", книги "Азбука коротких волн", "Прием ТВ в автомобиле", "ТВ сигнал", "ТВ антенны индивидуального пользования" и другие (вышли список в оплаченном конверте с обратным адресом отправителя).

Tel. (в Гомеле) 8-0296-88-79-62,

8-0255-062-455, 8-0232-375-254

(с 19 до 21 по минскому времени).

Николай Иванович.

радиомир

Поздравляем юбиляра — Владимира Владимировича Стасюка

А.Петров. Усилитель "по мотивам" Хауксфорда

Моделирование схемы УМЗЧ на биполярных транзисторах без общей отрицательной обратной связи с компенсацией искажений по схеме Хауксфорда.

А.Шедный. "УМЗЧ-2011" — усилитель класса Hi-End

Высокачественный симметричный УМЗЧ на основе полевых и биполярных транзисторов. Продолжение. В номере приведены чертежи печатных плат УМЗЧ и стабилизаторов напряжения, описана методика настройки УМЗЧ.

Трехмерный звук

Принципы восприятия пространственного звука человеком. Продолжение. Стереофоническое звукоспроизведение. Способы формирования стереосигналов, условия для получения оптимальной зоны стереоэффекта. Устройства для расширения стереобазы.

В.Беседин. Усилитель на K284УД1

Две схемы предварительных малошумящих усилителей, которые можно использовать в качестве микрофонных усилителей.

В.Коновалов, А.Вантеев, А.Шелестов, А.Ильин. Зарядное устройство для аккумулятора квадроцикла

Импульсное зарядное устройство с максимальным током в импульсе 10 А (средний ток зарядки — 2 А). Устройство содержит схему защиты от перегрузки по току и индикацию полярности подключения аккумулятора.

А.Одинец. Акустический автомат управления освещением

Устройство с выделением спектра сигнала для включения и выключения освещения по двум хлопкам в ладоши. Окончание. Приведены чертежи печатных плат устройства, описана методика настройки.

С.Шишкин. Таймер на микроконтроллере ATME

Многофункциональный таймер с двумя будильниками и двумя регуляторами мощности. Окончание. Алгоритм работы программы микроконтроллера, типы используемых элементов и возможные замены.

Б.Алексин. Регулятор мощности

Симисторный регулятор с управлением от микроконтроллера. Диапазон регулировки мощности нагрузки — от 1 до 99% с диск-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 3/2013:

ретностью 1%. Два варианта работы устройства: с фазоимпульсным управлением и с пропуском полуволн сетевого напряжения.

Панель — "лицо" прибора

Изготовление лицевой панели с помощью утюжно-лазерной технологии.

А.Кашкаров. Прочистим "ухи" видеорегистратору

Функциональные возможности автомобильного видеорегистратора "AdvoCam". Доработка видеорегистратора с целью увеличения чувствительности микрофона при записи аудиосигналов.

Какая погода за окном?

История метеорологии. Продолжение. Изменение температуры и влажности воздуха.

Измерительный комплекс "M830" + ...

Широко распространенный мультиметр и различные приставки к нему. Продолжение. В номере приведены высоковольтная приставка, схемы для измерения больших токов, малых сопротивлений и температуры.

В.Мельничук. ВЧ детектор

Прибор для поиска источников радиосигналов. дальность определения работающего мобильного телефона составляет 2...4 м, УКВ радиостанции — 5...7 м.

А.Гринчук, С.Гринчук. Видео и звук в PowerPoint 2010: новые возможности

Вставка видео- и аудиофайлов в презентацию, управление мультимедийными объектами, монтаж видео- и аудиоклипов.

А.Озобихин. Циклический таймер

Таймер со звуковой индикацией на микросхемах серии 561, отчитывающий периодически повторяющиеся временные интервалы в диапазоне 9...99 с.

Светодиодный фонарик

Импульсный преобразователь на одном транзисторе для питания светодиода повышенной яркости от одного гальванического элемента.

В.Беседин. Датчик позывных "лис" на ПЗУ

Формирователь сигналов для спортивного ориентирования (охоты на "лис") на логических микросхемах и программируемом ПЗУ.

Поверхностный монтаж

Особенности монтажа миниатюрных элементов. Продолжение. Маркировка полупроводниковых чип-элементов в корпусах SOD-80 и SOD-123.

Радиомир. Лучшие конструкции. Выпуск 2.



Книга представляет собой сборник статей, опубликованных в разные годы в журнале "Радиомир. КВ и УКВ" и заново отредактированных для данного издания.

В выпуске приведены схемы и описания устройств, используемые радиолюбителями для проведения радиосвязей в диапазонах коротких и ультракоротких волн.

По поводу приобретения книг можно обращаться в редакцию по E-mail: rm@radio-mir.com, а также во все организации, имеющие журнал "Радиомир" в розничной продаже. Информация о них приведена на стр.48.

Приобретении книги через редакцию ее стоимость составляет:

- для жителей России — 65 рос. рублей;

- для жителей Беларусь — 14000 бел. рублей;

Правила приобретения — аналогично адресной подписке на журналы через редакцию.

Радиомир. Лучшие конструкции. Выпуск 1.



Книга представляет собой сборник статей, опубликованных в разные годы в журнале "Радиомир" и заново отредактированных для данного издания.

В выпуске приведены схемы и описания устройств, используемые радиолюбителями в различных областях.

По поводу приобретения книг можно обращаться в редакцию по E-mail: rm@radio-mir.com, а также во все организации, имеющие журнал "Радиомир" в розничной продаже. Информация о них приведена на стр.48.

Приобретении книги через редакцию ее стоимость составляет:

- для жителей России — 65 рос. рублей;

- для жителей Беларусь — 14000 бел. рублей;

Правила приобретения — аналогично адресной подписке на журналы через редакцию.

Приобретение отдельных номеров журналов

В РОССИИ:

В ООО "Экспотрэйд":

(495) 660-13-87 (доб.162),

(495) 660-13-88 (доб.162).

E-mail: lili_55@rambler.ru

В магазинах радиодиставелей "ЧИП и ДИП" (единичная справочная — тел. (495) 780-95-09):

- г. Москва, ул.Беговая, д.2;

- г. Москва, ул.2-я Владимирская, д.60/37;

- г.Москва, ул.Гиляровского, д.39;

- г.Москва, ТЦ "Электроника на Пресне", в-18;

- г.Москва, ТК "Митинский радиорынок";

- г.Санкт-Петербург, ул.Восстания, д.8A;

- г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр. д.73.

В УКРАИНЕ:

В УДППЗ "Укрпошта",

тел. (044) 175 (довідка), (044) 323-20-99.

E-mail: ukrposhta@ukrposhta.com

В КАЗАХСТАНЕ:

В фирме ТОО "KAZPRESS". Алматы,

тел. (727) 271-83-73, 250-22-60, вн.303,

сот. 8 (777) 477-03-75, ICQ 373 359 393.

В БЕЛАРУСИ:

В Минске в магазинах "Книга XXI век", пр.Независимости, д.92, тел. (017) 267-27-97 (ст.метро "Московская")

и "Глобус", ул.Володарского, д.16,

тел. (017) 227-30-67

(ст.метро "Площадь Независимости").

Выберите себе вариант подписки на 2013 год!

Подписка через почтовые отделения

Радиомир

- для жителей России и стран СНГ (кроме Беларуси): 48996 — подписка по каталогу Агентства "Роспечать" (72370 — годовая), 24169 — подписка по каталогу Управления Федеральной почтовой связи "Почта России", электронный адрес подписки в INTERNET — www.presscafe.ru;

- для жителей Беларуси: 00137 (001372 — для организаций) — подписка по каталогу РО "Белпочта" "Газеты и журналы Республики Беларусь" и через киоски Мингорсюзпечати.

Радиомир, КВ и УКВ

- для жителей России и стран СНГ (кроме Беларуси): 48924 — подписка по каталогу Агентства "Роспечать" (71545 — годовая), 10796 — подписка по каталогу Управления Федеральной почтовой связи "Почта России";

- для жителей Беларуси: 48924 (489242 — для организаций) — подписка по каталогу РО "Белпочта" "Издания Российской Федерации".

Внимание! Адресная подписка через редакцию

Подписаться на имеющиеся в наличии отдельные номера журналов, а также на любой период, начиная со следующего после оплаты месяца, можно через редакцию. Для этого нужно оплатить необходимую сумму через Сбербанк или оформить почтовый перевод на наш расчетный счет. Текущие цены приведены в таблице. В цену включена доставка журналов в отдельном конверте по адресу подписчика. Адрес подписчика, т.е. почтовый индекс, полный адрес, фамилию, имя и отчество, а также точное перечисление, какие конкретно номера какого из журналов Вы заказываете, необходимо указать в графе "Назначение платежа" при оплате через Сбербанк или в графе "Для письма" при оплате почтовым переводом. При оформлении почтового перевода в графе Куда пишется адрес банка, а в графе Кому — все данные расчетного счета Получателя. Наложенным платежом журналы не высыпаются.

Можно заказать следующие номера журналов (указана стоимость 1 номера с учетом пересылки)

Год	Радиомир	в Россию (рос. руб.)	в Беларусь (бел. руб.)	в другие страны (рос. руб.)	Год	Радиомир, КВ и УКВ	в Россию (рос. руб.)	в Беларусь (бел. руб.)	в другие страны (рос. руб.)
2008	1 — 11	62	4500	87	2008	1 — 2, 5 — 12	67	4800	95
2009	1 — 9, 11 — 12	65	5500	92	2009	1 — 12	72	5600	102
2010	1 — 12	70	5700	99	2010	1 — 12	75	5900	106
2011	1 — 12	76	6100	107	2011	1 — 12	80	6300	113
2012	1 — 12	81	7600	114	2012	1 — 12	86	7900	122
2013	1 — 12	90	10000	127	2013	1 — 12	96	10400	135

Наши платежные реквизиты

для жителей России и стран СНГ (кроме Беларуси)

Получатель: ООО "НТК Радиомир", ИНН 7729568588, КПП 772901001,

р/с 40702810102000001390 в ОАО КБ "Агропромкредит", г.Лыткарино, к/с 3010181050000000710, БИК 044552710.

Адрес банка: Доп. офис "Сокол", 125315, РФ, г.Москва, Ленинградский пр-кт. д.76/2, корп. 4;

для жителей Беларуси

Получатель: УП "РЛД", УИН 190218688, р/с 3012524004882 в ЦБУ №524 ОАО "АСБ Беларусбанк", г.Минск, код 795.

Адрес банка: 220028, г.Минск, ул.Физкультурная, 31.

Для ускорения процесса получения журналов заказ можно продублировать по E-mail: rm-sales@radio-mir.com.

Вся информация — там же или по тел. в г.Минске (017) 223-01-10.

Журнал "Радиомир"

E-mail: rm@radio-mir.com

WWW: <http://radio-mir.com>

Учредитель в России: **ООО "НТК Радиомир"**
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-31068

от 8.02.2008 г.

Главный редактор Ольга Стрельникова

Адрес редакции:

119454, Россия, г.Москва, ул.Коштоянца, 6-233.

Учредитель в Республике Беларусь ИЧУП "РЛД"

Контактные телефоны:

в Минске (017) 223-01-10

в Москве (916) 302-24-39.

Адрес для писем:

220095, РБ, г.Минск-95, а/я 199.

Требования к графическим материалам рекламного характера в электронном виде: CorelDRAW до 10.0, все шрифты в кириллице; bitmap 300 dpi; TIFF 300 dpi; CMYK. Приложить печатный копию.

Материалы для публикации принимаются в рукописном, печатном и электронном вариантах.

За достоверность рекламной и другой публикуемой информации несут ответственность рекламируемые лица и авторы. Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов.

© ИЧУП "РЛД". Воспроизведение материалов журнала в любом виде без письменного разрешения редакции запрещено. При цитировании ссылка на "Радиомир" обязательна.

Отпечатано в типографии ООО "Красногорская типография", г.Красногорск, Коммунальный кв., д.2. Подписано в печати 31.01.2013 г. Формат 60 x 84 1/8. Печать офсетная. 6 л. ч. Цена свободная.






Тираж 1100 экз. Заказ № 150.

YAESU

FT DX 3000D



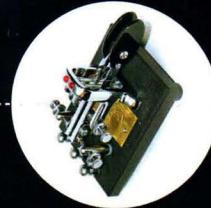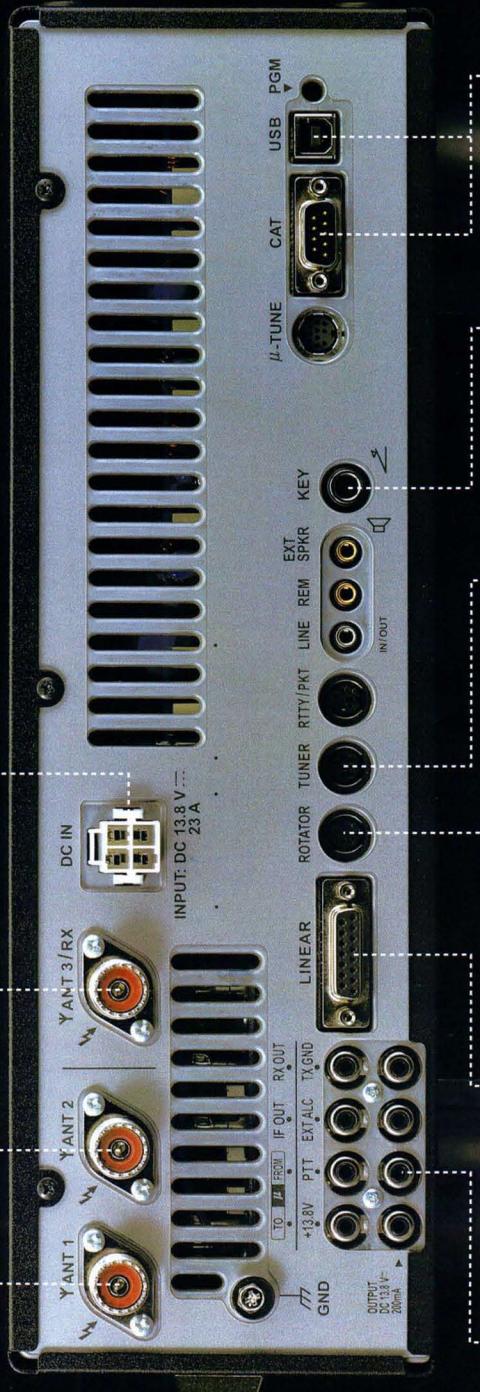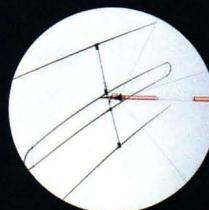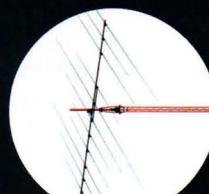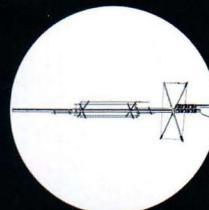Бесплатная горячая линия
8-800-100-00-73
www.hamradio.ru



Весь спектр радиолюбительской аппаратуры

YAESU

FTDX 3000D



ЮНИКОМ
universal communications

Бесплатная горячая линия

8-800-100-00-73

www.hamradio.ru

